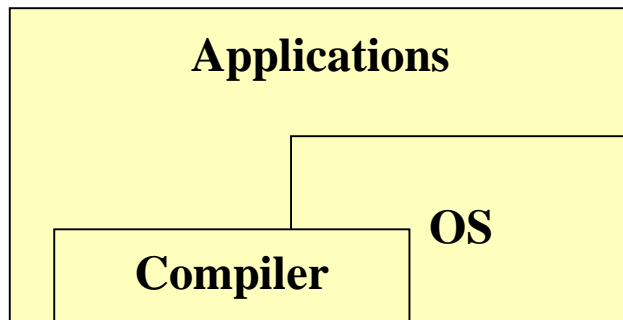


第十二讲


指令集系统结构

Software
layers of
abstraction




Instruction Set Architecture (**ISA**)

Hardware
layers for
design
abstraction

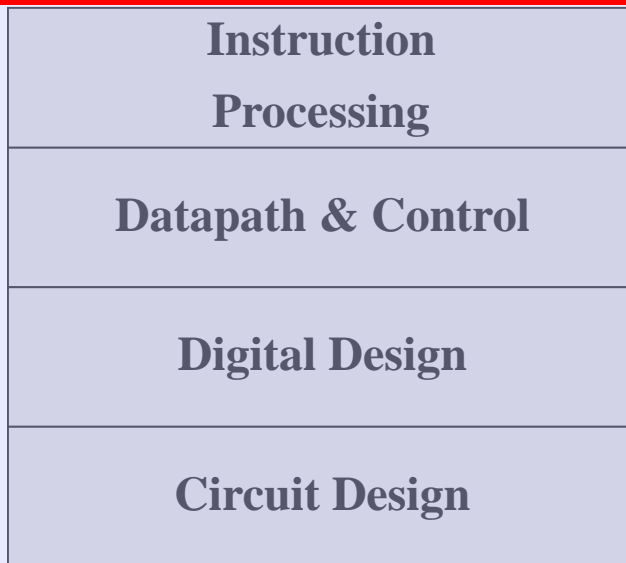

We are here

 

第六讲 MIPS处理器设计

- 一. 处理器设计概述
- 二. MIPS模型机
- 三. MIPS单周期处理器设计
- 四. MIPS流水线处理器设计

第六讲 MIPS处理器设计

一. 处理器设计概述

1. 处理器的功能与组成
2. 处理器设计的一般方法

二. MIPS模型机

三. MIPS单周期处理器设计

四. MIPS流水线处理器设计

1.1 CPU的功能与组成


❖ CPU的功能：控制指令执行

❖ 指令执行过程

- 取指：从指令存储器中读出指令并分析指令
- 取数：从数据存储器读出操作数
- 执行：完成指令所规定的动作（运算等）

❖ 指令周期（一般性概念）：CPU从指令存储器中读出指令并执行指令功能的全部时间称为指令周期。包括：

 - 取指周期：完成取指令操作和分析指令操作所需时间
- 取数周期：从数据存储器读出操作数所需时间（包括计算操作数有效地址）
- 执行周期：完成指令所规定的动作（运算等）所需时间，因指令不同而不同



1.1 CPU的功能与组成

❖ CPU所需的功能部件

➤ **取指令：**从存储器中读出指令和分析指令（取指和译码）

- **指令地址部件：**指明当前要读取的指令在存储器中的地址
- **指令寄存部件：**保存从存储器中取来的指令
- **译码部件：**对指令进行译码

➤ **执行指令：**实现指令所规定的功能（包括取数和执行）

- **控制信号逻辑部件：**根据指令的操作性质和操作对象的地址（译码结果），在时序信号配合下，产生一系列的微操作控制信号，从而控制计算机的运算器、存储器或输入输出接口等部件工作，实现指令所表示的功能。
- **执行部件：**ALU、寄存器等

1.1 CPU的功能与组成

❖ CPU的组成

➤ 控制单元（控制器，control）：

- 指令地址部件：程序计数器（**PC — Program Counter**）
- 指令寄存部件：指令寄存器（**IR — Instruction Register**）
- 译码部件：指令译码器（**ID — Instruction Decoder**）
- 时序部件：产生时序信号
- 控制信号生成部件：产生计算机其它部件所需要的所有微操作控制信号，有组合逻辑、微程序等实现方式

➤ 执行单元（数据通路，datapath）

- 运算单元：算术逻辑运算单元（**ALU**）
- 寄存器单元：通用寄存器组（**GPRs**），标志寄存器（**FR**，又称程序状态字**PSW**），临时寄存器（**TR**）

1.1 CPU的功能与组成

➤ CPU内部结构

(内部单总线结构)


□ 控制器 (CU)

- ◆ 指令寄存器IR
- ◆ 指令译码器ID
- ◆ 控制信号生成器

□ 数据通路 (datapath)

- ◆ 运算单元
- ◆ 寄存器单元

□ 内部总线

 

1.1 CPU的功能与组成

❖ 数据通路

- 指令执行过程中，指令数据流所经过的**部件**和**路径**总称，用以实现数据的传送、处理和存储等功能，是**指令的执行部件**
- 构成
 - 组合元件（操作元件）：**ALU**、多路选择器等
 - 存储元件（状态元件）：寄存器、存储器等
- 部件间连接方式
 - 总线连接方式（**CPU**内部总线）
 - 分散连接方式

❖ 控制器

- 对指令进行译码并生成指令执行所需的控制信号，以实现**对数据通路中各部件的功能控制**，以及相应**路径的开关控制**等，是**指令的控制部件**

1.1 CPU的功能与组成

❖ 分散连接数据通路示例

➤ 取指令路径


- PC→MAR
- Read Mem.
- M→MBR→IBR→IR

➤ 取操作数的路径

- 操作数地址→MAR
- Read Mem.
- M→MBR→ALU

➤ 运算结果保存路径

- ALU结果→MBR
- 结果地址→MAR
- Write Mem.

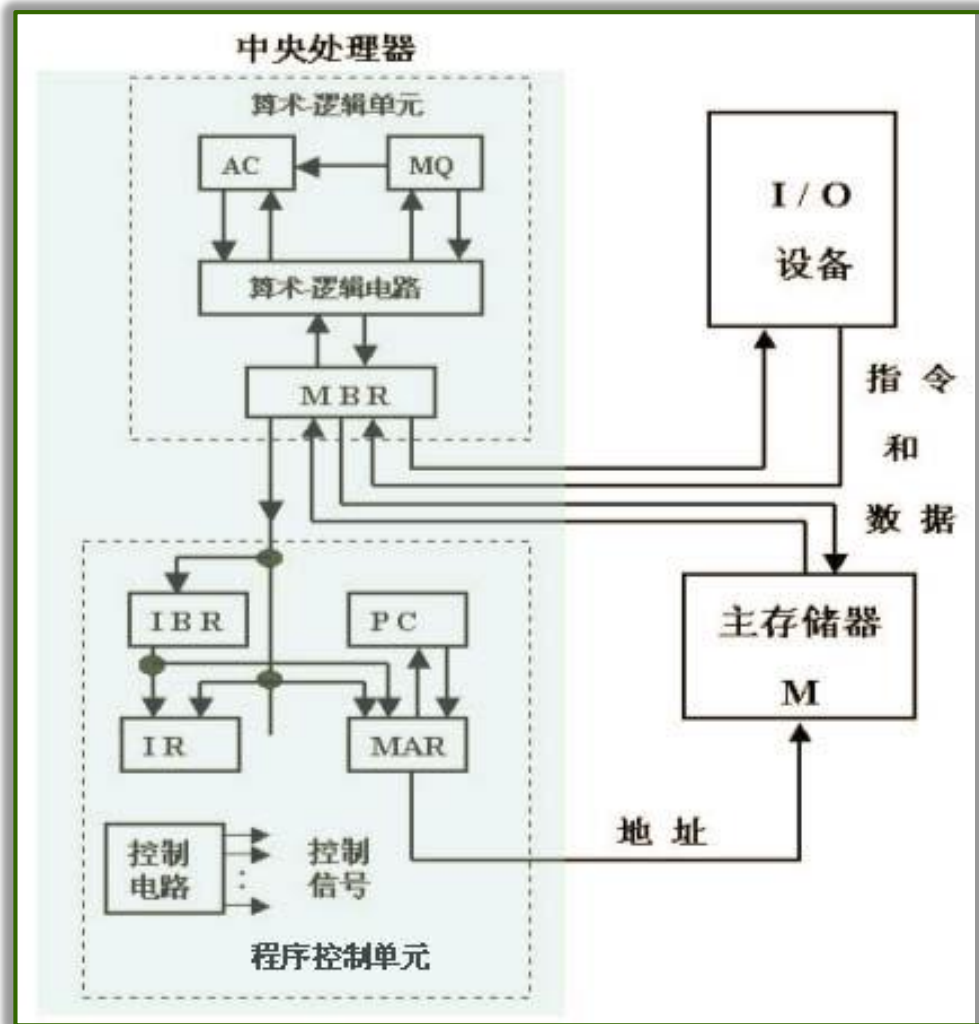

早期累加器型数据通路

1.1 CPU的功能与组成

❖ 单总线数据通路示例

➤ 取指令路径

- PC→IB→MAR
- MemR
- M→MER→IB→IR


➤ 取操作数的路径

- 操作数地址→IB→MAR
- MemR
- M→MER→IB→ALU

➤ 运算结果保存路径

- ALU结果→IB→MDR
- 结果地址→IB→MAR
- MemW

单总线
数据通路

 

1.1 CPU的功能与组成

❖ 指令执行过程中的四种基本操作

- 取数：读取某主存单元的数据，并传送至某个寄存器；
- 存数：将某个寄存器中的数据，存入主存某个单元之中；
- 传送：将某个寄存器中的数据，传送至**ALU**或另一个寄存器；
- 运算：进行某种算术或逻辑运算，结果保存到某个寄存器中。

1.1 CPU的功能与组成

❖ 指令功能的形式化描述：

RTL（Register Transfer Language，寄存器传送语言）

- \leftarrow : 数据传送方向；
- $R[a]$: 寄存器 a ；
- $M[a]$: 主存中地址为 a 的单元；
- PC : 程序计数器
- $f(data)$: 表示对数据 $data$ 进行 f 操作

❖ 示例

- $R[c] \leftarrow R[a] + R[b]$ // 寄存器 a 加寄存器 b 的结果送寄存器 c
- $R[c] \leftarrow R[a] \text{ } op \text{ } R[b]$ // 寄存器 a 与寄存器 b 进行 op 运算结果送寄存器 c
- $Signext(imm16)$ // 对数 $imm16$ 进行 $Signext$ （符号扩展）运算
- $R[a] \leftarrow M[b]$ // 取数操作，读取主存单元 b 的数据传送至寄存器 a
- $M[a] \leftarrow R[b]$ // 存数操作，将寄存器 b 中的数据写入主存单元 a 中

1.2 CPU设计的一般方法

❖ 设计步骤

1. 分析指令系统需求

包括：指令格式、指令类型、每种指令的功能、寻址方式等

2. 数据通路构建

- ① 根据指令需求选择数据通路部件，如**PC**、**ALU**、寄存器堆、指令存储器/数据存储器、多路开关等；
- ② 根据指令执行流程，构建每种类型指令的数据通路；
- ③ 对所有类型指令执行数据通路综合，形成综合数据通路。

3. 控制器设计

- ① 确定控制器时序控制方式（单周期、或多周期、或其它）
- ② 根据每种类型指令执行流程，确定该指令执行时，各个数据通路部件所需要的控制信号及相应状态、条件；
- ③ 对控制信号进行综合，以得到每个控制信号的逻辑方程；
- ④ 用逻辑电路实现各个控制信号。

第六讲 MIPS处理器设计

一. 处理器设计概述

1. 处理器的功能与组成
2. 处理器设计的一般方法

二. MIPS模型机

1. MIPS模型机指令集
2. MIPS模型机数据通路部件
3. 时钟同步方法

三. MIPS单周期处理器设计


四. MIPS多周期处理器设计

2.1 MIPS模型机指令集


❖ MIPS 寄存器结构

- 32位虚拟地址空间
- 32个32位GPRs（通用寄存器）
- HI, LO, PC



通用寄存器

 

乘/除寄存器

 

程序计数器

  

2.1 MIPS模型机指令集

MIPS 模型机寄存器使用约定

| 寄存器编号 | 寄存器名称 | 用途 |
|---------|-------------|-----------|
| 0 | \$zero | 常数0 |
| 1 | \$at | 保留给汇编器使用 |
| 2 ~ 3 | \$v0 ~ \$v1 | 结果值和表达式求值 |
| 4 ~ 7 | \$a0 ~ \$a3 | 参数 |
| 8 ~ 15 | \$t0 ~ \$t7 | 临时变量 |
| 16 ~ 23 | \$s0 ~ \$s7 | 数据寄存器 |
| 24 ~ 25 | \$t8 ~ \$t9 | 其他临时变量 |
| 26 ~ 27 | \$k0 ~ \$k1 | 保留给操作系统使用 |
| 28 | \$gp | 全局指针 |
| 29 | \$sp | 栈指针 |
| 30 | \$fp | 帧指针 |
| 31 | \$ra | 返回地址 |

2.1 MIPS模型机指令集

❖ MIPS 指令格式

- Op: 6 bits, Opcode
- Rs: 5 bits, The first register source operand
- Rt: 5 bits, The second register source operand
- Rd: 5 bits, The register destination operand
- Shamt: 5 bits, Shift amount (shift instruction)
- Func: 6 bits, function code (another Opcode)


| | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
|-----|---------------|--|---------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| R类型 | Op (31-26) | Rs (25-21) | Rt (20-16) | Rd (15-11) | Shamt (10-6) | Func (5-0) |
| I类型 | Op (31-26) | Rs (25-21) | Rt (20-16) | 16 bit Address or Immediate (15-0) | | |
| J类型 | Op (31-26) | 26 bit Address (for Jump Instruction) (25-0) | | | | |

2.1 MIPS模型机指令集

❖ MIPS 寻址方式

R-format:

Register (direct)

 

register

I-format:

Immediate



Base或index




register

+

Memory

B/HW/W

PC-relative

 

$\ll 2$

PC + 4

+

Memory

J-format:

Pseudodirect



Memory

伪直接寻址: (PC+4) 高4位 + addr.26位 + 00

2.1 MIPS模型机指令集

模型机指令集（8条指令）

| 指令格式 | 指令 | 功能 | 说明 |
|---------|-------------------|---|---|
| R 类型 | add rd, rs, rt | $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$ | 加运算 : 寄存器 rs 和寄存器 rt 相加, 结果送寄存器 rd |
| | sub rd, rs, rt | $R[rd] \leftarrow R[rs] - R[rt]$ | 减运算 : 寄存器 rs 和寄存器 rt 相减, 结果送寄存器 rd |
| | and rd, rs, rt | $R[rd] \leftarrow R[rs] \& R[rt]$ | 与运算 : 寄存器 rs 和寄存器 rt 按位与, 结果送寄存器 rd |
| | or rd, rs, rt | $R[rd] \leftarrow R[rs] R[rt]$ | 或运算 : 寄存器 rs 和寄存器 rt 按位或, 结果送寄存器 rd |
| I 类型 | lw rt, rs, imm16 | $Add = R[rs] + \text{Signext}(imm16)$ $R[rt] \leftarrow M[Add]$ | 取字 : 寄存器 rs 和立即数 imm16 (符号扩展至 32 位) 相加得到内存地址, 从内存该地址单元读取数据送 rt |
| | sw rt, rs, imm16 | $Add = R[rs] + \text{Signext}(imm16)$ $M[Add] \leftarrow R[rt]$ | 存字 : 寄存器 rs 和立即数 imm16 (符号扩展至 32 位) 相加得到内存地址, 寄存器 rt 数据写入内存该地址单元 |
| | beq rs, rt, imm16 | If ($R[rs] - R[rt] = 0$) then $PC \leftarrow PC + \text{Signext}(imm16) \ll 2$ | 分支 : 如果寄存器 rs 与 rt 相等, 则转移 (imm16 符号扩展至 32 位), 否则顺序执行。(取指令后, PC+4) |
| J 类型 | j target | $PC(31:2) \leftarrow PC(31:28) \parallel \text{target}(25:0)$ | 跳转 : 当前 PC 的高 4 位与 target (26 位) 拼接成 30 位目标地址送 PC (31:2)。(取指令后, PC+4)。 |

2.1 MIPS模型机指令集

模型机指令编码

| R 类型格式 | OP (31 ~ 26) | Rs (25 ~ 21) | Rt (20 ~ 16) | Rd (15 ~ 11) | Shamt (10 ~ 6) | Funct (5 ~ 0) |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| add rd, rs, rt | 000000 | rs | rt | rd | XXXXXX | 100000 |
| sub rd, rs, rt | 000000 | rs | rt | rd | XXXXXX | 100010 |
| and rd, rs, rt | 000000 | rs | rt | rd | XXXXXX | 100100 |
| or rd, rs, rt | 000000 | rs | rt | rd | XXXXXX | 100101 |


| I 类型格式 | OP (31 ~ 26) | Rs (25 ~ 21) | Rt (20 ~ 16) | 16 bits immediate or address (15 ~ 0) |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| lw rt, rs, imm16 | 100011 | rs | rt | imm16 |
| sw rt, rs, imm16 | 101011 | rs | rt | imm16 |
| beq rs, rt, imm16 | 000100 | rs | rt | imm16 |

| J 类型格式 | OP (31 ~ 26) | 26 bits address |
|----------|-----------------|-----------------|
| j target | 000010 | target |


2.2 数据通路部件

❖ 组合部件

➤ 加法器 (Adder) 、 算术逻辑运算单元 (ALU)

 

| 输入 (32位) | | 输出 (32位) |
|----------|---|----------|
| A | B | Sum=A+B |

 


| 数据输入 (32位) | | 控制输入OP (4位) | 输出 |
|------------|---|-------------|---------------------|
| A | B | 0000 | Result = A&B |
| A | B | 0001 | Result = A B |
| A | B | 0010 | Result = A+B |
| A | B | 0110 | Result = A-B |
| A | B | 0111 | If A=B then Zero =1 |

 
2.2 数据通路部件

❖ 组合部件

- 多路选择器（Mux）、符号扩展器（Signext）
- 多路选择器有二选一，三选一，四选一等。



| 输入 (32位) | | Select输入 | 输出 (32位) |
|-------------|---|-------------|-------------|
| A | B | 无效 (低电平) | $Y=A$ |
| A | B | 有效 (高电平) | $Y=B$ |

 

16位二进制数按符号位扩展至32位


如: $\text{Signext}(8000\text{H}) = \text{FFFF}8000\text{H}$

$\text{Signext}(7800\text{H}) = 00007800\text{H}$

2.2 数据通路部件

❖ 寄存器堆（32个寄存器）

- 两个32位输出端口（读）
- 一个32位输入端口（写）

 

寄存器堆读操作（输出）


| 地址输入（5位） | | 数据输出 |
|----------------|----------------|--|
| Read register1 | Read register2 | Read data1=R[Readregister1] Read data2=R[Readregister2] |

寄存器堆写操作（输入）

| 地址输入（5位） | 数据输入（32位） | 控制输入 RegWrite | 操作 |
|----------------|------------|-------------------|--|
| Write register | Write data | 无效 | 无 |
| Write register | Write data | 有效 (Clk 时钟下跳沿) | $R[\text{Writeregister}] \leftarrow \text{Write data}$ |

2.2 数据通路部件


❖ 寄存器堆内部结构

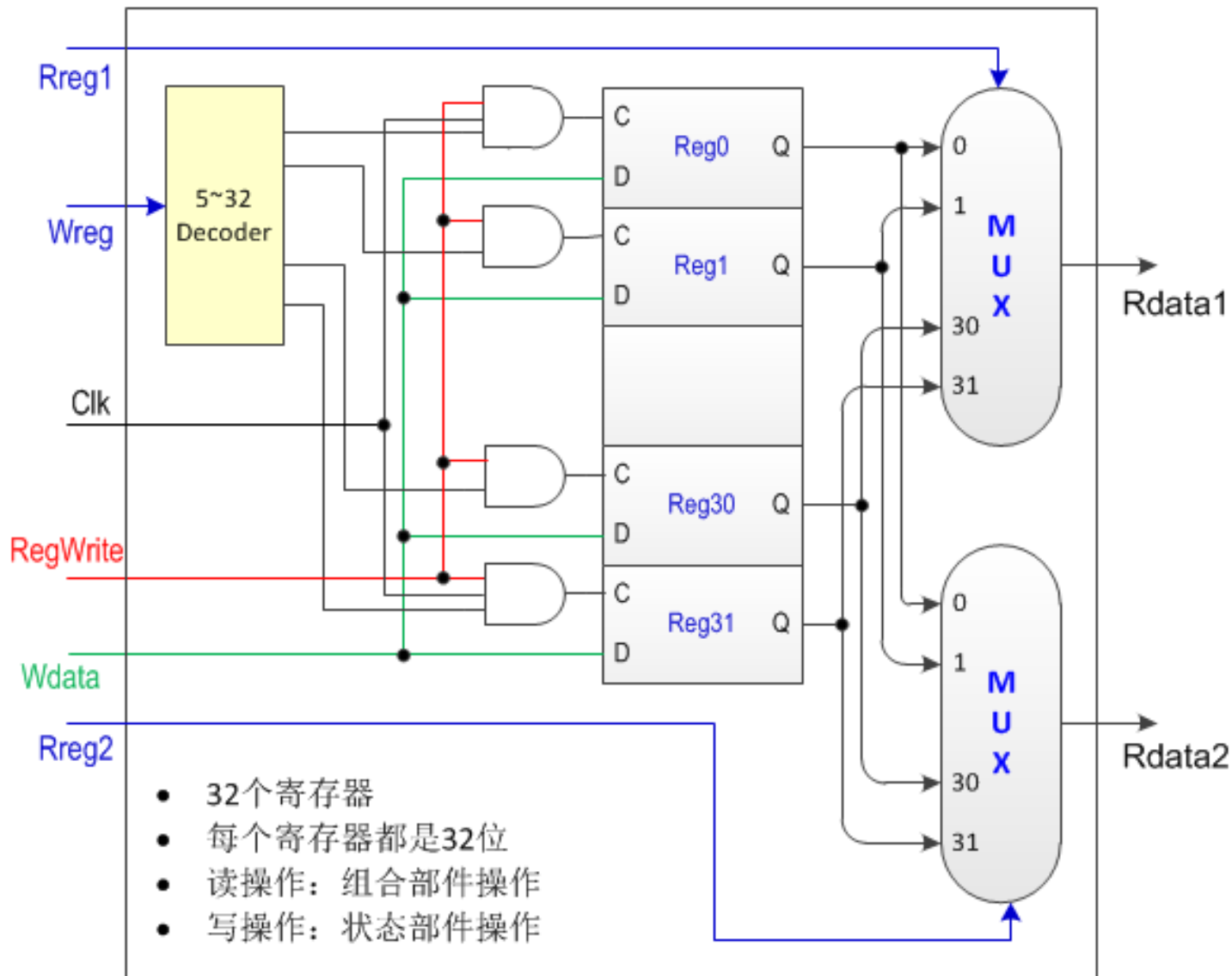

 2.2 数据通路部件


❖ 数据存储器DM（理想存储器）

- 单输入总线: **Write data**
- 单输出总线: **Read data**
- 读: **MemRead**控制信号有效时, 地址线(**Address**)选择的存储字被放在**Read data**输出总线上 (**组合元件操作**)
- 写: **MemWrite**控制信号有效且时钟信号**Clk**下跳沿时, **Write data**总线上的数据被写入地址选择的存储单元中 (**状态元件操作**)




❖ 指令存储器IM

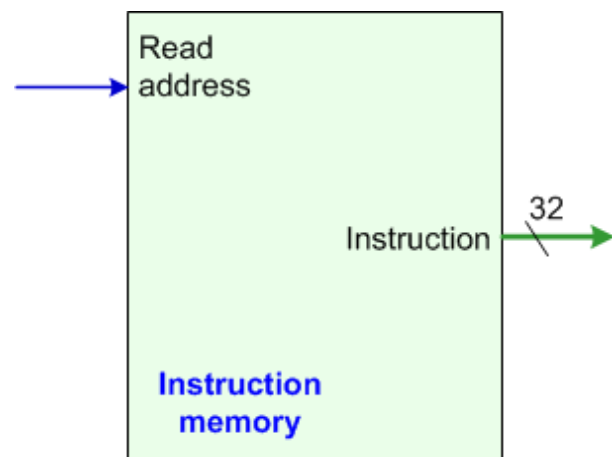- 指令地址(**Read address**)选择的指令, 被放在**Instruction**输出线上 (**组合元件操作**)



2.3 时钟同步方法


❖ 状态单元的时序

 

- 建立时间 (Setup Time) : 触发时钟边沿之前输入必须稳定的时间;
- 保持时间 (Hold Time) : 触发时钟边沿之后输入仍需稳定的时间;
- Clock-to-Q: 从触发时钟边沿到输出有效的时间。

2.3 时钟同步方法

❖ 时钟周期

 


- 数据通路由 “... + 状态元件+ 操作元件(组合电路) + 状态元件+ ...” 组成
- 状态元件存储信息，所有操作元件从状态单元接收输入，并将输出写入状态单元中。其输入为前一时钟生成的数据，输出为当前时钟所用的数据
- $\text{Cycle Time} = \text{Clock-to-Q} + \text{Longest Delay Path} + \text{Setup} + \text{Clock Skew}$

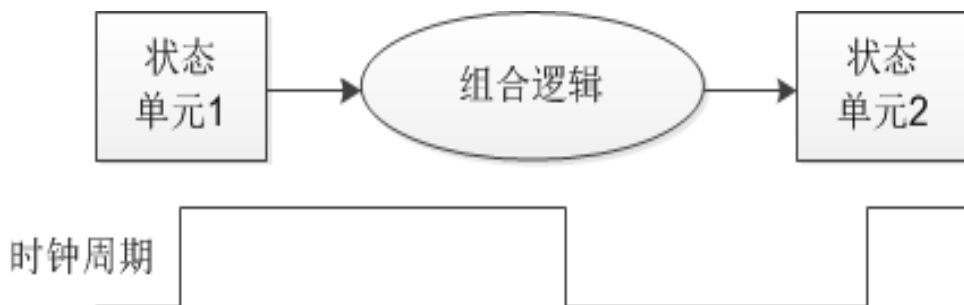
2.3 时钟同步方法

❖ 时钟同步方法

- 以时钟周期信号为基准，确定数据读出和写入的时刻。
- 采用边沿触发的时钟同步方法，如上跳沿触发，意味着所有状态元件（寄存器、存储器）的数据写入都发生在时钟周期的上跳沿时刻。



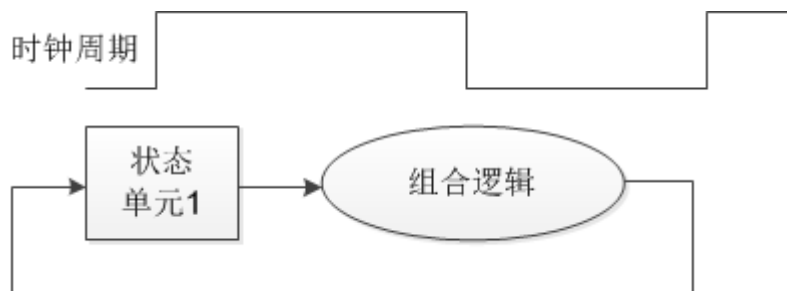- 组合逻辑操作在时钟周期内完成；
- 在时钟周期内，所有信号从状态单元1经组合逻辑，传送到状态单元2
- 时钟信号上跳沿同步



- 组合逻辑操作在时钟周期内完成；
- 在时钟周期内，所有信号从状态单元输出，经组合逻辑处理再回到状态单元输入。
- 时钟信号上跳沿同步

第六讲 MIPS处理器设计

一. 处理器设计概述

二. MIPS模型机

三. MIPS单周期处理器设计

1. 单周期数据通路设计

2. 单周期控制器设计

3. 单周期性能分析

四. MIPS流水线处理器设计

3.1 单周期数据通路设计

❖ 单周期

- 所有指令执行周期固定为单一时钟周期，**CPI=1**。

❖ 数据通路设计考虑

- **哈佛体系结构**：使用指令存储区（IM）和数据存储区（DM）分别保存指令和数据
- 先为每类指令设计独立的数据通路，然后再考虑数据通路合并

❖ 指令执行的共性

- 根据PC，从指令存储器读取指令；取指令后， $PC \leftarrow PC+4$ ；
- 模型机7条指令在读取寄存器后，都要使用ALU
 - LW/SW（存储访问）指令：用ALU计算数据地址
 - ADD/SUB/AND/OR(算术逻辑)指令：用ALU完成算术逻辑运算
 - BEQ（分支）指令：用ALU进行比较（减法运算）

3.1 单周期数据通路设计

❖ 单周期

- 所有指令执行周期固定为单一时钟周期，**CPI=1**。

❖ 数据通路设计考虑

- **哈佛体系结构**：使用指令存储区（IM）和数据存储区（DM）分别保存指令和数据
- 先为每类指令设计独立的数据通路，然后再考虑数据通路合并。
- 模型机指令执行过程一般会分为如下几个步骤：
 - 取指令：根据PC，访问指令存储器获得指令，然后PC+4；
 - 读寄存器：根据指令格式，读取相应寄存器操作数
 - ALU运算：通过ALU完成相应的算术逻辑运算
 - 数据存取：LW/SW指令访问数据存储器
 - 写寄存器：运算类指令和LW指令要把数据写入寄存器
- 根据每个步骤，确定数据通路所需的部件和部件之间的连接关系

3.1 单周期数据通路设计

❖ 分析指令执行步骤，确定数据通路所需部件和部件间连接

➤ 模型机指令执行过程一般会分为如下几个步骤：

- 取指令：根据PC访问指令存储器获得指令，然后PC+4；
- 读寄存器：根据指令格式读取相应寄存器操作数
- ALU运算：在ALU完成相应的算术逻辑运算
- 数据存取：LW/SW指令的数据存储器访问
- 写寄存器：运算类指令和LW指令要把数据写入寄存器

❖ 使用数据通路设计表格

- 表格记录数据通路部件输入端的输入来源
- 暂不考虑控制信号

| 指令 | Adder | | PC | IM | Registers | | | | ALU | | DM | |
|-----|-------|---|----|------|-----------|------|------|-------|-----|---|------|-------|
| | A | B | | Add. | Reg1 | Reg2 | Wreg | Wdata | A | B | Add. | Wdata |
| Add | | | | | | | | | | | | |
| Lw | | | | | | | | | | | | |

3.1 单周期数据通路设计 —— 取指与PC自增

1. 取指和PC自增数据通路（所有指令）

➤ 功能描述

■ 取指: $IM\ Address \leftarrow PC, instruction = IM[PC]$

■ PC自增: $PC \leftarrow PC + 4$

➤ 所需部件: 指令存储器IM, PC, Adder（实现PC加4）

| 指令 | Adder | | PC | IM Add. | Registers | | | | ALU | | DM | |
|----------|-------|---|-------|------------|-----------|------|------|-------|-----|---|------|-------|
| | A | B | | | Reg1 | Reg2 | Wreg | Wdata | A | B | Add. | Wdata |
| R型 指令 | PC | 4 | Adder | PC | | | | | | | | |
| Lw | PC | 4 | Adder | PC | | | | | | | | |
| Sw | PC | 4 | Adder | PC | | | | | | | | |
| Beq | PC | 4 | Adder | PC | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

3.1 单周期数据通路设计 —— 取指与PC自增


1. 取指和PC自增数据通路图

➤ 功能描述

- 取指: $\text{instruction} = \text{IM}[\text{PC}]$

- PC自增: $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$

➤ 所需部件: IM, PC, Adder (实现PC加4)

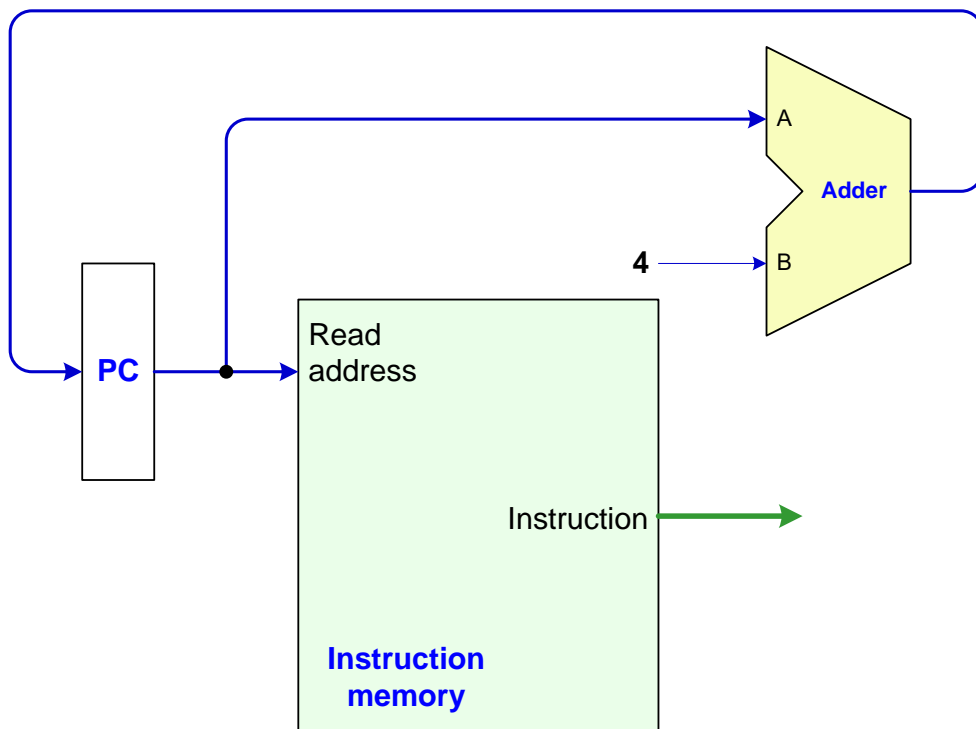

| 指令 | Adder | | PC | IM Add. |
|------|-------|---|-------|---------|
| | A | B | | |
| R型指令 | PC | 4 | Adder | PC |
| Lw | | | | |
| Sw | | | | |
| Beq | | | | |
| | | | | |

3.1 单周期数据通路设计——R型指令数据通路

2. R型指令数据通路（add,sub,and,or指令，以add为例）

➤ add rd, rs, rt

➤ 功能描述

$$R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$$

➤ 通路部件：寄存器堆、ALU

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Op (31-26) | Rs (25-21) | Rt (20-16) | Rd (15-11) | Shamt (10-6) | Func (5-0) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|

| 指令 | Adder | | PC | IM Add. | Registers | | | | ALU | | DM | |
|------------------|-------|---|-------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|---------------|------|-------|
| | A | B | | | Reg1 | Reg2 | Wreg | Wdata | A | B | Add. | Wdata |
| R型 指令 | PC | 4 | Adder | PC | Rs | Rt | Rd | ALU | Rdata1 | Rdata2 | | |
| Lw | PC | 4 | Adder | PC | | | | | | | | |
| Sw | PC | 4 | Adder | PC | | | | | | | | |
| Beq | PC | 4 | Adder | PC | | | | | | | | |

3.1 单周期数据通路设计——R型指令数据通路

2. R型指令数据通路（add,sub,and,or指令，以add为例）

➤ add rd, rs, rt


➤ 功能描述

■ $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$

➤ 通路部件：寄存器堆、ALU

| Op (31-26) | Rs (25-21) | Rt (20-16) | Rd (15-11) | Shamt (10-6) | Func (5-0) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|

| 指令 | Registers | | | | ALU | |
|------|-----------|------|------|-------|--------|--------|
| | Reg1 | Reg2 | Wreg | Wdata | A | B |
| R型指令 | Rs | Rt | Rd | ALU | Rdata1 | Rdata2 |

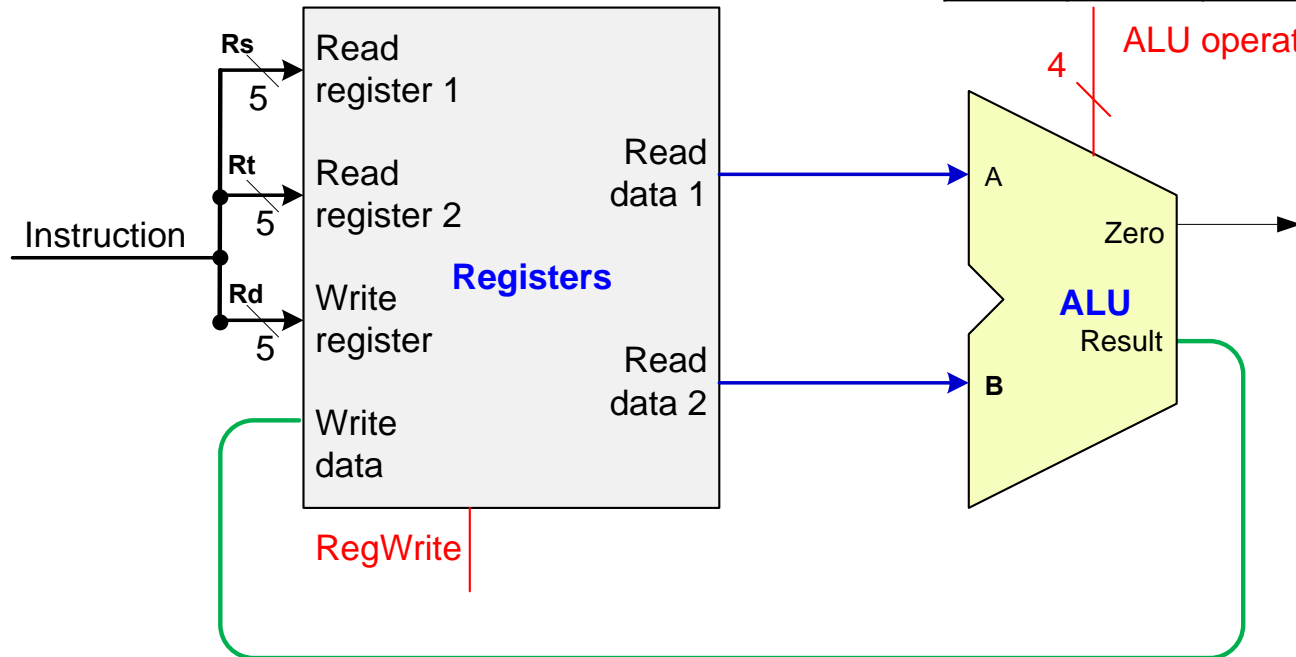

| 输入 | | ALU operation | 输出 |
|----|---|---------------|-------|
| A | B | 0000 | A & B |
| A | B | 0001 | A B |
| A | B | 0010 | A + B |
| A | B | 0110 | A - B |

3.1 单周期数据通路设计——LW指令数据通路

3. 取数指令（lw）数据通路

➤ lw rt, rs, imm16

➤ 功能描述：

▪ $R[rt] \leftarrow DM[R[rs] + \text{Signext}(imm16)]$

➤ 通路部件：寄存器堆，ALU，符号扩展单元Signext，数据存储器DM

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| Op (31-26) | Rs (25-21) | Rt (20-16) | 16 bit Address or Immediate (15-0) |
|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|

| 指令 | Adder | | PC | IM Add. | Registers | | | | ALU | | DM | | Sign- ext |
|------------------|-------|---|-------|------------|-----------|------|-----------|-----------|--------|----------------------|------------|-------|--------------|
| | A | B | | | Reg1 | Reg2 | Wreg | Wdata | A | B | Add. | Wdata | |
| R型 指令 | PC | 4 | Adder | PC | Rs | Rt | Rd | ALU | Rdata1 | Rdata2 | | | |
| Lw | PC | 4 | Adder | PC | Rs | | Rt | DM | Rdata1 | Sign- ext | ALU | | imm16 |
| Sw | PC | 4 | Adder | PC | | | | | | | | | |
| Beq | PC | 4 | Adder | PC | | | | | | | | | |

3.1 单周期数据通路设计——LW指令数据通路

3. 取数指令（lw）数据通路


➤ **lw** *rt*, *rs*, *imm16*

➤ 功能描述：

▪ $R[rt] \leftarrow DM[R[rs] + \text{Signext}(imm16)]$

➤ 通路部件：寄存器堆，ALU，符号扩展单元Signext，数据存储器DM

| Op (31-26) | Rs (25-21) | Rt (20-16) | 16 bit Address or Immediate (15-0) |
|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|

 

3.1 单周期数据通路设计——SW指令数据通路

4. 存数指令（sw）数据通路

➤ **sw rt, rs, imm16**

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| Op (31-26) | Rs (25-21) | Rt (20-16) | 16 bit Address or Immediate (15-0) |
|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|

➤ 功能描述：

▪ $DM[R[rs] + \text{Signext}(imm16)] \leftarrow R[rt]$

➤ 通路部件：寄存器堆，ALU，符号扩展单元Signext，数据存储器DM

| 指令 | Adder | | PC | IM Add. | Registers | | | | ALU | | DM | | Sign-ext |
|-------------|-------|---|-------|---------|-----------|-----------|------|-------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| | A | B | | | Reg1 | Reg2 | Wreg | wdata | A | B | Add. | wdata | |
| R型指令 | PC | 4 | Adder | PC | Rs | Rt | Rd | ALU | Rdata1 | Rdata2 | | | |
| Lw | PC | 4 | Adder | PC | Rs | | Rt | DM | Rdata1 | Signext | ALU | | imm16 |
| Sw | PC | 4 | Adder | PC | Rs | Rt | | | Rdata1 | Sign-ext | ALU | Rdata2 | imm16 |
| Beq | PC | 4 | Adder | PC | | | | | | | | | |

3.1 单周期数据通路设计——SW指令数据通路

4. 存数指令（sw）数据通路


➤ **sw** rt, rs, imm16

➤ 功能描述:

▪ $DM[R[rs] + \text{Signext}(\text{imm16})] \leftarrow R[rt]$

➤ 通路部件: 寄存器堆, ALU, 符号扩展单元Signext, 数据存储器DM

| Op (31-26) | Rs (25-21) | Rt (20-16) | 16 bit Address or Immediate (15-0) |
|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|

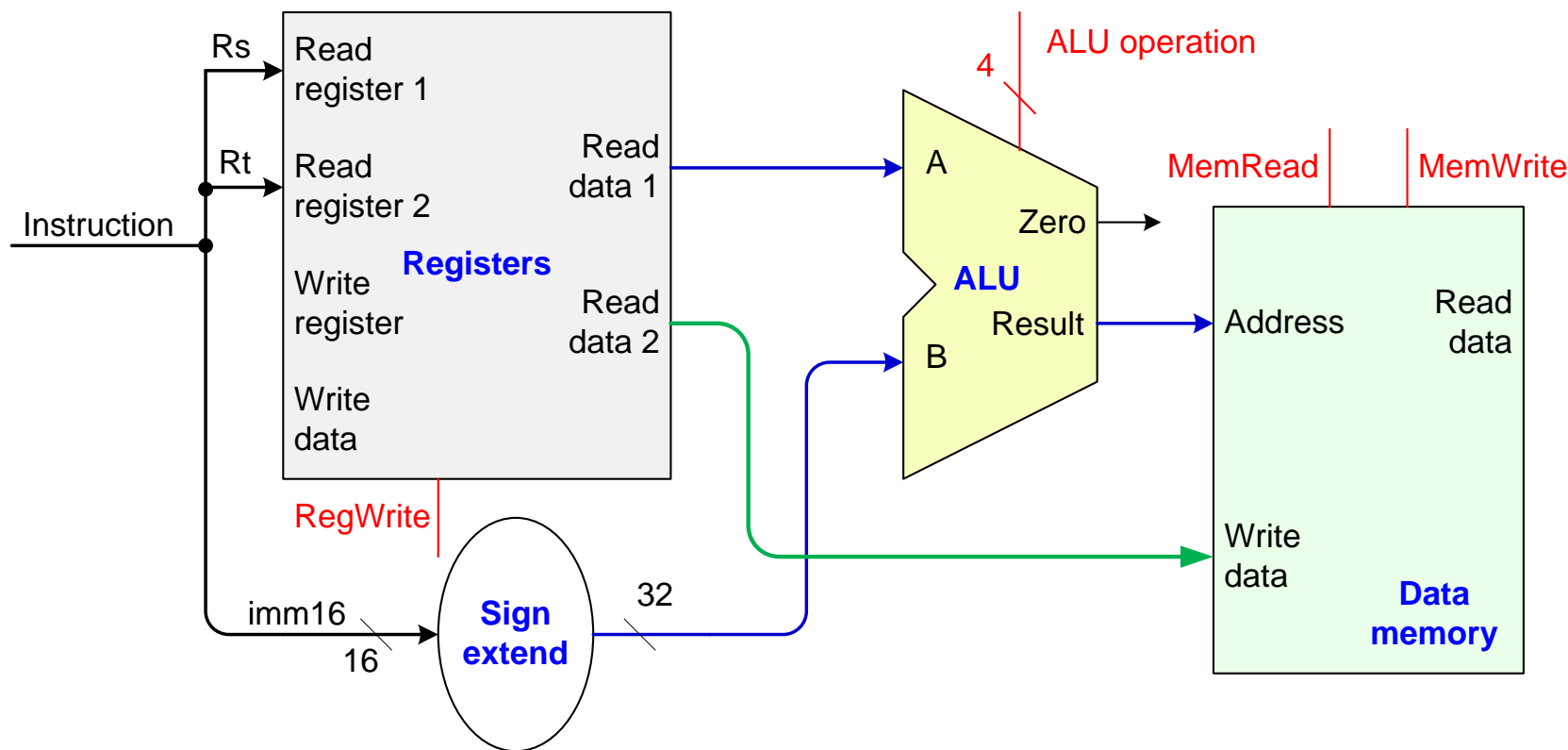

3.1 单周期数据通路设计——R型指令与访存指令通路合并

5. R型指令与访存指令数据通路合并：增加多路选择Mux

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| Op (31-26) | Rs (25-21) | Rt (20-16) | Rd (15-11) | Shamt (10-6) | Func (5-0) |
| Op (31-26) | Rs (25-21) | Rt (20-16) | 16 bit Address or Immediate (15-0) | | |

R型指令格式

LW/SW指令格式

| 指令 | Adder | | PC | IM Add. | Registers | | | | ALU | | DM | | Sign- ext |
|----------|-------|---|-------|------------|-----------|------|---------|-------------|--------|--------------------------|------|--------|--------------|
| | A | B | | | Reg1 | Reg2 | Wreg | wdata | A | B | Add. | wdata | |
| R型 指令 | PC | 4 | Adder | PC | Rs | Rt | Rd | ALU | Rdata1 | Rdata2 | | | |
| Lw | PC | 4 | Adder | PC | Rs | | Rt | DM | Rdata1 | Sign ext | ALU | | imm16 |
| Sw | PC | 4 | Adder | PC | Rs | Rt | | | Rdata1 | Sign ext | ALU | Rdata2 | imm16 |
| 合并 | PC | 4 | Adder | PC | Rs | Rt | Rd Rt | ALU DM | Rdata1 | Rdata2 Sign- ext | ALU | Rdata2 | imm16 |

输入端数据源出现多个选择，
需要加入多路选择器MUX


3.1 单周期数据通路设计——R型指令与访存指令通路合并

5. R型指令与访存指令数据通路合并

增加3个二选一多路选择器MUX

- ❖ 寄存器堆写入端地址选择MUX，选择控制信号 **RegDst**
- ❖ 寄存器堆写入端数据源选择MUX，选择控制信号 **MemtoReg**
- ❖ ALU 输入端 B 数据源选择MUX，选择控制信号 **ALUSrc**

| 指令 | Registers | | ALU |
|----|-----------|----------|-------------------|
| | Wreg | wdata | B |
| 合并 | Rd Rt | ALU DM | Rdata2 Sign-ext |

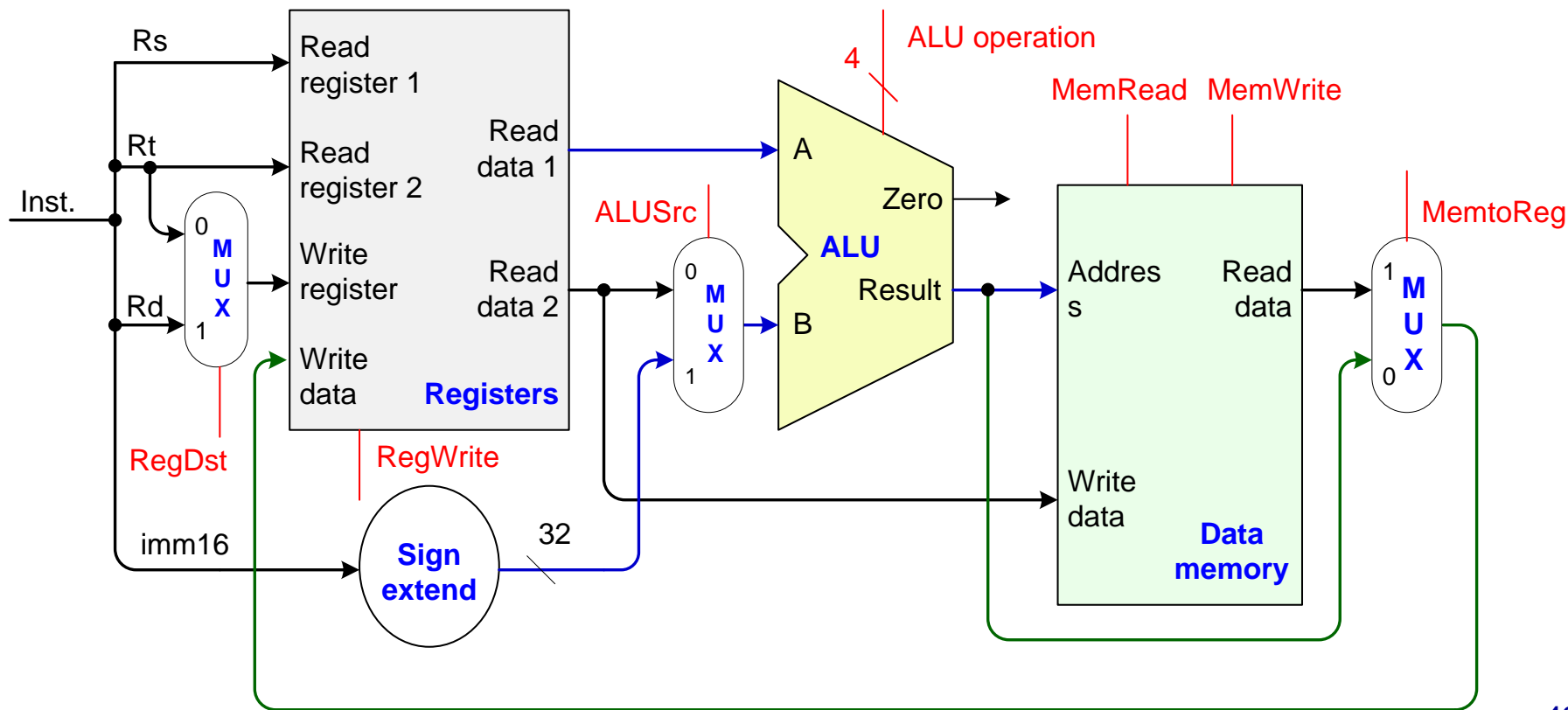

3.1 MIPS的数据通路设计——Beq指令数据通路

6. 分支指令数据通路

➤ beq rs, rt, imm16

➤ 功能描述:

■ If ($R[rs] - R[rt] = 0$) then $PC \leftarrow (PC + 4) + \text{Signext}(\text{imm16}) \ll 2$
 else $PC \leftarrow PC + 4$

➤ 通路部件: 寄存器堆, ALU, 增加一加法器Nadd, 符号扩展
 Signext, 移位器

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| Op (31-26) | Rs (25-21) | Rt (20-16) | 16 bit Address or Immediate (15-0) |
|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|

| 指令 | Adder | | PC | IM Add. | Registers | | | | ALU | | DM | | Sign- ext | Shift | Nadd | |
|-------|-------|---|---------------|------------|-----------|------|---------|----------|--------|-------------------|------|--------|--------------|-------------|-------|-------|
| | A | B | | | Reg1 | Reg2 | Wreg | Wdata | A | B | Add. | Wdata | | | | |
| R型/访存 | PC | 4 | Adder | PC | Rs | Rt | Rd Rt | ALU DM | Rdata1 | Rdata2 Sign-ext | ALU | Rdata2 | imm16 | | | |
| Beq | PC | 4 | Adder Nadd | PC | Rs | Rt | | | Rdata1 | Rdata2 | | | imm16 | Sign ext | Adder | Shift |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |


需要一个MUX, ALU的判零输出端Zero

可直接作为该MUX的选择控制

3.1 MIPS的数据通路设计——Beq指令数据通路

 6. 分支指令数据通路

- beq rs, rt, imm16
- 通路部件：寄存器堆，ALU，增加一Adder，符号扩展Signext，移位器



3.1 单周期数据通路设计

7. MIPS数据通路再合并

➤ 支持：R类型指令、内存访问指令（lw/sw）、beq指令

| 指令 | Adder | | PC | IM Ad d. | Registers | | | | ALU | | DM | | Sign- ext | Shift | Nadd | |
|------------------------|-------|---|-----------------|----------------|-----------|----------|---------|-------------|--------|--------------------------|------|------------|--------------|-------------|-------|-------|
| | A | B | | | Reg1 | Reg 2 | Wreg | Wdat a | A | B | Add. | Wdat a | | | | |
| R型 与 访存 | PC | 4 | Adder | PC | Rs | Rt | Rd Rt | ALU DM | Rdata1 | Rdata2 Sign- ext | ALU | Rdata 2 | imm16 | | | |
| Beq | PC | 4 | Adder Nadd | PC | Rs | Rt | | | Rdata1 | Rdata2 | | | imm16 | Sign ext | Adder | Shift |
| 合并 | PC | 4 | Adder Nadd | PC | Rs | Rt | Rd Rt | ALU DM | Rdata1 | Rdata2 Sign- ext | ALU | Rdata 2 | imm16 | Sign ext | Adder | Shift |


需要4个二选一多路选择器MUX

- PC输入端数据源选择MUX，选择控制信号 **PCSrc**
- 寄存器堆写入端地址选择MUX，选择控制信号 **RegDst**
- 寄存器堆写入端数据源选择MUX，选择控制信号 **MemtoReg**
- ALU输入端B数据源选择MUX，选择控制信号 **ALUSrc**

3.1 单周期数据通路设计

7. MIPS数据通路合并

➤ 支持：R类型指令、内存访问指令（lw/sw）、beq指令

 

第十三讲

上一讲简要回顾 —— 预备知识

❖ 处理器设计概述

- CPU的功能与组成： 数据通路 和 控制器
- CPU设计一般方法： 需求分析， 数据通路设计， 控制器设计


❖ MIPS模型机

- MIPS模型机指令集： add, sub, and, or, lw, sw, beq, j
- MIPS数据通路部件： adder, ALU, MUX, sign-ext, Regs, DM, IM
- 时钟同步方法：
 - 时钟同步方法： 以时钟信号为基准， 确定数据读出和写入的时刻
 - 状态单元时序： Tsetup, Thold, Clock-to-Q
 - “状态元件+ 操作元件(组合电路) + 状态元件” 电路的时钟周期：
Clock-to-Q + Longest Delay Path + Tsetup + Clock Skew

上一讲简要回顾 —— 单周期数据通路设计

先为每类指令设计独立的数据通路，然后再合并各类指令的数据通路

 - 分析指令功能，列出所需通路部件；分析指令流程，列出部件输入来源
- 数据通路合并，增加多路选通器



第六讲 MIPS处理器设计

一. 处理器设计概述

1. 处理器的功能与组成
2. 处理器设计的一般方法

二. MIPS模型机

三. MIPS单周期处理器设计

1. 单周期数据通路设计
2. 单周期控制器设计
3. 单周期性能分析


四. MIPS多周期处理器设计

3.2 单周期控制器设计

❖ 单周期通路所需控制信号

➤ **ALU控制 (ALU Operation)** : 4位

➤ 其他控制信号: 7个

 

3.2 单周期控制器设计

❖ 单周期通路所需控制信号

- **MUX**控制信号：4个
- **DM**控制信号：2个
- **Regs**控制信号：1个
- **ALU**控制信号：4个

4个**ALU** 控制信号(与**OP**和**Func**都有关)

| 输入 | | ALU operation | ALU运算 |
|----|---|---------------|-------|
| A | B | 0000 | A & B |
| A | B | 0001 | A B |
| A | B | 0010 | A + B |
| A | B | 0110 | A - B |

7个控制信号（由指令操作码**OP**决定）

| 控制信号 | 失效时作用 (0) | 有效时作用 (1) |
|-----------------|---|--|
| RegDst | 寄存器堆写入端地址选择 Rt 字段 | 寄存器堆写入端地址选择 Rd 字段 |
| MemtoReg | 寄存器堆写入端数据来自 ALU 输出 | 寄存器堆写入端数据来自 DM 输出 |
| ALUSrc | ALU 输入端 B 选择寄存器堆输出 R[rt] | ALU 输入端 B 选择 Signext 输出 |
| PCSrc | PC 输入端选择 PC+4 | PC 输入端选择 beq 指令的目的地址 |
| MemRead | 无 | 数据存储器 DM 读数据（输出） |
| MemWrite | 无 | 数据存储器 DM 写数据（输入） |
| RegWrite | 无 | 把数据写入寄存器堆中对应寄存器 |

3.2 单周期控制器设计

❖ 控制器分成两部分：主控单元和ALU控制单元

➤ 主控单元

- 输入：指令操作码字段 **Op**（指令31:26位）
- 输出：
 - 7个控制信号（MUX 4个，DM 2个，Regs 1个）
 - ALU控制单元所需的2位输入**ALUOp**

➤ ALU控制单元


- 输入：
 - 主控单元生成的**ALUOp**（2位）
 - 功能码字段**Func**（指令5:0位）
- 输出：**ALU运算控制信号 ALU operation**（4位）

ALUOp指明ALU的运算类型

- 00：访存指令所需加法
- 01：beq指令所需减法
- 10：R型指令功能码决定

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Op (31-26) | Rs (25-21) | Rt (20-16) | Rd (15-11) | Shamt (10-6) | Func (5-0) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|

3.2 单周期控制器设计——模型机数据通路（带控制单元）

 

3.2 单周期控制器设计

❖ 主控单元控制信号分析

➤ RegDst (寄存器堆写入端地址)

- R型指令: **RegDst=1**, 选择Rd
- Lw指令: **RegDst=0**, 选择Rt
- 其他指令: 不关心

➤ ALUSrc (ALU输入端B)

- R型指令: **ALUSrc=0**, 选择寄存器堆的 Read data2 输出
- Beq指令: **ALUSrc=0**, 选择 Read data2 输出 (减法运算)
- Lw指令: **ALUSrc=1**, 选择Signext的输出
- Sw指令: **ALUSrc=1**, 选择Signext的输出

➤ MemtoReg (寄存器堆写入端数据)

- R型指令: **MemtoReg=0**, 选择 ALU 输出
- Lw指令: **MemtoReg=1**, 选择数据存储器DM输出
- 其他指令: 不关心

➤ Branch (PC输入端)

- Beq指令: **Branch=1**, 此时若Zero=1, PC输入选择加法器Nadd输出 (分支指令目的地址), 否则选择加法器Add输出 (PC+4)
- 其他指令: **Branch=0**, PC输入选择加法器Add输出 (PC+4)

DM读写控制信号 和 Regs写控制信号:

- LW指令: MemRead有效, 从DM读出数据
- SW指令: MemWrite有效, 往DM写入数据
- R型或LW指令: RegWrite有效, 写寄存器

ALUOp指明ALU的运算类型

- 00: 访存指令所需加法
- 01: beq指令所需减法
- 10: R指令功能码决定

3.2 单周期控制器设计

主控单元真值表


| Input or output | Signal name | R-format | lw | sw | beq |
|-----------------|-------------|----------|----|----|-----|
| Inputs | Op5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | Op4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Op3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | Op2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Op1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | Op0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Outputs | RegDst | 1 | 0 | X | X |
| | ALUSrc | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | MemtoReg | 0 | 1 | X | X |
| | RegWrite | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | MemRead | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | MemWrite | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | Branch | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | ALUOp1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | ALUOp0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



提供给ALU控制单元

3.2 单周期控制器设计

主控单元
逻辑实现

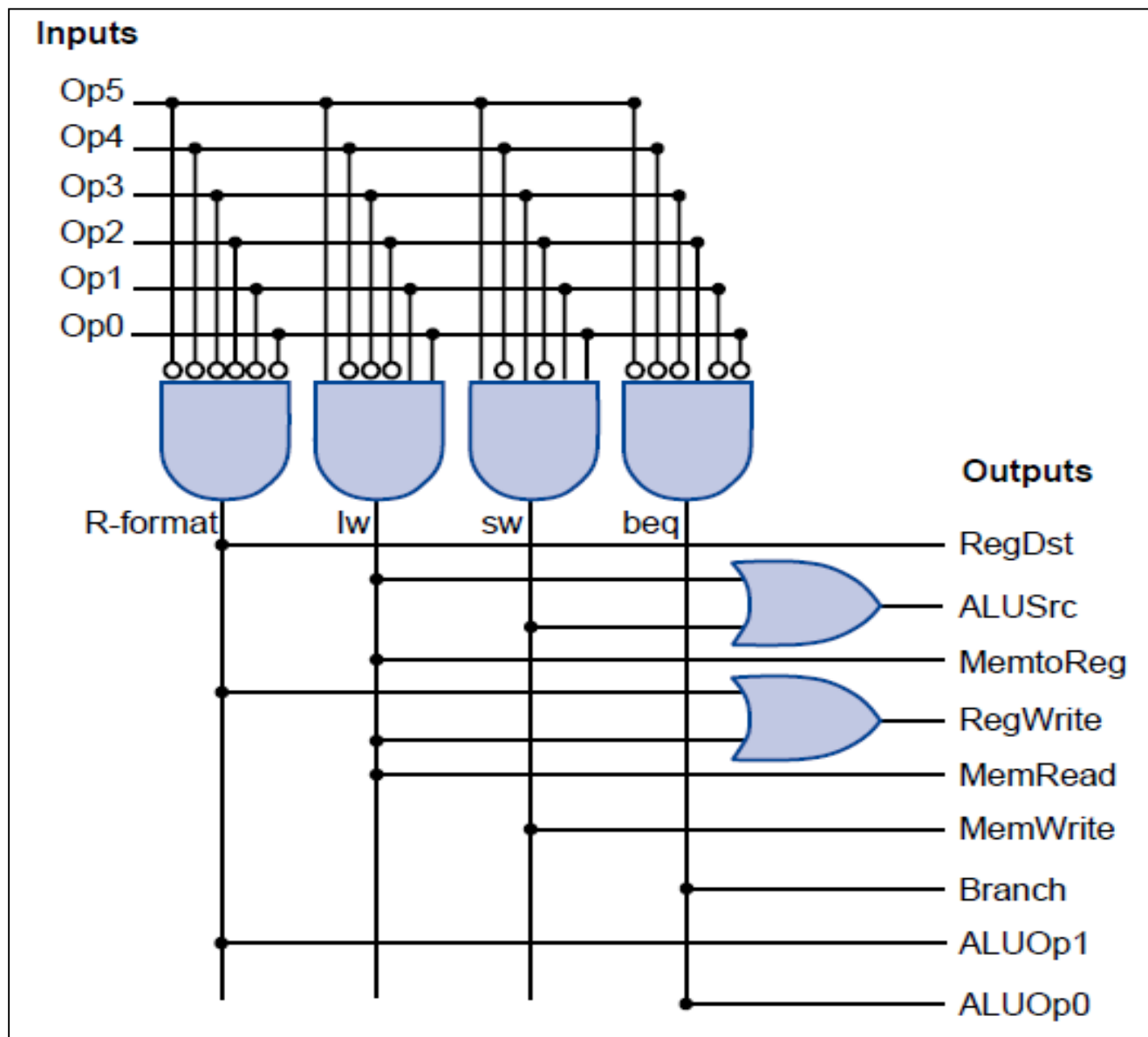

3.2 单周期控制器设计


❖ ALU控制单元

➤ 输入:

- 指令的**Func**字段（指令**5:0**位）
- 由主控单元生成的 **ALUOp**

➤ **ALUOp**指明**ALU**的运算类型

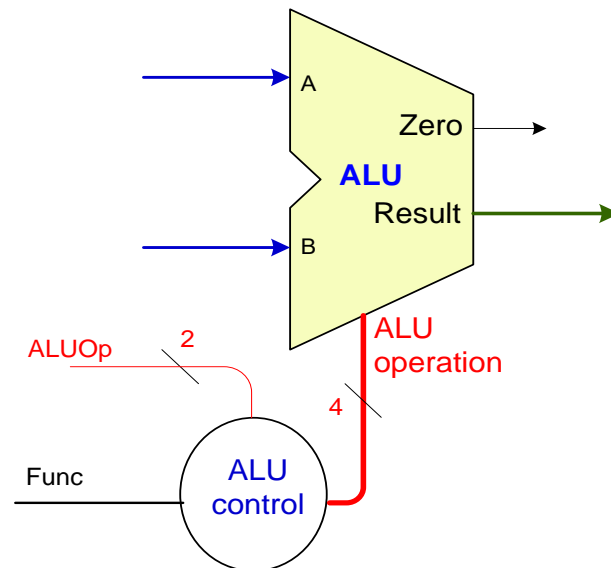- **00**: 访存指令所需的加法
- **01**: **beq**指令所需的减法
- **10**: **R**型指令功能码字段决定




| 指令 | Func字段 | ALUOp | ALU运算类型 | ALU operation |
|------------|----------------|-----------|---------|---------------|
| Lw | XXXXXX | 00 | 加 | 0010 |
| Sw | XXXXXX | 00 | 加 | 0010 |
| Beq | XXXXXX | 01 | 减 | 0110 |
| Add | 100 000 | 10 | 加 | 0010 |
| Sub | 100 010 | 10 | 减 | 0110 |
| And | 100 100 | 10 | 与 | 0000 |
| Or | 100 101 | 10 | 或 | 0001 |

ALU控制单元真值表


3.2 单周期控制器设计

❖ R型指令执行数据流示意

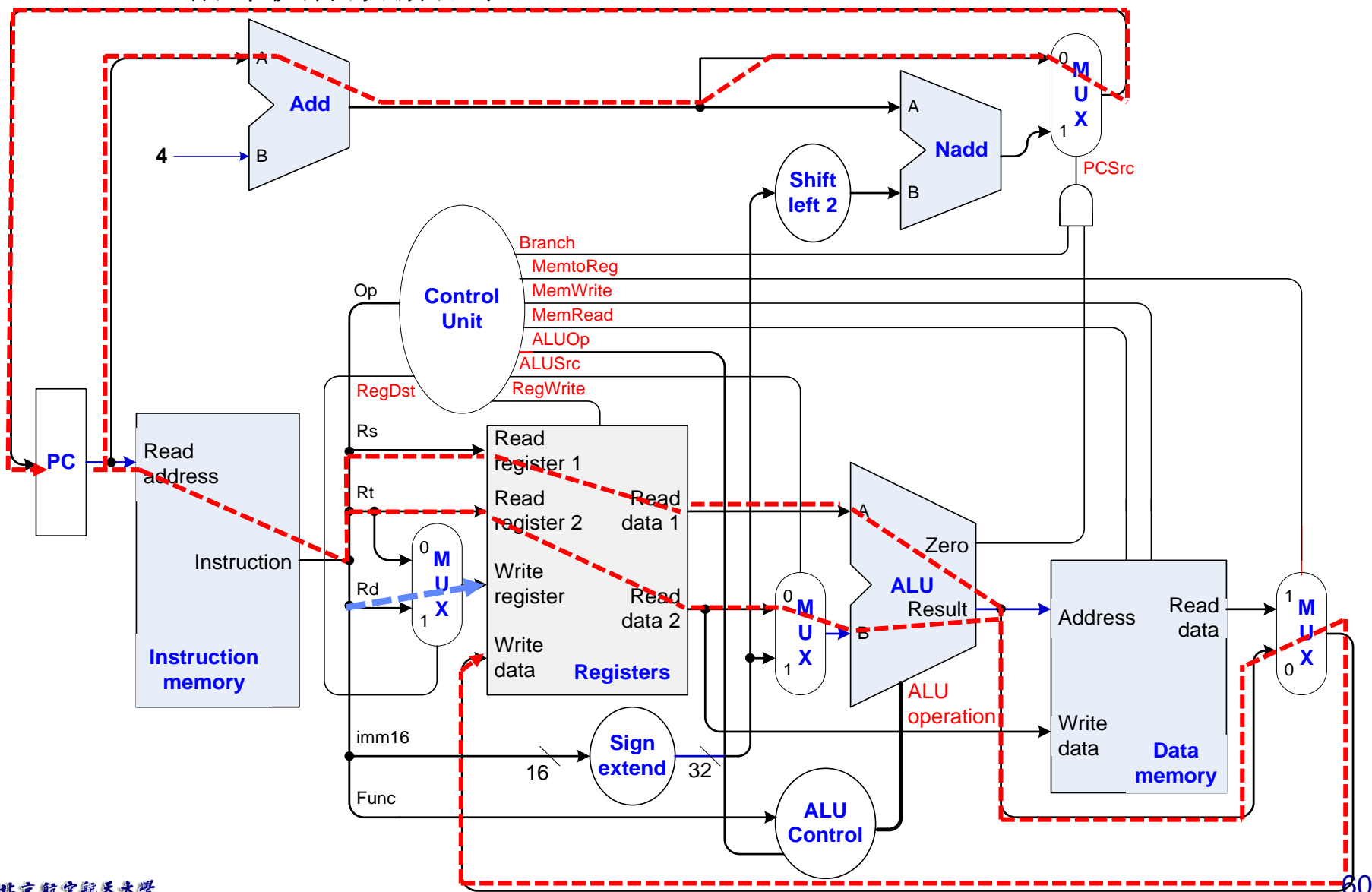

3.2 单周期控制器设计

❖ LW指令执行数据流示意

 

3.2 单周期控制器设计

❖ MIPS数据通路（扩展实现跳转指令 j）

➤ j add26

➤ 功能描述

■ $PC \leftarrow PC+4 [31:28] \parallel \text{add26} \ll 2$


➤ 功能部件：Adder，移位器(新增)

| | |
|---------------|--|
| Op (31-26) | 26 bit Address (for Jump Instruction) (25-0) |
|---------------|--|

| 指令 | Adder | | PC | IM Ad d. | Registers | | | | ALU | | DM | | Sign- ext | Nadd | |
|-----|-------|---|-----------------|----------------|-----------|------|---------|-------------|--------|--------------------------|------|--------|--------------|-------|-------|
| | A | B | | | Reg1 | Reg2 | Wreg | Wdata | A | B | Add. | Wdata | | | |
| 合并 | PC | 4 | Adder Nadd | PC | Rs | Rt | Rd Rt | ALU DM | Rdata1 | Rdata2 Sign- ext | ALU | Rdata2 | imm16 | Adder | Shift |
| J指令 | PC | 4 | jumpadd | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

PC输入数据源又多了一个选择，
增加一个二选一MUX

3.2 单周期控制器设计（包含跳转指令的数据通路和控制器）

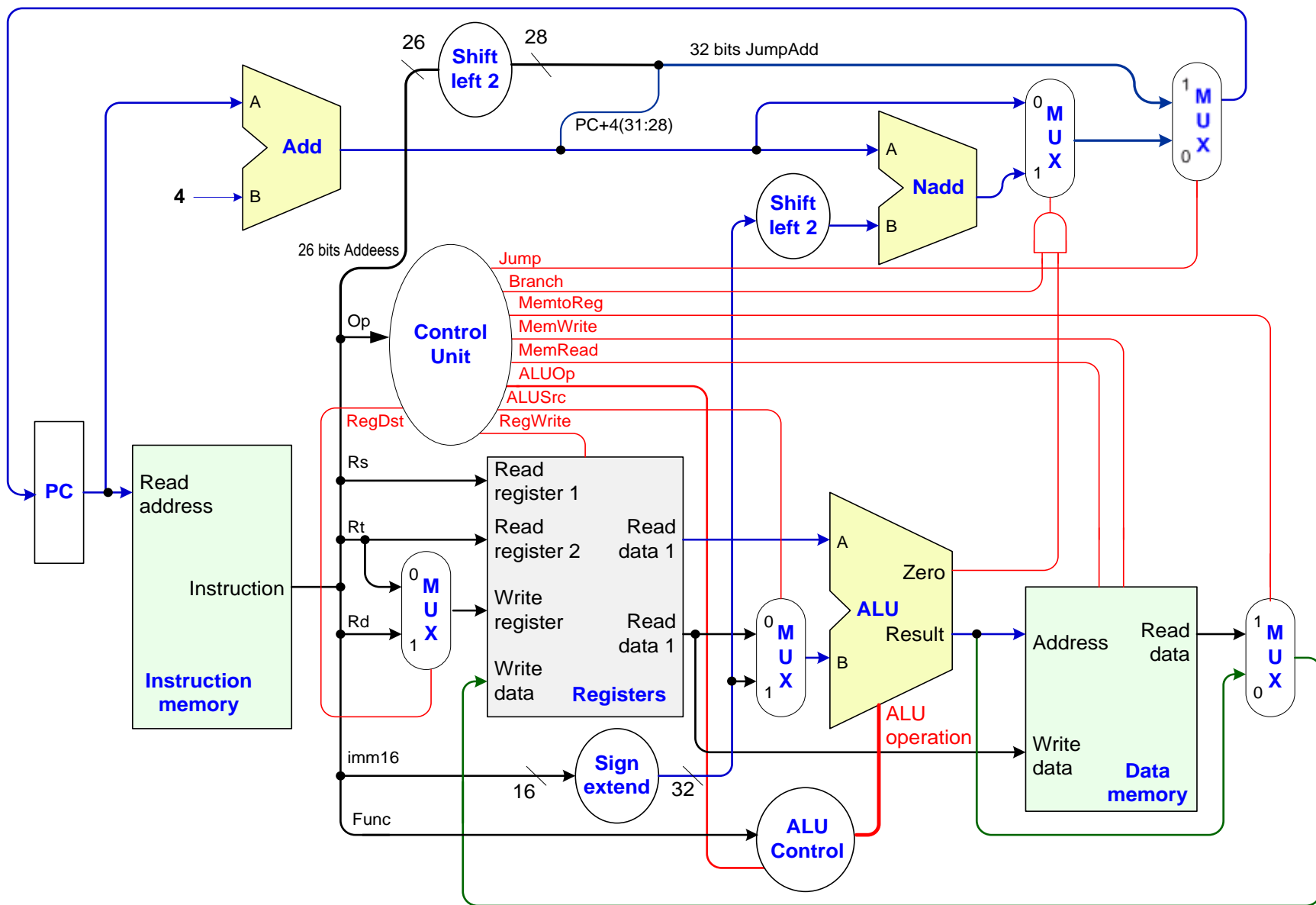

小结：数据通路设计的一般性方法

单指令 数据通路 构造

- for each 指令
 - for each 新增需求
 - case 可以合并至已有部件：
修改部件设计描述、HDL建模：{F', I', O'}
 - case 需要新增部件：
建立新部件设计描述、HDL建模：{F, I, O}
增加新部件
 - for each 部件
 - 设置输入来源


多数据通 路综合

- 按垂直方向合并数据通路，并去除相同项
- for each 输入来源多于1个的输入端
 - 部署1个MUX (MUX的输入规模为输入来源数)
 - MUX设计定义、HDL建模

系统实现

HDL建模：连接所有的部件及所有的 MUX

小结：数据通路设计的一般性方法

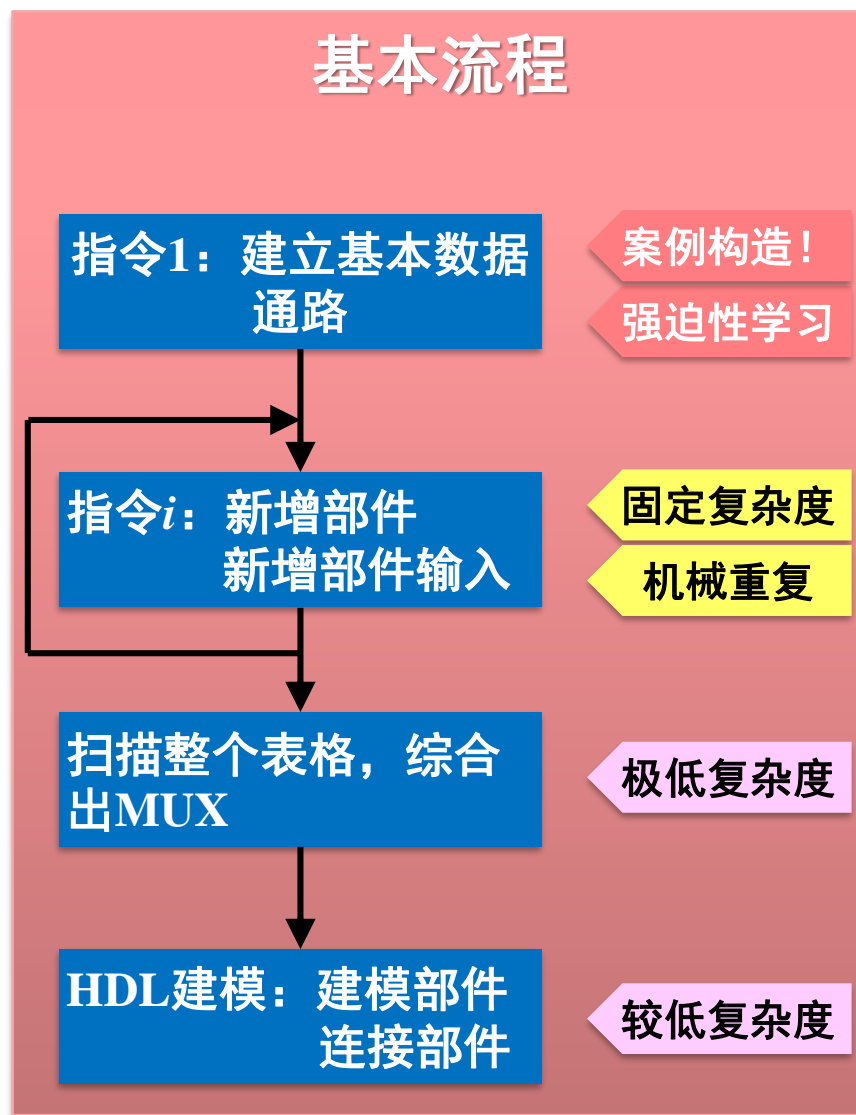

部件描述示例 —— PC

4.1.1. 基本描述

PC 模块的主要功能是将 NPC[31:0]的值保存并输出。PC 的各种取值将根据所执行的指令、外部状态(中断)及处理器控制器的当前状态的不同，由数据通路其他部件生成。

4.1.2. 模块接口

表 4-1 PC 接口信号定义


| 信号名 | 方向 | 描述 |
|--------------|----|--------------|
| Clk | I | MIPS-C 处理器时钟 |
| Reset | I | 复位信号 |
| NextPC[31:0] | I | 下一个 PC 值 |
| PCWr | I | PC 写使能 |
| PC[31:0] | O | PC 输出 |

4.1.3. 功能定义

PC 模块的核心是一个寄存器。该寄存器在 PCWr 有效时将 NextPC[31:0]锁存并输出。

表 4-2 PC 功能需求定义

| 编号 | 功能名称 | 功能描述 |
|----|-------|---|
| 1 | 初始化 | 当 Reset 信号有效后，PC 输出 0xBFC00000。 |
| 2 | PC 更新 | 当时钟上升沿到来时，PCWr 有效则将 NPC 写入 PC 内部，并且从 PC 端口输出。 |

 

部件HDL建模示例 —— PC

```
16 `timescale 1ns/1ns
17
18 module PC( CLK_I, Reset_I, Addr_I, PCWrite_I, PC_O ) ;
19     input          CLK_I;           // system clock
20     input          Reset_I;         // reset signal
21     input [31:0]   Addr_I;          // next PC
22     input          PCWrite_I;       // write enable
23     output [31:0]  PC_O;            // PC output
24
25
26     /* internal reg and wire */
27     reg [31:0]  addr ;               // latch the address
28
29     /* read register */
30     assign PC_O = addr;
31
32     always@ ( posedge CLK_I or posedge Reset_I )
33     begin
34         if (Reset_I)
35             addr <= 'hBFC00000;
36         else if ( PCWrite_I )
37             addr <= Addr_I;
38     end
39
40 endmodule
```

第六讲 MIPS处理器设计

一. 处理器设计概述

1. 处理器的功能与组成
2. 处理器设计的一般方法

二. MIPS模型机


三. MIPS单周期处理器设计

1. 单周期数据通路设计
2. 单周期控制器设计
3. 单周期性能分析

四. MIPS流水线处理器设计


3.3 单周期数据通路性能分析

❖ R型指令的指令周期

 

3.3 单周期数据通路性能分析

❖ LW指令的指令周期

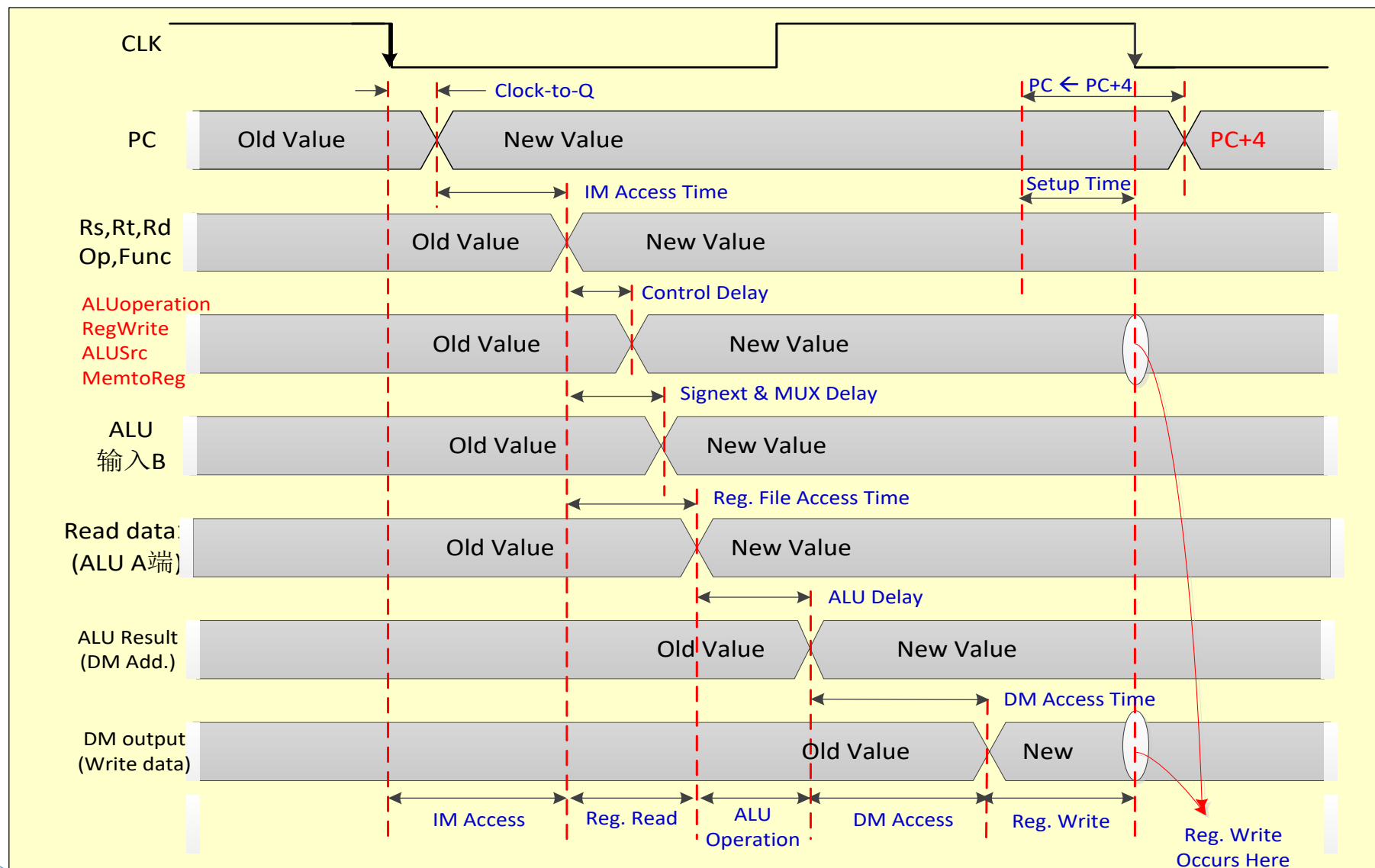

3.3 单周期数据通路性能分析

❖ 指令周期（指令执行时间）

➤ R指令周期

- 取指令（IM Access Time）
- 读寄存器（Register File Access Time）
- ALU运算（ALU Operation）
- 写寄存器（Register File Access Time）

➤ LW指令周期

- 取指令（IM Access Time）
- 读寄存器（Register Access Time）
- ALU运算（ALU Operation）
- 读数据（DM Access Time）
- 写寄存器（Register File Access Time）

实际上，不同类型的指令可能具有不同的指令周期

3.3 单周期数据通路性能分析

MIPS不同类型指令的指令周期

| Instruction class | Functional units used by the instruction class | | | | |
|-------------------|--|-----------------|-----|-----------------|-----------------|
| R-type | Instruction fetch | Register access | ALU | Register access | |
| Load word | Instruction fetch | Register access | ALU | Memory access | Register access |
| Store word | Instruction fetch | Register access | ALU | Memory access | |
| Branch | Instruction fetch | Register access | ALU | | |
| Jump | Instruction fetch | | | | |

数据通路各部分以及各类指令的执行时间

| Instruction class | Instruction memory | Register read | ALU operation | Data memory | Register write | Total |
|-------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|--------|
| R-type | 200 | 50 | 100 | 0 | 50 | 400 ps |
| Load word | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 600 ps |
| Store word | 200 | 50 | 100 | 200 | | 550 ps |
| Branch | 200 | 50 | 100 | 0 | | 350 ps |
| Jump | 200 | | | | | 200 ps |

3.3 单周期数据通路性能分析

❖ 指令执行时间计算

1. 方式一：采用单周期，即所有指令周期固定为单一时钟周期

- 时钟周期有最长的指令决定（LW指令），为 **600ps**

- 指令平均周期 = **600ps**

2. 方式二：不同类型指令采用不同指令周期（可变时钟周期）

- 假设指令在程序中出现的频率

- lw指令（600ps） : 25%

- sw指令（550ps） : 10%

- R型指令（400ps） : 45%

- beq指令（350ps） : 15%

- j指令（200ps） : 5%

- 平均指令执行时间

$$600 \times 25\% + 550 \times 10\% + 400 \times 45\% + 350 \times 15\% + 200 \times 5\% = 447.5\text{ps}$$

— 若采用可变时钟周期，时间性能比单周期更高；

— 但控制比单周期要复杂、困难，得不偿失。

— 改进方法：改变每种指令类型所用的时钟数，即采用多周期实现

第六讲 MIPS处理器设计

- 一. 处理器设计概述
- 二. MIPS模型机
- 三. MIPS单周期处理器设计
 - 1. 单周期数据通路设计
 - 2. 单周期控制器设计
 - 3. 单周期性能分析
- 四. MIPS多周期处理器设计**
 - 1. 多周期数据通路设计**
 - 2. 多周期控制器设计**
 - 3. 多周期性能分析**

4.1 MIPS 多周期数据通路设计

❖ 为什么不使用单周期实现方式？

- 单周期设计中，时钟周期对所有指令等长
- 而时钟周期由计算机中可能的最长路径决定，如：取数指令
- 但某些指令类型本来可以在更短时间内完成，如：跳转指令


❖ 多周期方案

- 将指令执行分解为多个步骤，完成每一步骤需要用一個时钟周期，则指令周期为多个时钟周期，不同类型指令的指令周期包含的时钟周期数可以不一样
- 优点：
 - **提高性能**：不同指令的执行占用不同的时钟周期数
 - **降低成本**：一个功能单元可以在一条指令执行过程中使用多次，只要是在不同时钟周期中（这种共享可减少所需的硬件数量）

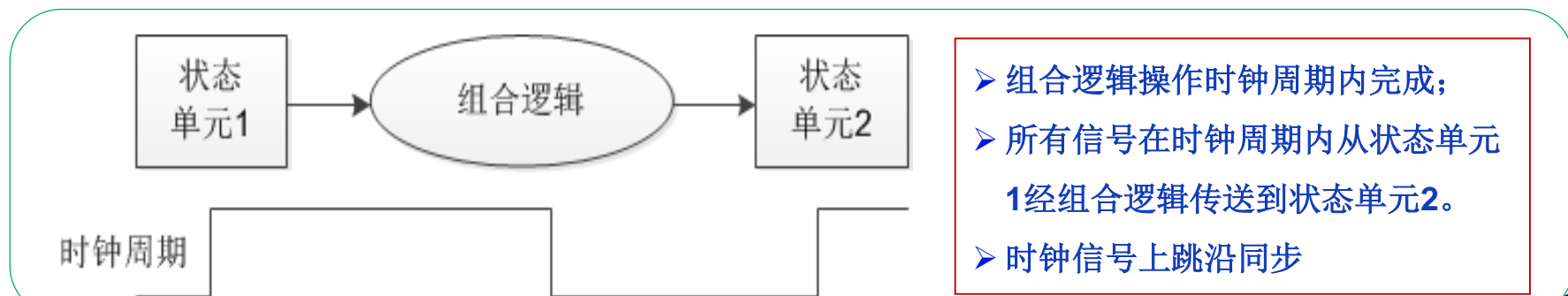4.1 MIPS多周期数据通路设计

❖ 多周期数据通路设计总体考虑

- **普林斯顿结构**：指令和数据使用同一个存储器
- **共享一个ALU**：
 - R型指令算术逻辑运算、取指令后形成PC+4新值、Beq指令转向地址计算（ $PC + \text{Signext}(\text{imm16}) \ll 2$ ），都在ALU中完成
- **时钟同步方法**：
 - 一个时钟周期内，信号总是从一个状态单元，经过组合逻辑处理后，传送到另一个状态单元
 - 指令每一步的执行，总是从前一个状态单元接收输入，经过功能单元处理，在下一个时钟周期触发沿将结果写入后一个状态单元
 - 因此，数据通路中需要增加一个或多个寄存器，以保存指令各执行步骤形成的结果（输出值），以便在指令的后续时钟周期内继续使用



4.1 MIPS多周期数据通路设计

R型指令多周期分析


| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Op (31-26) | Rs (25-21) | Rt (20-16) | Rd (15-11) | Shamt (10-6) | Func (5-0) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|

◆ $R[rd] \leftarrow R[rs] \text{ op } R[rt]$

| 步骤 | 时钟周期 | RTL描述 | 执行部件 | 备注 |
|------|------|--|------------|--|
| 取指令 | T1 | $IR \leftarrow M[PC]$ $PC \leftarrow PC + 4$ | 存储器 ALU | 增加一个寄存器 保存指令: IR |
| 读寄存器 | T2 | $A \leftarrow R[IR[25:21]]$ $B \leftarrow R[IR[20:16]]$ | 寄存器堆 | 增加两个寄存器 保存读出的数据 $R[rs]$ 、 $R[rt]$: A、B |
| 计算 | T3 | $ALUOut \leftarrow A \text{ op } B$ | ALU | 增加一个寄存器 保存ALU结果: ALUOut |
| 写寄存器 | T4 | $R[IR[15:11]] \leftarrow ALUOut$ | 寄存器堆 | 完成寄存器 数据写入 |

 4.2 多周期处理器的完整数据通路和控制信号

$$PCWe = PCWrite \mid PCWriteCond \ \& \ Zero$$



第六讲 MIPS处理器设计

- 一. 处理器设计概述
- 二. MIPS模型机
- 三. MIPS单周期处理器设计
 - 1. 单周期数据通路设计
 - 2. 单周期控制器设计
 - 3. 单周期性能分析
- 四. MIPS多周期处理器设计**
 - 1. 多周期数据通路设计
 - 2. 多周期控制器设计
 - 3. 多周期性能分析**

4.3 多周期性能分析

❖ 假设主要功能单元的操作时间

- 存储器 : 200ps
- ALU : 100ps
- 寄存器堆: 50ps
- 多路复用器、控制单元、PC、符号扩展单元、线路没有延迟

各类指令执行时间

| 步骤 | R型指令 | Lw指令 | Sw指令 | Beq指令 | J指令 | 执行时间 |
|---------------|--|---|--------------------------|--|--|-------|
| 取指令 | $IR \leftarrow M[PC], PC \leftarrow PC + 4$ | | | | | 200ps |
| 读寄存器/ 译码 | $A \leftarrow R[IR[25:21]], B \leftarrow R[IR[20:16]]$ $ALUOut \leftarrow PC + Signext[IR[15:0]] \ll 2$ | | | | | 50ps |
| 计算 | $ALUOut \leftarrow A \text{ op } B$ | $ALUOut \leftarrow A + Signext(IR[15:0])$ | | If $(A-B==0)$ then $PC \leftarrow ALUout$ | $PC \leftarrow PC[31:28] \parallel IR[25:0] \ll 2$ | 100ps |
| R型完成/ 访问内存 | $R[IR[15:11]] \leftarrow ALUOut$ | $DR \leftarrow M[ALUOut]$ | $M[ALUOut] \leftarrow B$ | | | 200ps |
| 写寄存器 | | $R[IR[20:16]] \leftarrow DR$ | | | | 50ps |

4.3 多周期性能分析

❖ 时钟周期

➤ 时钟周期取各步骤中最长的时间: **200ps**

各类指令执行时间

| 时钟周期 | R型指令 | Lw指令 | Sw指令 | Beq指令 | J指令 | 周期时间 |
|------|--|---|--------------------------|--|--|-------|
| TC1 | $IR \leftarrow M[PC], PC \leftarrow PC + 4$ | | | | | 200ps |
| TC2 | $A \leftarrow R[IR[25:21]], B \leftarrow R[IR[20:16]]$ $ALUOut \leftarrow PC + Signext[IR[15:0]] \ll 2$ | | | | | 200ps |
| TC3 | $ALUOut \leftarrow A \text{ op } B$ | $ALUOut \leftarrow A + Signext(IR[15:0])$ | | If $(A-B==0)$ then $PC \leftarrow ALUout$ | $PC \leftarrow PC[31:28] \parallel IR[25:0] \ll 2$ | 200ps |
| TC4 | $R[IR[15:11]] \leftarrow ALUOut$ | $DR \leftarrow M[ALUOut]$ | $M[ALUOut] \leftarrow B$ | | | 200ps |
| TC5 | | $R[IR[20:16]] \leftarrow DR$ | | | | 200ps |

800ps

1000ps

800ps

600ps

600ps

4.3 多周期性能分析

❖ 各型指令所需的时钟周期数和时间

- R型指令 : 800ps
- lw指令 : 1000ps
- sw指令 : 800ps
- beq指令 : 600ps
- j指令 : 600ps

❖ 假设指令在程序中出现的频率

- lw指令 : 25%
- sw指令 : 10%
- R型指令: 45%
- beq指令: 15%
- j指令 : 5%

❖ 则一条指令的平均CPI

- $5 \times 25\% + 4 \times 10\% + 4 \times 45\% + 3 \times 15\% + 3 \times 5\% = 4.05$

❖ 一条指令的平均执行时间:

- $1000 \times 25\% + 800 \times 10\% + 800 \times 45\% + 600 \times 15\% + 600 \times 5\% = 810\text{ps}$

4.4 计算机性能评价

❖ 响应时间与吞吐量

➤ **响应时间**：从提交作业到完成作业所花费的时间

- 响应时间是完成一个任务所花的时间总和，包括：运算时间、内存访问时间、执行I/O操作的时间、以及运行必要的操作系统代码所需的时间等

➤ **吞吐量**：一定时间间隔内完成的作业数

- 多任务操作系统更侧重于优化系统的整体吞吐量，而不会特别最小化某个特定程序的响应时间

➤ 个人用户更关心响应时间，企业级计算机的管理人员更关心吞吐量

➤ 对于企业级计算机以外的应用，响应时间是评价计算机性能的主要依据

4.4 计算机性能评价

❖ 响应时间与CPU执行时间

- 对于多任务系统，应该从**响应时间**中去掉因为等待I/O操作而花去的时间和CPU执行其他程序所花费的时间，为此引入**CPU执行时间**的概念。
- CPU执行时间是CPU真正花在运行一个程序上的时间。

程序的**CPU**执行时间

= 程序的**CPU**时钟周期数 × 时钟周期长度

= $\frac{\text{程序的CPU时钟周期数}}{\text{时钟频率}}$

程序的**CPU**时钟周期数

= 程序的指令数 × 每条指令的平均时钟周期数

4.4 计算机性能评价

❖ CPI: 指令平均执行时钟周期数

- CPI: **C**lock **c**ycles **P**er **I**nstruction。
- 不同指令功能不同，所需时间也不同。CPI只是某一机器中一个程序（或程序片段）中的 每条指令 所用时钟周期的平均值。
- 不同指令集的CPI比较没有实际意义。

$$\text{CPU 的时钟周期数} = \sum_{i=1}^n (CPI_i \times I_i)$$

平均时钟周期数 $CPI = \text{CPU 时钟周期数} / IC$ （指令的条数）

$$CPI = \frac{\sum_{i=1}^n (CPI_i \times I_i)}{IC} = \sum_{i=1}^n (CPI_i \times \frac{I_i}{IC})$$

CPU 时间 = CPU 时钟周期数 * 时钟周期长 = CPU 时钟周期数 / 频率

CPU 时间 = $(IC * CPI) / \text{频率 } f$

4.4 计算机性能评价

❖ MIPS: 百万指令每秒

- MIPS: **M**illion **I**nstruction **P**er **S**econd
- 不同指令集的MIPS比较没有实际意义
- 即使同一台机器, 用不同的测试程序测出来的MIPS值也可能不一样。

$$\text{MIPS} = \frac{\text{指令条数}}{\text{执行时间} * 10^6} = \frac{\text{IC}}{(\text{IC} * \text{CPI}) / \text{频率 } f * 10^6} = \frac{f}{\text{CPI} * 10^6}$$

❖ MFLOPS: 百万浮点数操作每秒

- MFLOPS: **M**illion **F**loating point **O**perations **P**er **S**econd
- 可以比较不同机器的浮点运算能力, 但有局限性
- MFLOPS不仅和机器有关, 也和所用测试程序有关
- MFLOPS与整数、浮点操作的比例有关

$$\text{MFLOPS} = \frac{\text{程序中的浮点操作次数}}{\text{执行时间} * 10^6}$$

4.4 计算机性能评价

❖ 影响计算机性能的因素

- **指令数**：取决于指令集体系结构（ISA），与指令集的具体实现无关；编译器对指令数具有很大的影响；
- **CPI**：机器的实现细节（存储系统结构、处理器结构）；测试程序包含的各类指令的组成等；
- **时钟周期**：与机器的实现细节密切相关

| 影响因素 | 影响 |
|--------|--------------|
| 算法 | 指令数、CPI |
| 程序设计语言 | 指令数、CPI |
| 编译器 | 指令数、CPI |
| ISA | 指令数、CPI、时钟周期 |
| 硬件实现 | CPI、时钟周期 |

4.4 计算机性能评价

❖ 示例一

假设在一台 40MHZ 处理机上运行 200,000 条指令的目标代码, 程序主要由四种指令组成。根据程序跟踪实验结果, 已知指令混合比和每种指令所需的指令数如下。计算在单处理机上用跟踪数据运行程序的平均 CPI, 并根据所得的 CPI, 计算相应的 MIPS 速率。

| 指令类型 | CPI | 指令混合比 |
|--------------|-----|-------|
| 算术和逻辑 | 1 | 60% |
| 高速缓存命中的加载/存储 | 2 | 18% |
| 转移 | 4 | 12% |
| 高速存储缺失的存储器访问 | 8 | 10% |

[解]

$$\text{CPI} = 1 \times 60\% + 2 \times 18\% + 4 \times 12\% + 8 \times 10\% = 2.24$$

$$\text{MIPS} = f / (\text{CPI} \times 10^6) = (40 \times 10^6) / (2.24 \times 10^6) = 17.86$$

4.4 计算机性能评价

❖ 示例二

对于一台 400MHz 计算机执行标准测试程序，程序中指令类型，执行数量和平均时钟周期数如下：

| 指令类型 | 指令执行数量 | 平均时钟周期数 |
|------|--------|---------|
| 整数 | 45000 | 1 |
| 数据传送 | 75000 | 2 |
| 浮点 | 8000 | 4 |
| 分支 | 1500 | 2 |

求该计算机的有效 CPI、MIPS 和程序执行时间。

解： $CPI = \sum (IC_i \times CPI_i) / IC$

$$CPI = \frac{45000 \times 1 + 75000 \times 2 + 8000 \times 4 + 1500 \times 2}{45000 + 75000 + 8000 + 1500} = 1.776$$

$$MIPS \text{ 速率} = \frac{f}{CPI} = \frac{400 \times 10^6}{1.776} = 225.225 MIPS$$

程序执行时间=

$$(45000 \times 1 + 75000 \times 2 + 8000 \times 4 + 1500 \times 2) / (400 \times 10^6) = 5.75 \times 10^{-4} s$$