

第十三讲

2.2 MIPS 指令系统

❖ R-Type指令编码示例

➤ 指令: **add \$t0, \$s1, \$s2 ; $t0 \leftarrow (s1) + (s2)$**

	6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits
指令格式	Op	Rs	Rt	Rd	Shamt	Func
指令编码	00000	10001	10010	01000	00000	10000

$$Rd \leftarrow (Rs) + (Rt)$$

- Op = 000000 (表示R-Type)
- Func = 100000 (表示add)
- Rs = 10001 (表示s1, \$17)
- Rt = 10010 (表示s2, \$18)
- Rd = 01000 (表示t0, \$8)
- Shamt=00000 (表示没有移位)

2.2 MIPS 指令系统 —— 指令示例

<i>Instruction</i>	<i>Example</i>	<i>Meaning</i>	<i>Comments</i>
add	add \$1,\$2,\$3	$\$1 \leftarrow \$2 + \$3$	3 operation
subtract	sub \$1,\$2,\$3	$\$1 \leftarrow \$2 - \$3$	3 operation
add immediate	addi \$1,\$2,100	$\$1 \leftarrow \$2 + 100$	+ constant
multiply	mult \$2,\$3	$Hi,Lo \leftarrow \$2 \times \3	64-bit signed product
divide	div \$2,\$3	$Lo \leftarrow \$2 \div \3 $Hi \leftarrow \$2 \bmod \3	Lo = quotient Hi = remainder
move from Hi	mfhi \$1	$\$1 \leftarrow Hi$	Get a copy of Hi
move from Lo	mflo \$1	$\$1 \leftarrow Lo$	Get a copy of Lo
and	and \$1,\$2,\$3	$\$1 \leftarrow \$2 \& \$3$	Logical AND
or	or \$1,\$2,\$3	$\$1 \leftarrow \$2 \$3$	Logical OR
store	sw \$3,\$4(\$5)	$Mem(\$4+\$5) \leftarrow \$3$	Store Word
load	lw \$1,\$2(\$3)	$\$1 \leftarrow Mem(\$2+\$3)$	Load word
jump and link	jal 1000	$\\$31 = PC + 4$ Go to 1000	Procedure call
jump register	jr \$31	Go to \$31	procedure return
set on less than	slt \$1,\$2,\$3	if ($\$2 < \3) then $\$1 = 1$ else $\$1 = 0$	


2.2 MIPS 指令系统 —— SWAP: MIPS过程示例

jal swap ; \$31=PC+4, goto swap
add \$t0, \$s2, \$s3 ; $t0 \leftarrow (S2) + (s3)$

swap:

```
addi $sp,$sp, -12    ; Make room on stack for 3 registers
sw   $31, 8($sp)     ; Save return address
sw   $s2, 4($sp)     ; Save registers on stack
sw   $s3, 0($sp)
```

....



```
sll   $s2, $a1, 2      ; multiply k by 4
addu  $s2, $s2, $a0    ; address of v[k]
lw    $t0, 0($s2)      ; load v[k]
lw    $s3, 4($s2)      ; load v[k+1]
sw    $s3, 0($s2)      ; store v[k+1] into v[k]
sw    $t0, 4($s2)      ; store old v[k] into v[k+1]
```

```
lw    $s3, 0($sp)     ; Restored registers from stack
lw    $s2, 4($sp)
lw    $31, 8($sp)     ; Restore return address
addi  $sp,$sp, 12     ; restore top of stack
jr    $31             ; return to place that called swap
```

第六讲 MIPS处理器设计

- 一. 处理器设计概述
- 二. MIPS模型机
- 三. MIPS单周期处理器设计
- 四. MIPS流水线处理器设计

第六讲 MIPS处理器设计

一. 处理器设计概述


1. 处理器的功能与组成
2. 处理器设计的一般方法

二. MIPS模型机

三. MIPS单周期处理器设计


四. MIPS流水线处理器设计

Software
layers of
abstraction

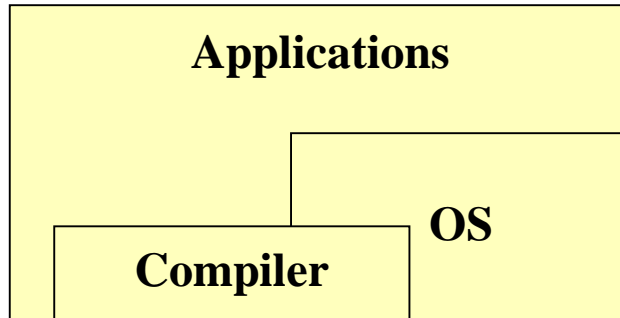


Instruction Set Architecture (**ISA**)

Hardware
layers for
design
abstraction

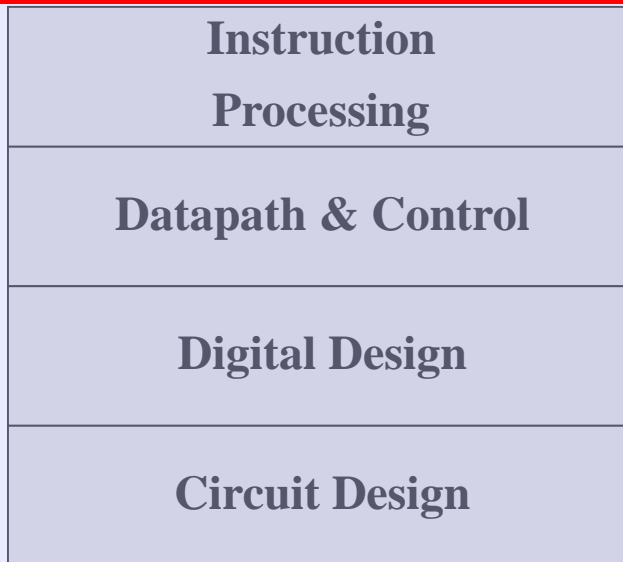

We are here

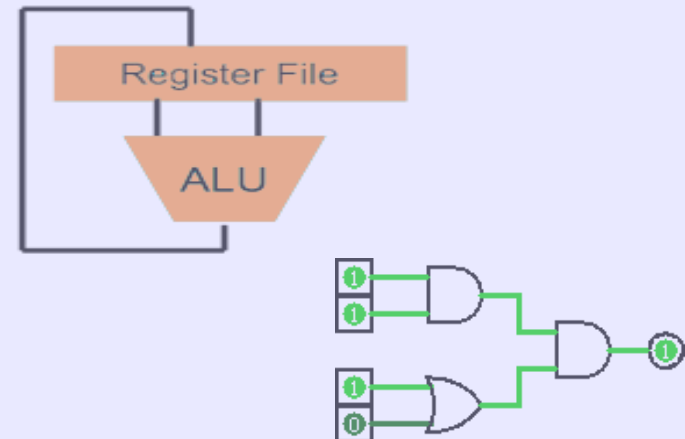

1.1 CPU的功能与组成


❖ CPU的功能：控制指令执行

❖ 指令执行过程

- 取指：从指令存储器中读出指令并分析指令
- 取数：从数据存储器读出操作数
- 执行：完成指令所规定的动作（运算）

❖ 指令周期（一般性概念）：**CPU**从指令存储器中读出指令并执行指令功能的全部时间称为**指令周期**。包括：

 - 取指周期：完成取指令操作和分析指令操作所需时间
- 取数周期：从数据存储器读出操作数所需时间（包括计算操作数有效地址）
- 执行周期：完成指令所规定的动作（运算）所需时间，因指令不同而不同



1.1 CPU的功能与组成

❖ CPU所需的功能部件

➤ 取指令：从存储器中读出指令和分析指令（取指和译码）

- 指令地址部件：指明当前要读取的指令在存储器中的地址
- 指令寄存部件：保存从存储器中取来的指令
- 译码部件：对指令进行译码

➤ 执行指令：实现指令所规定的功能（包括取数和执行）

- 控制信号逻辑部件：根据指令的操作性质和操作对象的地址（译码结果），在时序信号配合下，产生一系列的微操作控制信号，从而控制计算机的运算器、存储器或输入输出接口等部件工作，实现指令所表示的功能。
- 执行部件：ALU、寄存器等

1.1 CPU的功能与组成

❖ CPU的组成

➤ 控制单元（控制器，control）：

- 指令地址部件：程序计数器（**PC — Program Counter**）
- 指令寄存部件：指令寄存器（**IR — Instruction Register**）
- 译码部件：指令译码器（**ID — Instruction Decoder**）
- 时序部件：产生时序信号
- 控制信号生成部件：产生计算机其它部件所需要的所有微操作控制信号，有组合逻辑和微程序等实现方式

➤ 执行单元（数据通路，datapath）

- 运算单元：算术逻辑运算单元（**ALU**）
- 寄存器：通用寄存器组（**GPRs**），标志寄存器（**FR**，又称程序状态字**PSW**），临时寄存器（**TR**）

1.1 CPU的功能与组成

➤ CPU内部结构

(内部单总线结构)


□ 控制器 (CU)

- ◆ 指令寄存器IR
- ◆ 指令译码器ID
- ◆ 控制信号生成器

□ 数据通路 (datapath)

- ◆ 运算单元
- ◆ 寄存器单元

□ 内部总线

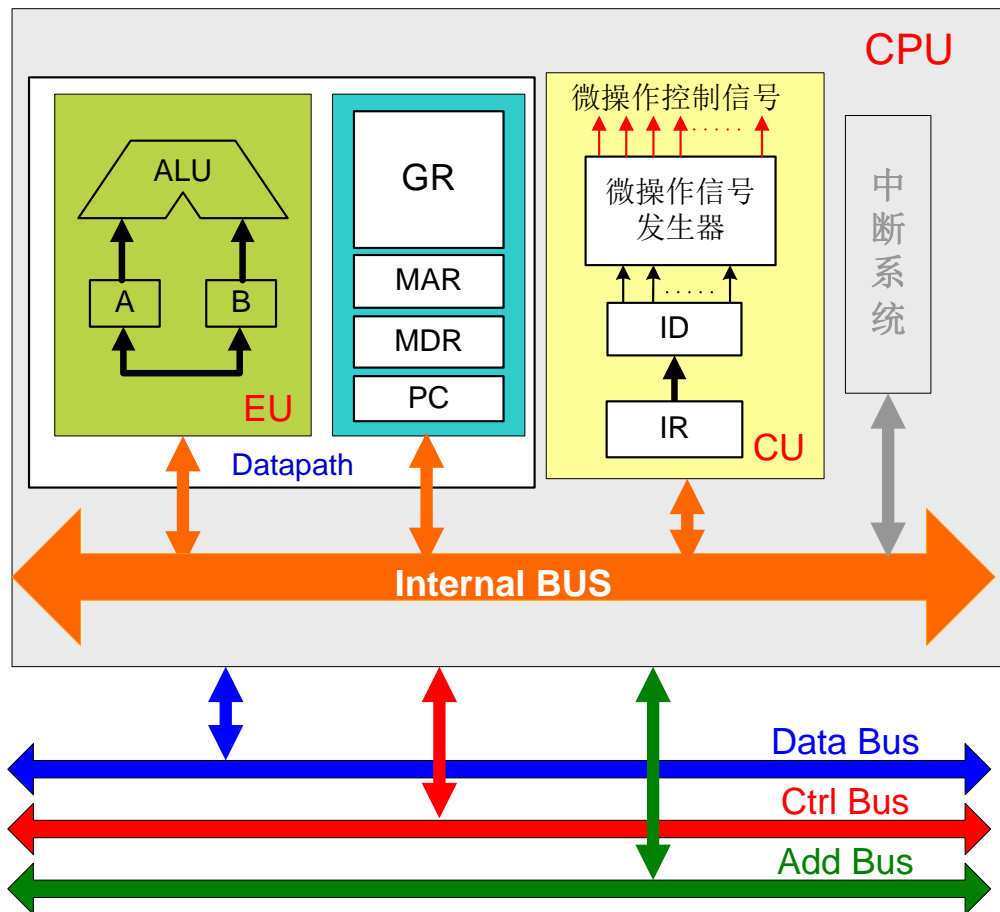

1.1 CPU的功能与组成

❖ 数据通路

- 指令执行过程中，指令数据流所经过的**部件**和**路径**总称，用以实现数据的传送、处理和存储等功能，是**指令的执行部件**
- 构成
 - 组合元件（操作元件）：**ALU**、多路选择器等
 - 存储元件（状态元件）：寄存器、存储器等
- 部件间连接方式
 - 总线连接方式（**CPU内部总线**）
 - 分散连接方式

❖ 控制器

- 对指令进行译码并生成指令执行所需的控制信号，以实现**对数据通路中各部件的功能控制**，以及相应**路径的开关控制**等，是**指令的控制部件**

1.1 CPU的功能与组成

❖ 简单的数据通路示例

➤ 取指令路径


- PC→MAR
- Read Mem.
- M→MBR→IBR→IR

➤ 取操作数的路径

- 操作数地址→MAR
- Read Mem.
- M→MBR→ALU

➤ 运算结果保存路径

- ALU结果→MBR
- 结果地址→MAR
- Write Mem.

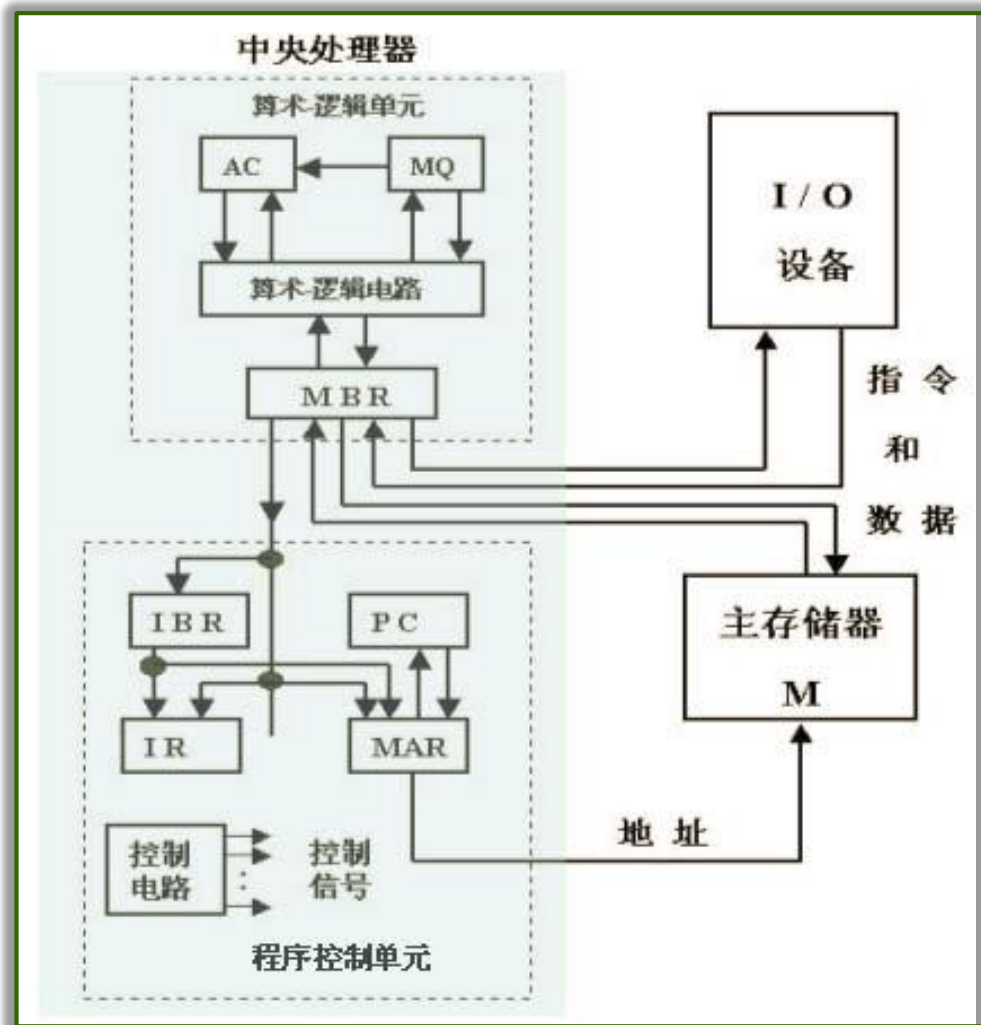

早期累加器型数据通路

1.1 CPU的功能与组成

❖ 单总线数据通路示例

➤ 取指令路径

- PC→IB→MAR
- MemR
- M→MER→IB→IR


➤ 取操作数的路径

- 操作数地址→IB→MAR
- MemR
- M→MER→IB→ALU

➤ 运算结果保存路径

- ALU结果→IB→MDR
- 结果地址→IB→MAR
- MemW

单总线
数据通路

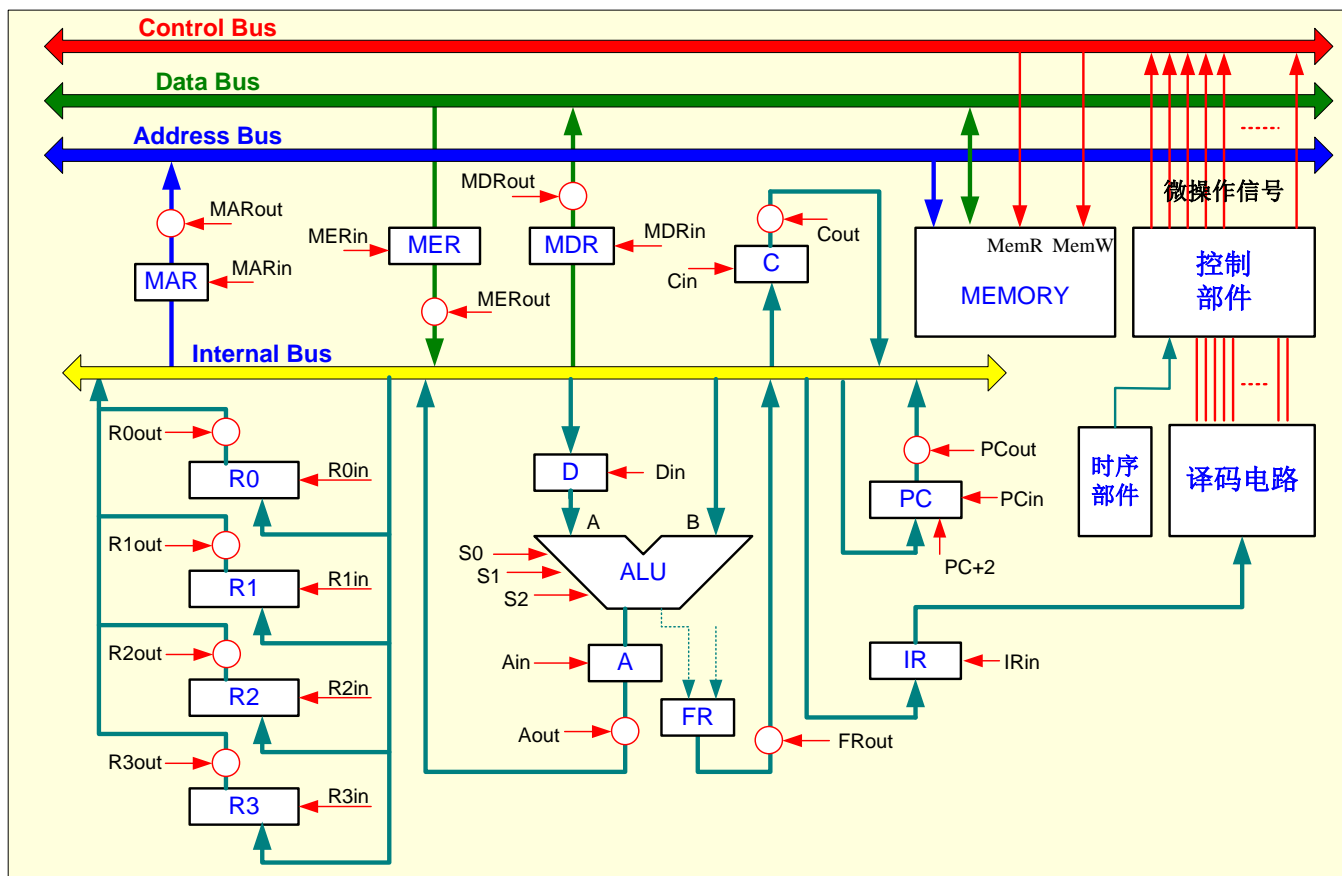

1.1 CPU的功能与组成

❖ 指令的四种基本操作

- 取数：读取某主存单元的数据，并传送至某个寄存器；
- 存数：将某个寄存器中的数据，存入主存某个单元之中；
- 传送：将某个寄存器中的数据，传送至**ALU**或另一个寄存器；
- 运算：进行某种算术或逻辑运算，结果保存到某个寄存器中。

1.1 CPU的功能与组成

❖ 指令功能的形式化描述：

RTL（Register Transfer Language，寄存器传送语言）

- \leftarrow : 数据传送方向；
- $R[a]$: 寄存器 a ；
- $M[a]$: 主存中地址为 a 的单元；
- PC : 程序计数器
- $f(data)$: 表示对数据 $data$ 进行 f 操作

❖ 示例

- $R[c] \leftarrow R[a] + R[b]$ // 寄存器 a 加寄存器 b 的结果送寄存器 c
- $R[c] \leftarrow R[a] \text{ } op \text{ } R[b]$ // 寄存器 a 与寄存器 b 进行 op 运算结果送寄存器 c
- $Signext(imm16)$ // 对数 $imm16$ 进行 $Signext$ （符号扩展）运算
- $R[a] \leftarrow M[b]$ // 取数操作，读取主存单元 b 的数据传送至寄存器 a
- $M[a] \leftarrow R[b]$ // 存数操作，将寄存器 b 中的数据写入主存单元 a 中

1.2 CPU设计的一般方法

❖ 设计步骤

1. 分析指令系统需求

包括：指令格式、指令类型、每种指令的功能、寻址方式等

2. 数据通路构建

- ① 根据指令需求选择数据通路部件，如**PC**、**ALU**、寄存器堆、指令存储器/数据存储器、多路开关等；
- ② 根据指令执行流程，构建每种类型指令的数据通路；
- ③ 对所有类型指令执行数据通路综合，形成综合数据通路。

3. 控制器设计

- ① 确定控制器时序控制方式（单周期、或多周期、或其它）
- ② 根据每种类型指令执行流程，确定该指令执行时，各个数据通路部件所需要的控制信号及相应状态、条件；
- ③ 对控制信号进行综合，以得到每个控制信号的逻辑方程；
- ④ 逻辑电路实现各个控制信号。

第六讲 MIPS处理器设计

一. 处理器设计概述

1. 处理器的功能与组成
2. 处理器设计的一般方法

二. MIPS模型机

1. MIPS模型机指令集
2. MIPS模型机数据通路部件
3. 时钟同步方法

三. MIPS单周期处理器设计


四. MIPS多周期处理器设计

2.1 MIPS模型机指令集


❖ MIPS 寄存器结构

- 32位虚拟地址空间
- 32个32位GPRs（通用寄存器）
- HI, LO, PC



通用寄存器

 

乘/除寄存器

 

程序计数器

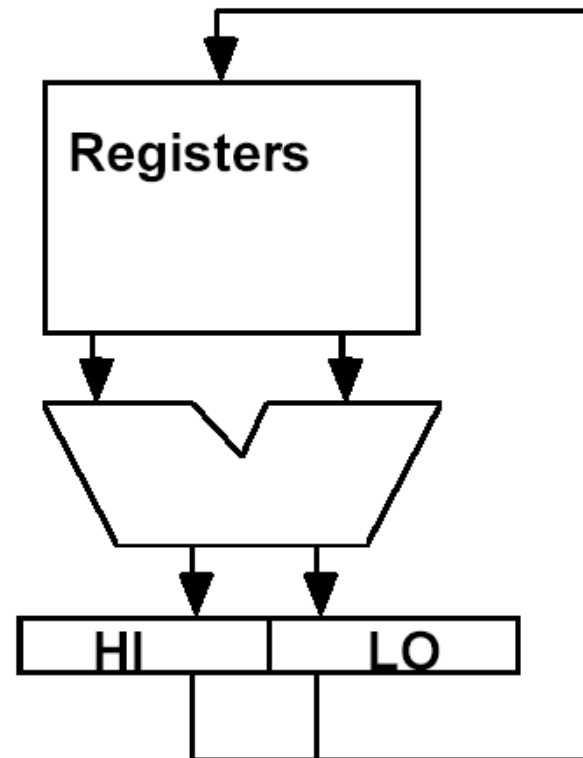 

2.1 MIPS模型机指令集

MIPS 模型机寄存器使用约定

寄存器编号	寄存器名称	用途
0	\$zero	常数0
1	\$at	保留给汇编器使用
2 ~ 3	\$v0 ~ \$v1	结果值和表达式求值
4 ~ 7	\$a0 ~ \$a3	参数
8 ~ 15	\$t0 ~ \$t7	临时变量
16 ~ 23	\$s0 ~ \$s7	数据寄存器
24 ~ 25	\$t8 ~ \$t9	其他临时变量
26 ~ 27	\$k0 ~ \$k1	保留给操作系统使用
28	\$gp	全局指针
29	\$sp	栈指针
30	\$fp	帧指针
31	\$ra	返回地址

2.1 MIPS模型机指令集

❖ MIPS 指令格式

- Op: 6 bits, Opcode
- Rs: 5 bits, The first register source operand
- Rt: 5 bits, The second register source operand
- Rd: 5 bits, The register destination operand
- Shamt: 5 bits, Shift amount (shift instruction)
- Func: 6 bits, function code (another Opcode)


	6	5	5	5	5	6
R类型	Op (31-26)	Rs (25-21)	Rt (20-16)	Rd (15-11)	Shamt (10-6)	Func (5-0)
I类型	Op (31-26)	Rs (25-21)	Rt (20-16)	16 bit Address or Immediate (15-0)		
J类型	Op (31-26)	26 bit Address (for Jump Instruction) (25-0)				

2.1 MIPS模型机指令集

❖ MIPS 寻址方式

R-format:

Register (direct)

 


I-format:


Immediate



Base或index

 


PC-relative

 

J-format:

Pseudodirect

 

2.1 MIPS模型机指令集

模型机指令集 (8条指令)

指令格式	指令	功能	说明
R 类型	add rd, rs, rt	$R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$	加运算: 寄存器 rs 和寄存器 rt 相加, 结果送寄存器 rd
	sub rd, rs, rt	$R[rd] \leftarrow R[rs] - R[rt]$	减运算: 寄存器 rs 和寄存器 rt 相减, 结果送寄存器 rd
	and rd, rs, rt	$R[rd] \leftarrow R[rs] \& R[rt]$	与运算: 寄存器 rs 和寄存器 rt 按位与, 结果送寄存器 rd
	or rd, rs, rt	$R[rd] \leftarrow R[rs] R[rt]$	或运算: 寄存器 rs 和寄存器 rt 按位或, 结果送寄存器 rd
I 类型	lw rt, rs, imm16	$Add = R[rs] + \text{Signext}(imm16)$ $R[rt] \leftarrow M[Add]$	取字: 寄存器 rs 和立即数 imm16 (符号扩展至 32 位) 相加得到内存地址, 从内存该地址单元读取数据送 rt
	sw rt, rs, imm16	$Add = R[rs] + \text{Signext}(imm16)$ $M[Add] \leftarrow R[rt]$	存字: 寄存器 rs 和立即数 imm16 (符号扩展至 32 位) 相加得到内存地址, 寄存器 rt 数据写入内存该地址单元
	beq rs, rt, imm16	If ($R[rs] - R[rt] = 0$) then $PC \leftarrow PC + \text{Signext}(imm16) \ll 2$	分支: 如果寄存器 rs 与 rt 相等, 则转移 (imm16 符号扩展至 32 位), 否则顺序执行。(取指令后, PC+4)
J 类型	j target	$PC(31:2) \leftarrow PC(31:28) \parallel \text{target}(25:0)$	跳转: 当前 PC 的高 4 位与 target (26 位) 拼接成 30 位目标地址送 PC (31:2)。(取指令后, PC+4)。

2.1 MIPS模型机指令集

模型机指令编码

R 类型格式	OP (31 ~ 26)	Rs (25 ~ 21)	Rt (20 ~ 16)	Rd (15 ~ 11)	Shamt (10 ~ 6)	Funct (5 ~ 0)
add rd, rs, rt	000000	rs	rt	rd	XXXXXX	100000
sub rd, rs, rt	000000	rs	rt	rd	XXXXXX	100010
and rd, rs, rt	000000	rs	rt	rd	XXXXXX	100100
or rd, rs, rt	000000	rs	rt	rd	XXXXXX	100101


I 类型格式	OP (31 ~ 26)	Rs (25 ~ 21)	Rt (20 ~ 16)	16 bits immediate or address (15 ~ 0)
lw rt, rs, imm16	100011	rs	rt	imm16
sw rt, rs, imm16	101011	rs	rt	imm16
beq rs, rt, imm16	000100	rs	rt	imm16

J 类型格式	OP (31 ~ 26)	26 bits address
j target	000010	target


2.2 数据通路部件

❖ 组合部件

➤ 加法器 (Adder) 、 算术逻辑运算单元 (ALU)

 

输入 (32位)		输出 (32位)
A	B	Sum=A+B

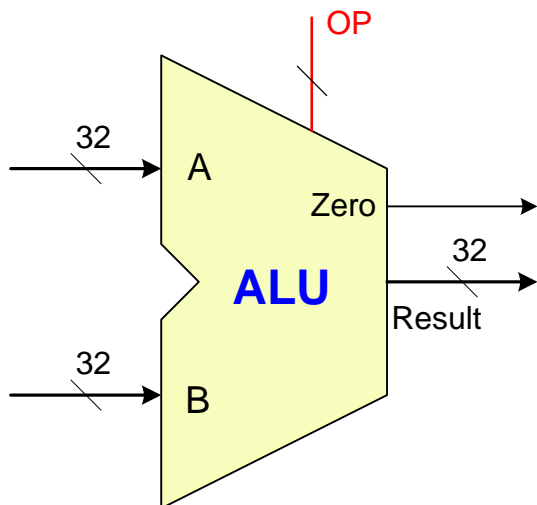


数据输入 (32位)		控制输入OP (4位)	输出
A	B	0000	Result = A&B
A	B	0001	Result = A B
A	B	0010	Result = A+B
A	B	0110	Result = A-B
A	B	0111	If A=B then Zero =1

 
2.2 数据通路部件

❖ 组合部件

- 多路选择器 (Mux)、符号扩展器 (Signext)
- 多路选择器有二选一，三选一，四选一等。



输入 (32位)		Select输入	输出 (32位)
A	B	无效 (低电平)	$Y=A$
A	B	有效 (高电平)	$Y=B$

 

16位二进制数按符号位扩展至32位


如: $\text{Signext}(8000\text{H}) = \text{FFFF}8000\text{H}$

$\text{Signext}(7800\text{H}) = 00007800\text{H}$

2.2 数据通路部件

❖ 寄存器堆（32个寄存器）

- 两个32位输出端口（读）
- 一个32位输入端口（写）

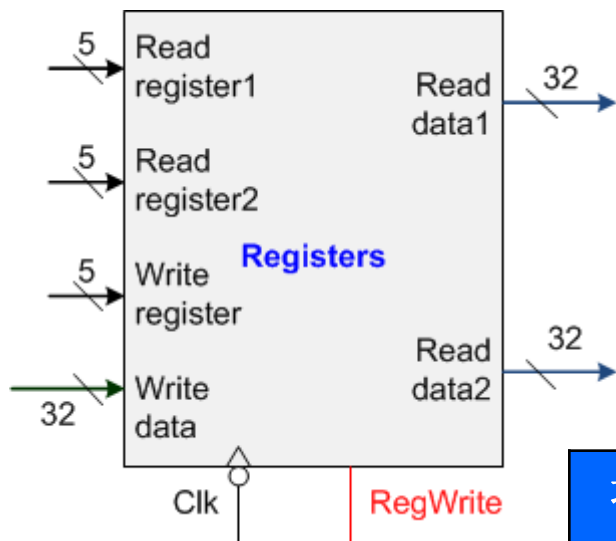

寄存器堆读操作（输出）


地址输入（5位）		数据输出
Read register1	Read register2	Read data1=R[Readregister1] Read data2=R[Readregister2]

寄存器堆写操作（输入）

地址输入（5位）	数据输入（32位）	控制输入 RegWrite	操作
Write register	Write data	无效	无
Write register	Write data	有效 (Clk 时钟下跳沿)	$R[\text{Writeregister}] \leftarrow \text{Write data}$

2.2 数据通路部件


❖ 寄存器堆内部结构

 

 2.2 数据通路部件


❖ 数据存储器DM（理想存储器）

- 单输入总线: **Write data**
- 单输出总线: **Read data**
- 读: **MemRead**控制信号有效时, 地址线(**Address**)选择的存储字被放在**Read data**输出总线上 (**组合元件操作**)
- 写: **MemWrite**控制信号有效且时钟信号**Clk**下跳沿时, **Write data**总线上的数据被写入地址选择的存储单元中 (**状态元件操作**)




❖ 指令存储器IM

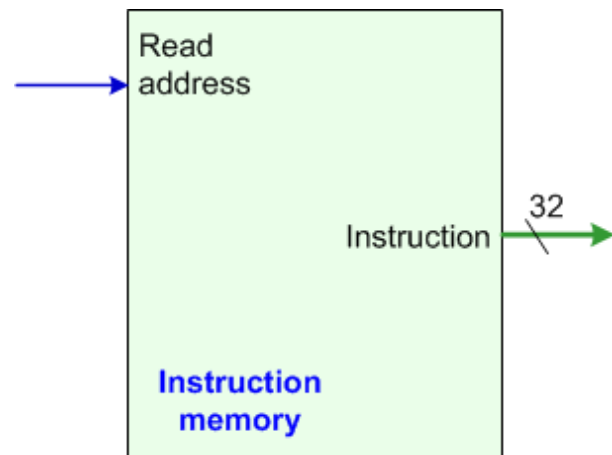- 指令地址(**Read address**)选择的指令, 被放在**Instruction**输出线上 (**组合元件操作**)



2.3 时钟同步方法


❖ 状态单元的时序

 

- 建立时间 (Setup Time)：触发时钟边沿之前输入必须稳定的时间；
- 保持时间 (Hold Time)：触发时钟边沿之后输入仍需稳定的时间；
- Clock-to-Q：从触发时钟边沿到输出有效的时间。

2.3 时钟同步方法

❖ 时钟周期

 


- 数据通路由 “... + 状态元件+ 操作元件(组合电路) + 状态元件+ ...” 组成
- 状态元件存储信息，所有操作元件从状态单元接收输入，并将输出写入状态单元中。其输入为前一时钟生成的数据，输出为当前时钟所用的数据
- $\text{Cycle Time} = \text{Clock-to-Q} + \text{Longest Delay Path} + \text{Setup} + \text{Clock Skew}$

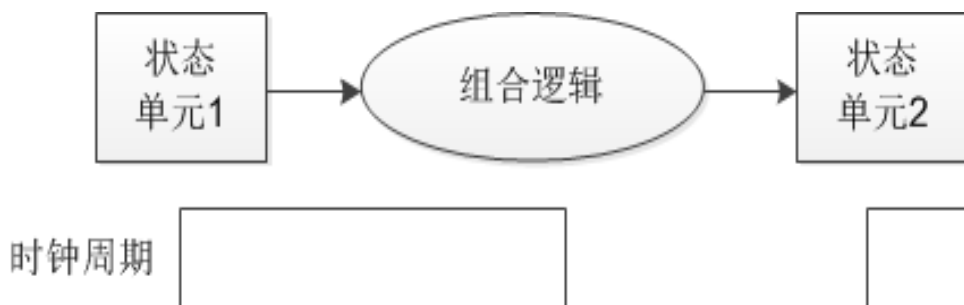
2.3 时钟同步方法

❖ 时钟同步方法

- 以时钟周期信号为基准，确定数据读出和写入的时刻。
- 采用边沿触发的时钟同步方法，如上跳沿触发，意味着所有状态元件（寄存器、存储器）的数据写入都发生在时钟周期的上跳沿时刻。



 - 组合逻辑操作时钟周期内完成；
- 在时钟周期内，所有信号从状态单元1经组合逻辑，传送到状态单元2
- 时钟信号上跳沿同步



- 组合逻辑操作时钟周期内完成；
- 在时钟周期内，所有信号从状态单元输出，经组合逻辑处理再回到状态单元输入。
- 时钟信号上跳沿同步

第六讲 MIPS处理器设计

一. 处理器设计概述

二. MIPS模型机

三. MIPS单周期处理器设计

1. 单周期数据通路设计

2. 单周期控制器设计

3. 单周期性能分析

四. MIPS流水线处理器设计

3.1 单周期数据通路设计

❖ 单周期

- 所有指令执行周期固定为单一时钟周期，**CPI=1**。

❖ 数据通路设计考虑

- **哈佛体系结构**：使用指令存储区（IM）和数据存储区（DM）分别保存指令和数据
- 先为每类指令设计独立的数据通路，然后再考虑数据通路合并

❖ 指令执行的共性

- 根据PC，从指令存储器读取指令；取指令后， $PC \leftarrow PC+4$ ；
- 模型机7条指令在读取寄存器后，都要使用ALU
 - LW/SW（存储访问）指令：用ALU计算数据地址
 - ADD/SUB/AND/OR(算术逻辑)指令：用ALU完成算术逻辑运算
 - BEQ（分支）指令：用ALU进行比较（减法运算）

3.1 单周期数据通路设计

❖ 单周期

- 所有指令执行周期固定为单一时钟周期，**CPI=1**。

❖ 数据通路设计考虑

- **哈佛体系结构**：使用指令存储区（IM）和数据存储区（DM）分别保存指令和数据
- 先为每类指令设计独立的数据通路，然后再考虑数据通路合并。
- 模型机指令执行过程一般会分为如下几个步骤：
 - 取指令：根据PC，访问指令存储器获得指令，然后PC+4；
 - 读寄存器：根据指令格式，读取相应寄存器操作数
 - ALU运算：通过ALU完成相应的算术逻辑运算
 - 数据存取：LW/SW指令访问数据存储器
 - 写寄存器：运算类指令和LW指令要把数据写入寄存器
- 根据每个步骤，确定数据通路所需的部件和部件之间的连接关系

3.1 单周期数据通路设计

❖ 分析指令执行步骤，确定数据通路所需部件和部件间连接

➤ 模型机指令执行过程一般会分为如下几个步骤：

- 取指令：根据PC访问指令存储器获得指令，然后PC+4；
- 读寄存器：根据指令格式读取相应寄存器操作数
- ALU运算：在ALU完成相应的算术逻辑运算
- 数据存取：LW/SW指令的数据存储器访问
- 写寄存器：运算类指令和LW指令要把数据写入寄存器

❖ 使用数据通路设计表格

- 表格记录数据通路部件的
- 暂不考虑控制信号

指令	Adder		PC	IM	Registers				ALU		DM	
	A	B		Add.	Reg1	Reg2	Wreg	Wdata	A	B	Add.	Wdata
Add												
Lw												

3.1 单周期数据通路设计 —— 取指与PC自增

1. 取指和PC自增数据通路（所有指令）

➤ 功能描述

■ 取指: $IM\ Address \leftarrow PC, instruction = IM[PC]$

■ PC自增: $PC \leftarrow PC + 4$

➤ 所需部件: 指令存储器IM, PC, Adder（实现PC加4）

指令	Adder		PC	IM Add.	Registers				ALU		DM	
	A	B			Reg1	Reg2	Wreg	Wdata	A	B	Add.	Wdata
R型 指令	PC	4	Adder	PC								
Lw	PC	4	Adder	PC								
Sw	PC	4	Adder	PC								
Beq	PC	4	Adder	PC								

3.1 单周期数据通路设计 —— 取指与PC自增


1. 取指和PC自增数据通路图

➤ 功能描述

- 取指: $\text{instruction} = \text{IM}[\text{PC}]$

- PC自增: $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$

➤ 所需部件: IM, PC, Adder (实现PC加4)

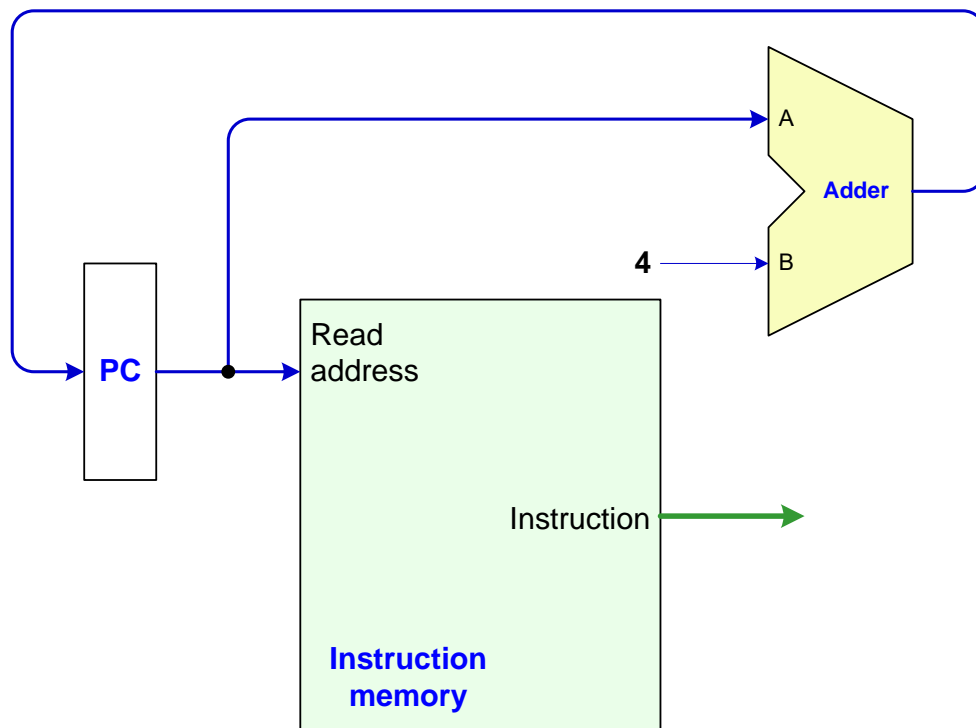

指令	Adder		PC	IM Add.
	A	B		
R型指令	PC	4	Adder	PC
Lw				
Sw				
Beq				

3.1 单周期数据通路设计——R型指令数据通路

2. R型指令数据通路（add,sub,and,or指令，以add为例）

➤ add rd, rs, rt

➤ 功能描述

$$R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$$

➤ 通路部件：寄存器堆、ALU

Op (31-26)	Rs (25-21)	Rt (20-16)	Rd (15-11)	Shamt (10-6)	Func (5-0)
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	---------------

指令	Adder		PC	IM Add.	Registers				ALU		DM	
	A	B			Reg1	Reg2	Wreg	Wdata	A	B	Add.	Wdata
R型 指令	PC	4	Adder	PC	Rs	Rt	Rd	ALU	Rdata1	Rdata2		
Lw	PC	4	Adder	PC								
Sw	PC	4	Adder	PC								
Beq	PC	4	Adder	PC								

3.1 单周期数据通路设计——R型指令数据通路

2. R型指令数据通路（add,sub,and,or指令，以add为例）

➤ add rd, rs, rt


➤ 功能描述

■ $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$

➤ 通路部件：寄存器堆、ALU

Op (31-26)	Rs (25-21)	Rt (20-16)	Rd (15-11)	Shamt (10-6)	Func (5-0)
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	---------------

指令	Registers				ALU	
	Reg1	Reg2	Wreg	Wdata	A	B
R型指令	Rs	Rt	Rd	ALU	Rdata1	Rdata2

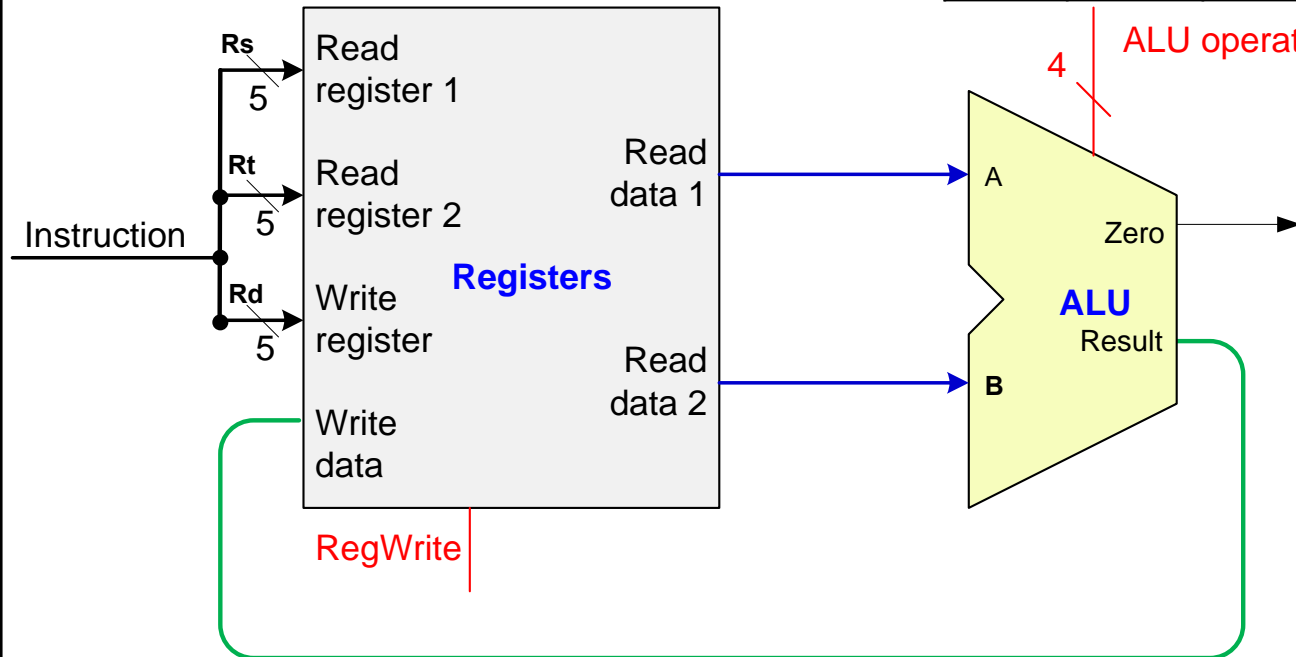

输入		ALU operation	输出
A	B	0000	A & B
A	B	0001	A B
A	B	0010	A + B
A	B	0110	A - B

3.1 单周期数据通路设计——LW指令数据通路

3. 取数指令（lw）数据通路

➤ lw rt, rs, imm16

➤ 功能描述：

▪ $R[rt] \leftarrow DM[R[rs] + \text{Signext}(imm16)]$

➤ 通路部件：寄存器堆，ALU，符号扩展单元Signext，数据存储器DM

Op (31-26)	Rs (25-21)	Rt (20-16)	16 bit Address or Immediate (15-0)
---------------	---------------	---------------	---------------------------------------

指令	Adder		PC	IM Add.	Registers				ALU		DM		Sign- ext
	A	B			Reg1	Reg2	Wreg	Wdata	A	B	Add.	Wdata	
R型 指令	PC	4	Adder	PC	Rs	Rt	Rd	ALU	Rdata1	Rdata2			
Lw	PC	4	Adder	PC	Rs		Rt	DM	Rdata1	Sign- ext	ALU		imm16
Sw	PC	4	Adder	PC									
Beq	PC	4	Adder	PC									

3.1 单周期数据通路设计——LW指令数据通路

3. 取数指令（lw）数据通路


➤ **lw** *rt*, *rs*, *imm16*

➤ 功能描述：

▪ $R[rt] \leftarrow DM[R[rs] + \text{Signext}(imm16)]$

➤ 通路部件：寄存器堆，ALU，符号扩展单元Signext，数据存储器DM

Op (31-26)	Rs (25-21)	Rt (20-16)	16 bit Address or Immediate (15-0)
---------------	---------------	---------------	---------------------------------------

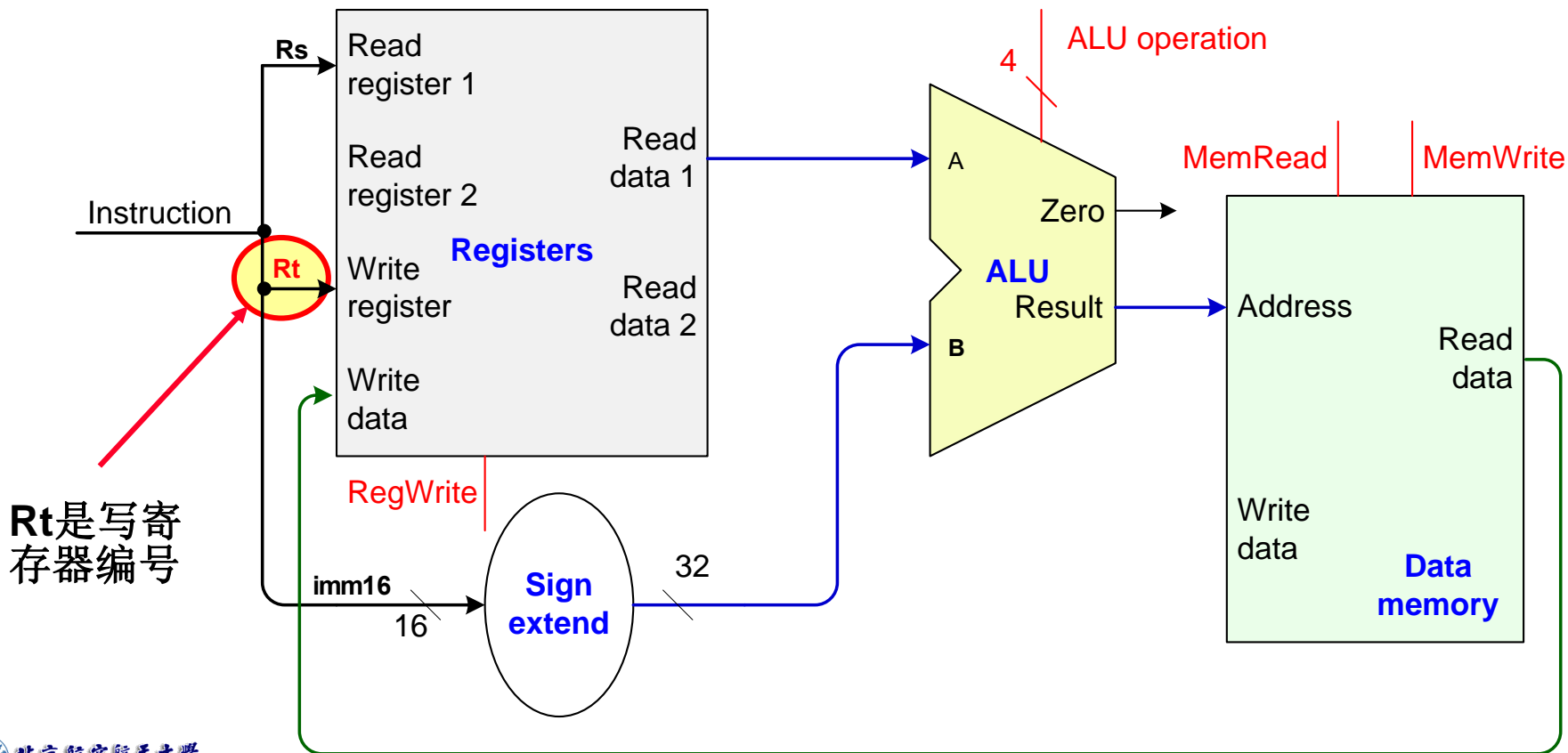

3.1 单周期数据通路设计——SW指令数据通路

4. 存数指令（sw）数据通路

➤ **sw** rt, rs, imm16

Op (31-26)	Rs (25-21)	Rt (20-16)	16 bit Address or Immediate (15-0)
---------------	---------------	---------------	---------------------------------------

➤ 功能描述：

▪ $DM[R[rs] + \text{Signext}(imm16)] \leftarrow R[rt]$

➤ 通路部件：寄存器堆，ALU，符号扩展单元Signext，数据存储器DM

指令	Adder		PC	IM Add.	Registers				ALU		DM		Sign-ext
	A	B			Reg1	Reg2	Wreg	wdata	A	B	Add.	wdata	
R型指令	PC	4	Adder	PC	Rs	Rt	Rd	ALU	Rdata1	Rdata2			
Lw	PC	4	Adder	PC	Rs		Rt	DM	Rdata1	Signext	ALU		imm16
Sw	PC	4	Adder	PC	Rs	Rt			Rdata1	Sign-ext	ALU	Rdata2	imm16
Beq	PC	4	Adder	PC									

3.1 单周期数据通路设计——SW指令数据通路

4. 存数指令（sw）数据通路


➤ **sw** rt, rs, imm16

➤ 功能描述:

▪ $DM[R[rs] + \text{Signext}(\text{imm16})] \leftarrow R[rt]$

➤ 通路部件: 寄存器堆, ALU, 符号扩展单元Signext, 数据存储器DM

Op (31-26)	Rs (25-21)	Rt (20-16)	16 bit Address or Immediate (15-0)
---------------	---------------	---------------	---------------------------------------

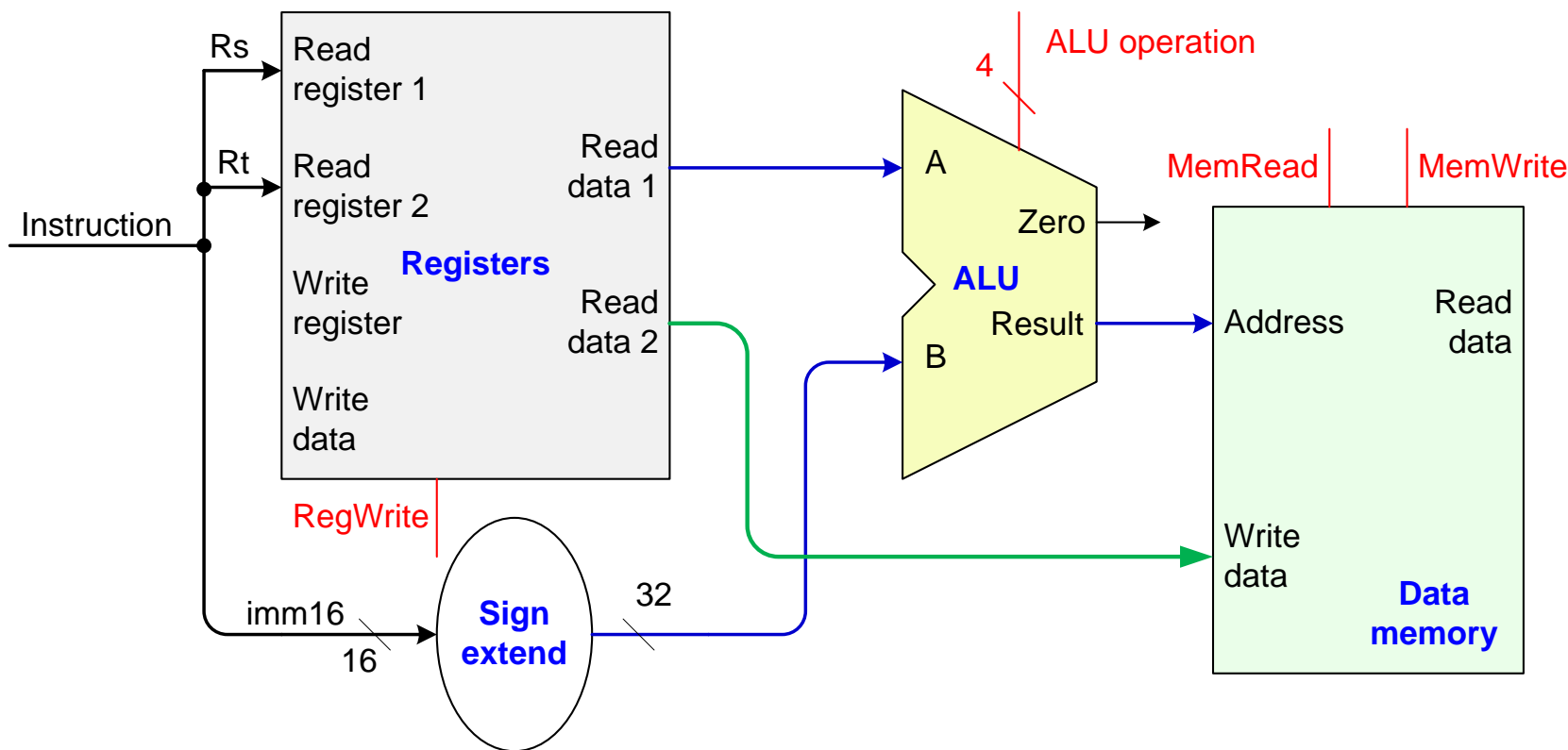

3.1 单周期数据通路设计——R型指令与访存指令通路合并

5. R型指令与访存指令数据通路合并：增加多路选择Mux

Op (31-26)	Rs (25-21)	Rt (20-16)	Rd (15-11)	Shamt (10-6)	Func (5-0)
Op (31-26)	Rs (25-21)	Rt (20-16)	16 bit Address or Immediate (15-0)		

R型指令格式

LW/SW指令格式

指令	Adder		PC	IM Add.	Registers				ALU		DM		Sign- ext
	A	B			Reg1	Reg2	Wreg	wdata	A	B	Add.	wdata	
R型 指令	PC	4	Adder	PC	Rs	Rt	Rd	ALU	Rdata1	Rdata2			
Lw	PC	4	Adder	PC	Rs		Rt	DM	Rdata1	Sign ext	ALU		imm16
Sw	PC	4	Adder	PC	Rs	Rt			Rdata1	Sign ext	ALU	Rdata2	imm16
合并	PC	4	Adder	PC	Rs	Rt	Rd Rt	ALU DM	Rdata1	Rdata2 Sign- ext	ALU	Rdata2	imm16

输入端数据源出现多个选择，
需要加入多路选择器MUX


3.1 单周期数据通路设计——R型指令与访存指令通路合并

5. R型指令与访存指令数据通路合并

增加3个二选一多路选择器MUX

- ❖ 寄存器堆写入端地址选择MUX，选择控制信号 **RegDst**
- ❖ 寄存器堆写入端数据源选择MUX，选择控制信号 **MemtoReg**
- ❖ ALU 输入端 B 数据源选择MUX，选择控制信号 **ALUSrc**

指令	Registers		ALU
	Wreg	wdata	B
合并	Rd Rt	ALU DM	Rdata2 Sign-ext

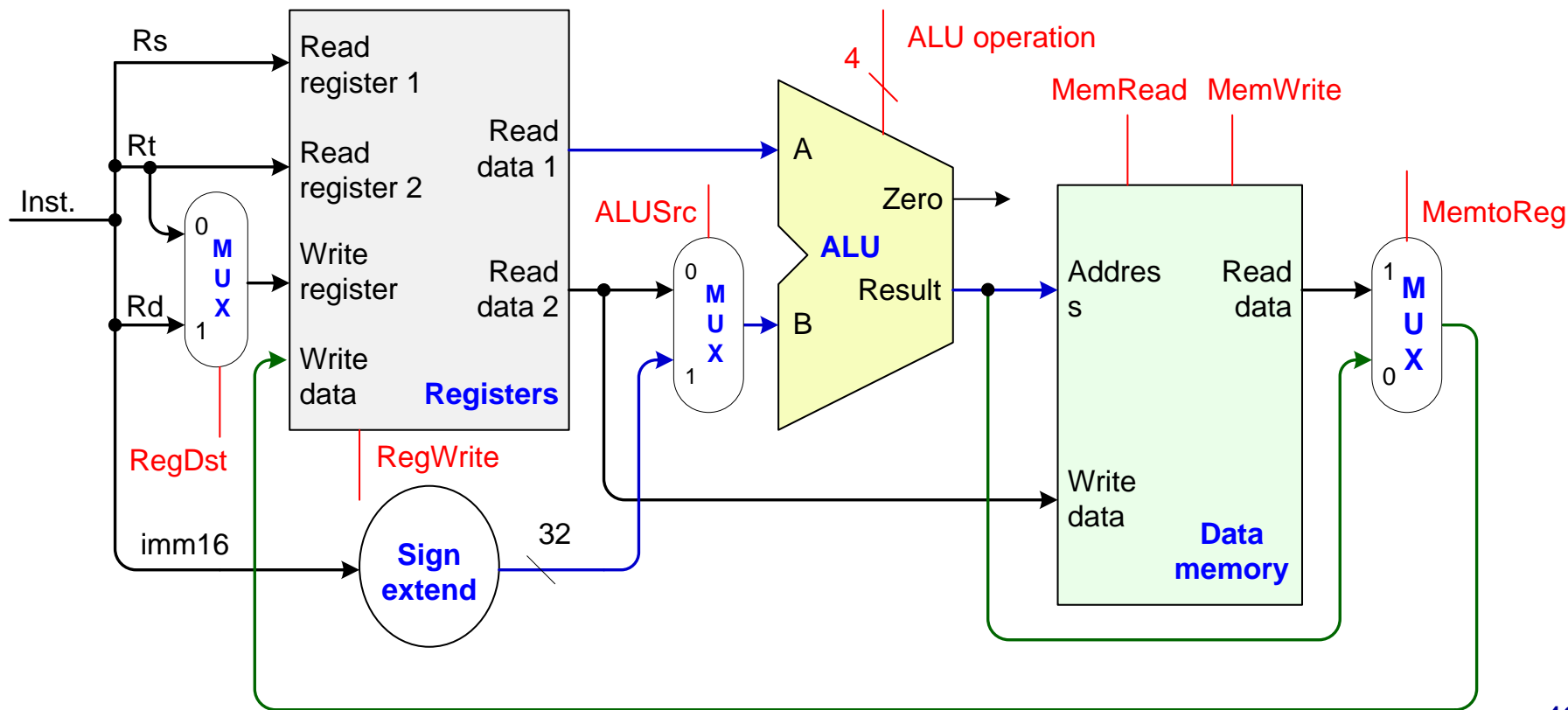

3.1 MIPS的数据通路设计——Beq指令数据通路

6. 分支指令数据通路

➤ beq rs, rt, imm16

➤ 功能描述:

■ If ($R[rs] - R[rt] = 0$) then $PC \leftarrow (PC + 4) + \text{Signext}(\text{imm16}) \ll 2$
 else $PC \leftarrow PC + 4$

➤ 通路部件: 寄存器堆, ALU, 增加一加法器Nadd, 符号扩展
 Signext, 移位器

Op (31-26)	Rs (25-21)	Rt (20-16)	16 bit Address or Immediate (15-0)
---------------	---------------	---------------	---------------------------------------


指令	Adder		PC	IM Add.	Registers				ALU		DM		Sign- ext	Shift	Nadd	
	A	B			Reg1	Reg2	Wreg	Wdata	A	B	Add.	Wdata				
R型/ 访存	PC	4	Adder	PC	Rs	Rt	Rd Rt	ALU DM	Rdata1	Rdata2 Sign-ext	ALU	Rdata2	imm16			
Beq	PC	4	Adder Nadd	PC	Rs	Rt			Rdata1	Rdata2			imm16	Sign ext	Adder	Shift

需要一个MUX, ALU的判零输出端Zero
 可直接作为该MUX的选择控制

3.1 MIPS的数据通路设计——Beq指令数据通路

 6. 分支指令数据通路

- beq rs, rt, imm16
- 通路部件：寄存器堆，ALU，增加一Adder，符号扩展Signext，移位器



3.1 单周期数据通路设计

7. MIPS数据通路再合并

➤ 支持：R类型指令、内存访问指令（lw/sw）、beq指令

指令	Adder		PC	IM Ad d.	Registers				ALU		DM		Sign-ext	Shift	Nadd	
	A	B			Reg1	Reg 2	Wreg	Wdat a	A	B	Add.	Wdat a				
R型与访存	PC	4	Adder	PC	Rs	Rt	Rd Rt	ALU DM	Rdata1	Rdata2 Sign-ext	ALU	Rdata 2	imm16			
Beq	PC	4	Adder Nadd	PC	Rs	Rt			Rdata1	Rdata2			imm16	Sign ext	Adder	Shift
合并	PC	4	Adder Nadd	PC	Rs	Rt	Rd Rt	ALU DM	Rdata1	Rdata2 Sign-ext	ALU	Rdata 2	imm16	Sign ext	Adder	Shift


需要4个二选一多路选择器MUX

- PC输入端数据源选择MUX，选择控制信号 **PCSrc**
- 寄存器堆写入端地址选择MUX，选择控制信号 **RegDst**
- 寄存器堆写入端数据源选择MUX，选择控制信号 **MemtoReg**
- ALU输入端B数据源选择MUX，选择控制信号 **ALUSrc**

3.1 单周期数据通路设计

7. MIPS数据通路合并

➤ 支持：R类型指令、内存访问指令（lw/sw）、beq指令

 

第十四讲

上一讲简要回顾 —— 预备知识

❖ 处理器设计概述

- CPU的功能与组成： 数据通路 和 控制器
- CPU设计一般方法： 需求分析， 数据通路设计， 控制器设计


❖ MIPS模型机

- MIPS模型机指令集： add, sub, and, or, lw, sw, beq, j
- MIPS数据通路部件： adder, ALU, MUX, sign-ext, Regs, DM, IM
- 时钟同步方法：
 - 时钟同步方法： 以时钟信号为基准， 确定数据读出和写入的时刻
 - 状态单元时序： Tsetup, Thold, Clock-to-Q
 - “状态元件+ 操作元件(组合电路) + 状态元件” 电路的时钟周期：
Clock-to-Q + Longest Delay Path + Tsetup + Clock Skew

上一讲简要回顾 —— 单周期数据通路设计

先为每类指令设计独立的数据通路，然后再合并各类指令的数据通路

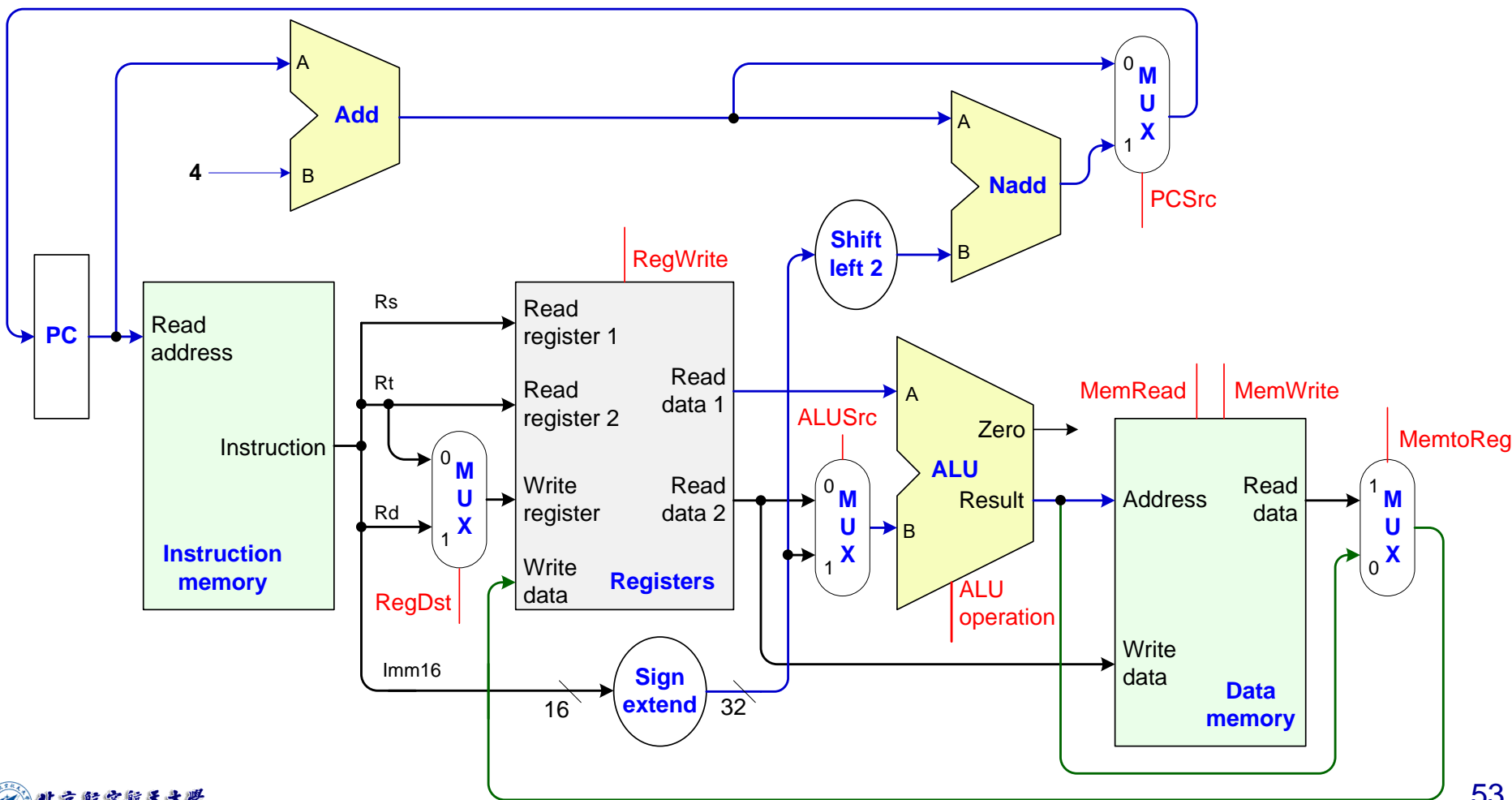- 分析指令功能，列出所需通路部件；分析指令流程，列出部件输入来源
- 数据通路合并，增加多路选通器



第六讲 MIPS处理器设计

一. 处理器设计概述

1. 处理器的功能与组成
2. 处理器设计的一般方法

二. MIPS模型机

三. MIPS单周期处理器设计

1. 单周期数据通路设计
2. 单周期控制器设计
3. 单周期性能分析


四. MIPS多周期处理器设计

3.2 单周期控制器设计

❖ 单周期通路所需控制信号

➤ **ALU控制 (ALU Operation)** : 4位

➤ 其他控制信号: 7个

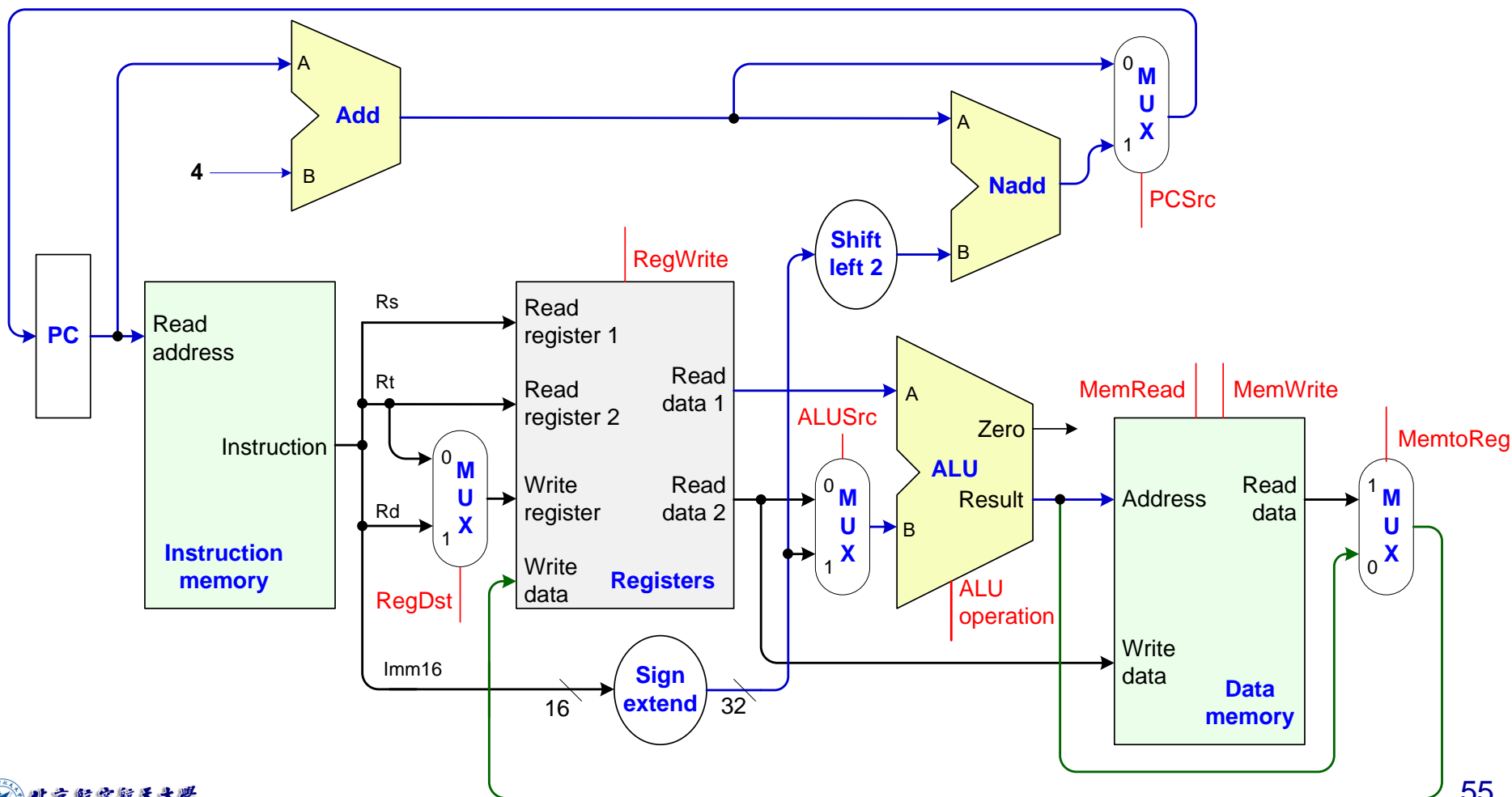

3.2 单周期控制器设计

❖ 单周期通路所需控制信号

- **ALU控制 (ALU Operation)** : 4位
- 其他控制信号: 7个

ALU 控制

输入		ALU operation	ALU运算
A	B	0000	A & B
A	B	0001	A B
A	B	0010	A + B
A	B	0110	A - B

7个控制信号

控制信号	失效时作用	有效时作用
RegDst	寄存器堆写入端地址来选择Rt字段	寄存器堆写入端地址选择 Rd字段
RegWrite	无	把数据写入寄存器堆中对应寄存器
ALUSrc	ALU输入端B选择寄存器堆输出R[rt]	ALU输入端B选择Signext输出
PCSrc	PC输入源选择 PC+4	PC输入选择beq指令的目的地址
MemRead	无	数据存储器DM读数据 (输出)
MemWrite	无	数据存储器DM写数据 (输入)
MemtoReg	寄存器堆写入端数据来自ALU输出	寄存器堆写入端数据来自DM输出

3.2 单周期控制器设计

❖ 控制器分成两部分：主控单元和ALU控制单元

➤ 主控单元

- 输入：指令操作码字段 **Op**（指令31:26位）
- 输出：
 - 7个控制信号
 - ALU控制单元所需的2位输入**ALUOp**

➤ ALU控制单元


- 输入：
 - 主控单元生成的**ALUOp**（2位）
 - 功能码字段**Func**（指令5:0位）
- 输出：**ALU运算控制信号 ALU operation**（4位）

ALUOp指明ALU的运算类型

- 00：访存指令所需加法
- 01：beq指令所需减法
- 10：R型指令功能码决定

Op (31-26)	Rs (25-21)	Rt (20-16)	Rd (15-11)	Shamt (10-6)	Func (5-0)
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	---------------

3.2 单周期控制器设计——模型机数据通路（带控制单元）

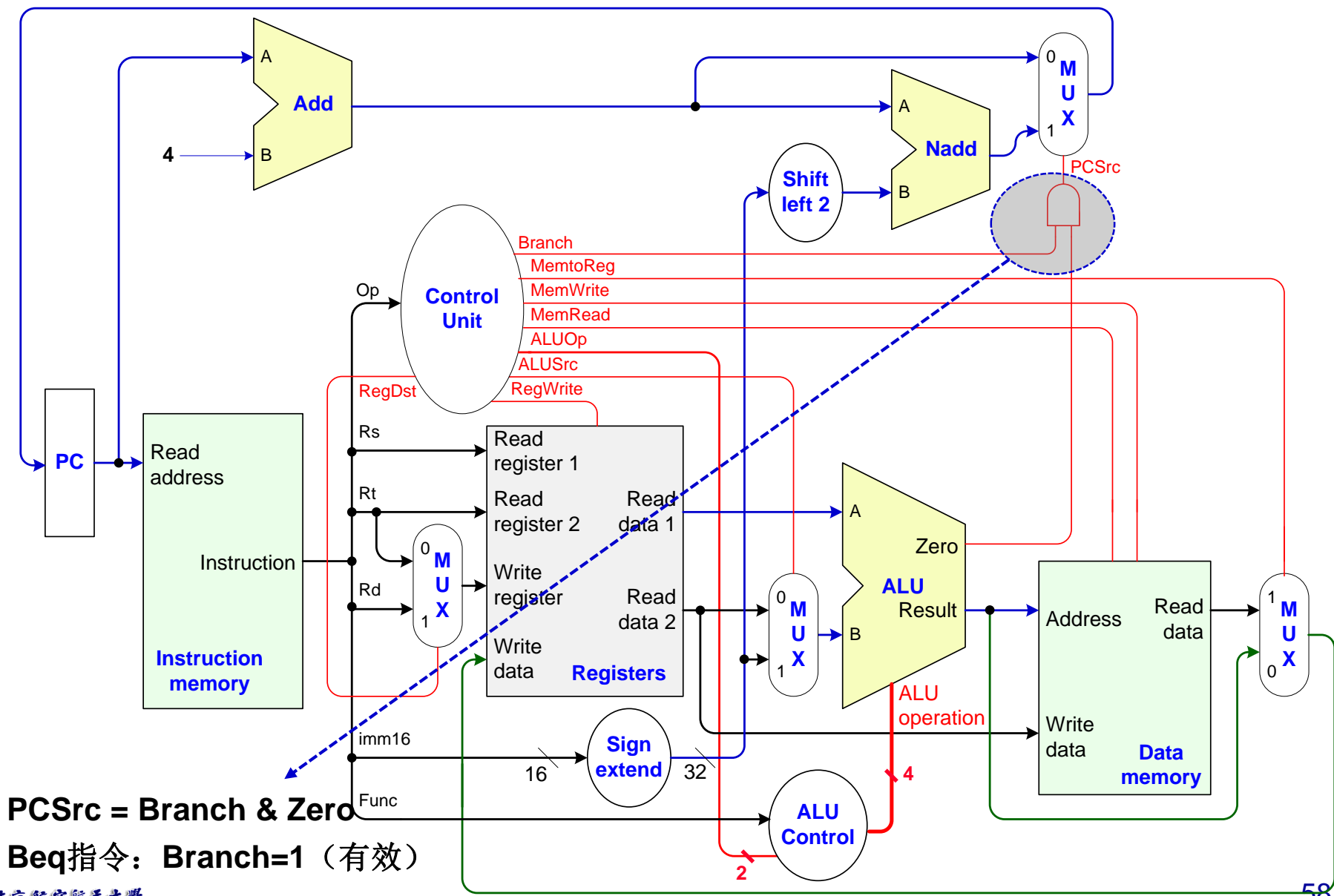

3.2 单周期控制器设计

❖ 主控单元控制信号分析

➤ RegDst

- R型指令: **RegDst=1**, 选择Rd
- Lw指令: **RegDst=0**, 选择Rt
- 其他指令: 不关心

➤ ALUSrc

- R型指令: **ALUSrc=0**, 选择寄存器堆的 Read data2 输出
- Beq指令 (减法运算): **ALUSrc=0**, 选择 Read data2 输出
- Lw指令: **ALUSrc=1**, 选择Signext的输出
- Sw指令: **ALUSrc=1**, 选择Signext的输出

➤ MemtoReg

- R型指令: **MemtoReg=0**, 选择 ALU 输出
- Lw指令: **MemtoReg=1**, 选择数据存储器DM输出
- 其他指令: 不关心

➤ Branch

- Beq指令: **Branch=1**, 此时若Zero=1, PC输入选择加法器Nadd输出 (分支指令目的地址), 否则选择加法器Add输出 ($PC+4$)
- 其他指令: **Branch=0**, PC输入选择加法器Add输出 ($PC+4$)

3.2 单周期控制器设计

主控单元真值表


Input or output	Signal name	R-format	lw	sw	beq
Inputs	Op5	0	1	1	0
	Op4	0	0	0	0
	Op3	0	0	1	0
	Op2	0	0	0	1
	Op1	0	1	1	0
	Op0	0	1	1	0
Outputs	RegDst	1	0	X	X
	ALUSrc	0	1	1	0
	MemtoReg	0	1	X	X
	RegWrite	1	1	0	0
	MemRead	0	1	0	0
	MemWrite	0	0	1	0
	Branch	0	0	0	1
	ALUOp1	1	0	0	0
	ALUOp0	0	0	0	1



提供给ALU控制单元

3.2 单周期控制器设计

主控单元
逻辑实现

 

3.2 单周期控制器设计


❖ ALU控制单元

➤ 输入:

- 指令的**Func**字段（指令**5:0**位）
- 由主控单元生成的 **ALUOp**

➤ **ALUOp**指明**ALU**的运算类型

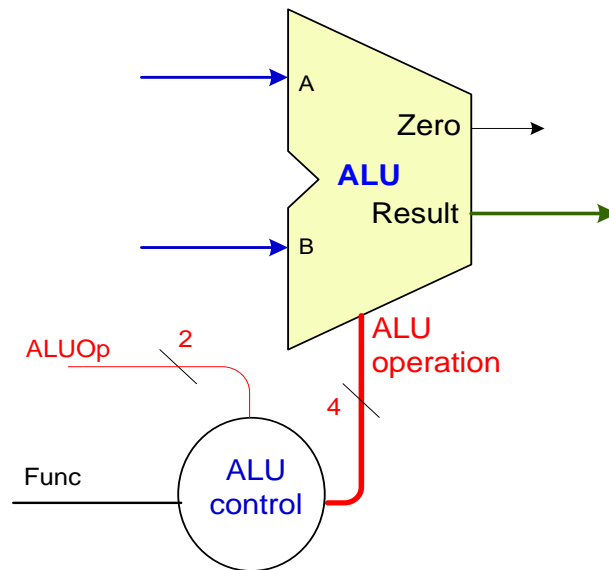- **00**: 访存指令所需的加法
- **01**: **beq**指令所需的减法
- **10**: **R**型指令功能码字段决定




指令	Func字段	ALUop	ALU运算类型	ALU operation
Lw	XXXXXX	00	加	0010
Sw	XXXXXX	00	加	0010
Beq	XXXXXX	01	减	0110
Add	100 000	10	加	0010
Sub	100 010	10	减	0110
And	100 100	10	与	0000
Or	100 101	10	或	0001

ALU控制单元真值表


3.2 单周期控制器设计

❖ R型指令执行数据流示意

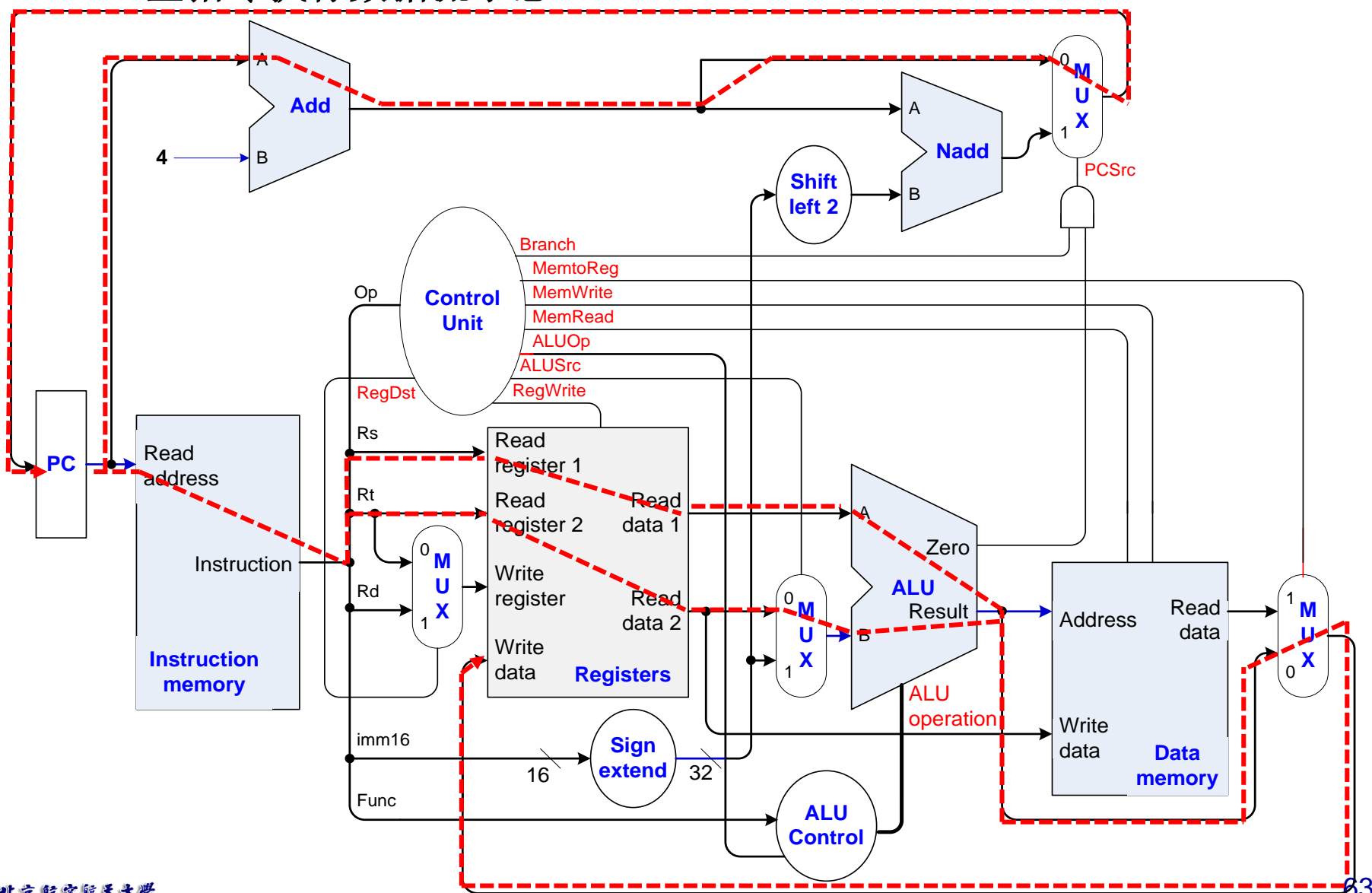

3.2 单周期控制器设计

❖ LW指令执行数据流示意

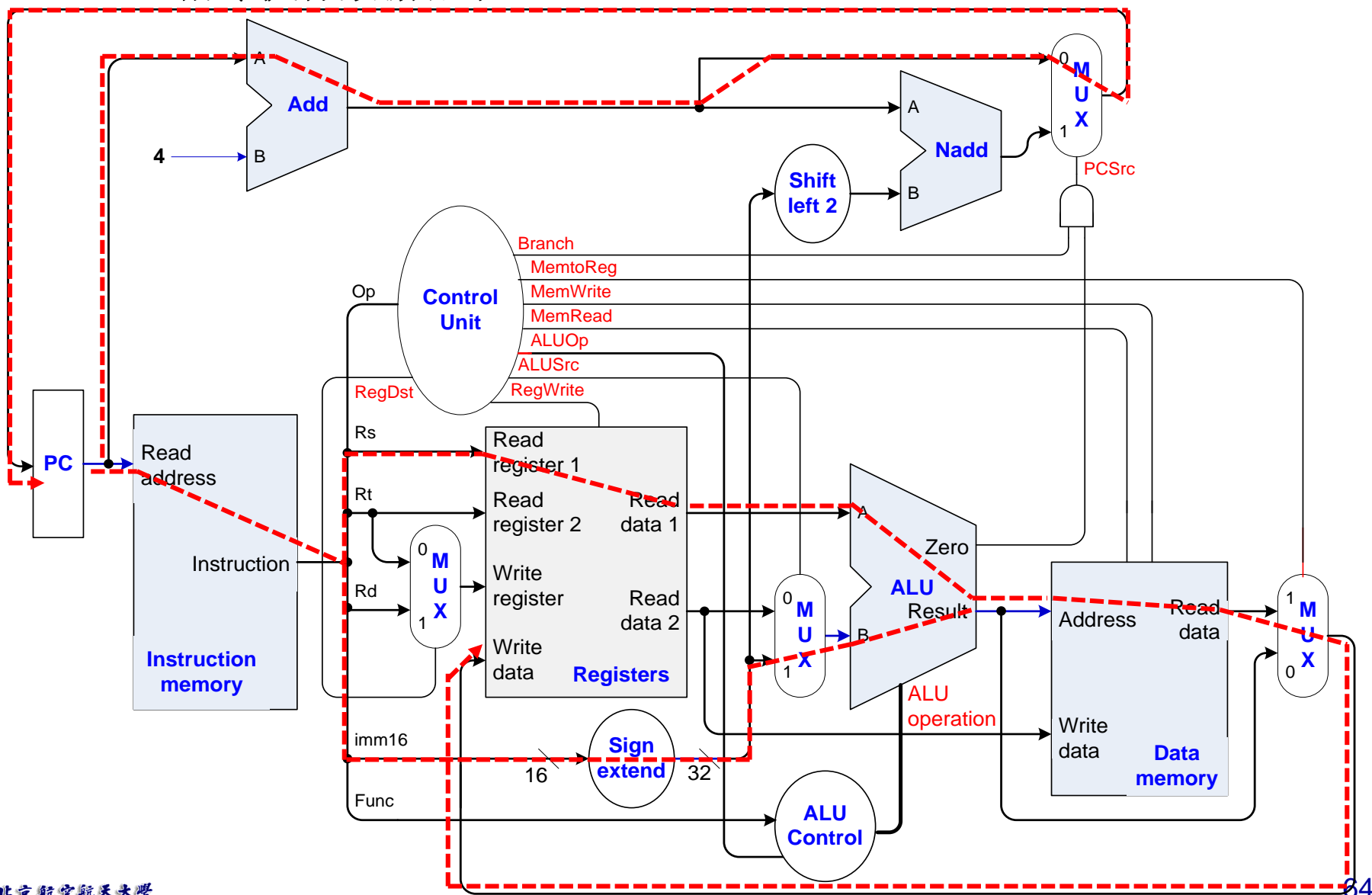

3.2 单周期控制器设计

❖ MIPS数据通路（扩展实现跳转指令 j）

➤ j add26

➤ 功能描述

■ $PC \leftarrow PC+4 [31:28] \parallel \text{add26} \ll 2$


➤ 功能部件：Adder，移位器

Op (31-26)	26 bit Address (for Jump Instruction) (25-0)
---------------	--

指令	Adder		PC	IM Ad d.	Registers				ALU		DM		Sign- ext	Nadd	
	A	B			Reg1	Reg2	Wreg	Wdata	A	B	Add.	Wdata			
合并	PC	4	Adder Nadd	PC	Rs	Rt	Rd Rt	ALU DM	Rdata1	Rdata2 Sign- ext	ALU	Rdata2	imm16	Adder	Shift
J指令	PC	4	jumpadd												

PC输入数据源又多了一个选择，
增加一个二选一MUX

3.2 单周期控制器设计（包含跳转指令的数据通路）

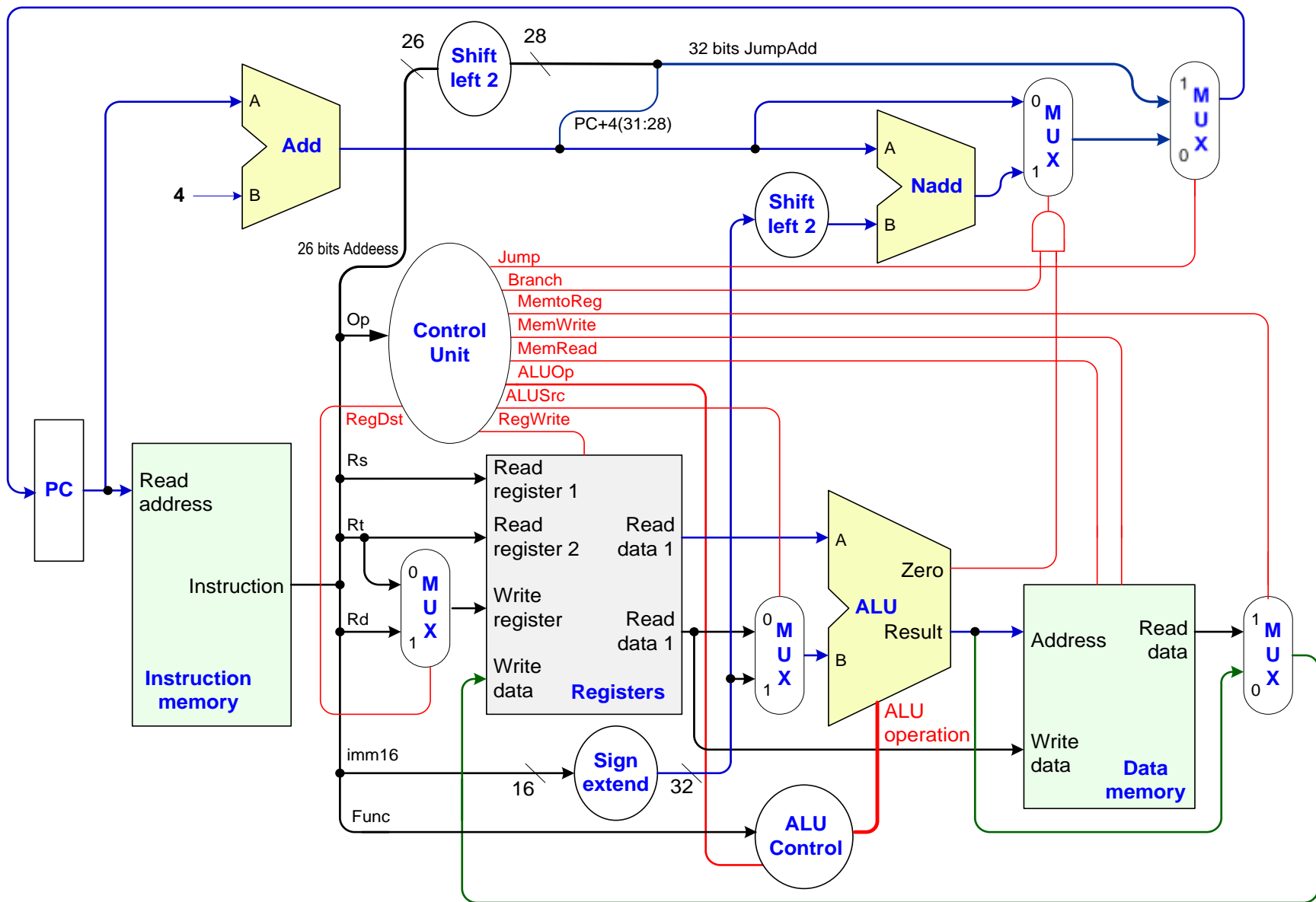

小结：数据通路设计的一般性方法

单指令 数据通路 构造

- for each 指令
 - for each 新增需求
 - case 可以合并至已有部件：
修改部件设计描述、HDL建模：{F', I', O'}
 - case 需要新增部件：
建立新部件设计描述、HDL建模：{F, I, O}
增加新部件
 - for each 部件
 - 设置输入来源


多数据通 路综合

- 按垂直方向合并数据通路，并去除相同项
- for each 输入来源多于1个的输入端
 - 部署1个MUX (MUX的输入规模为输入来源数)
 - MUX设计定义、HDL建模

系统实现

HDL建模：连接所有的部件及所有的 MUX

小结：数据通路设计的一般性方法

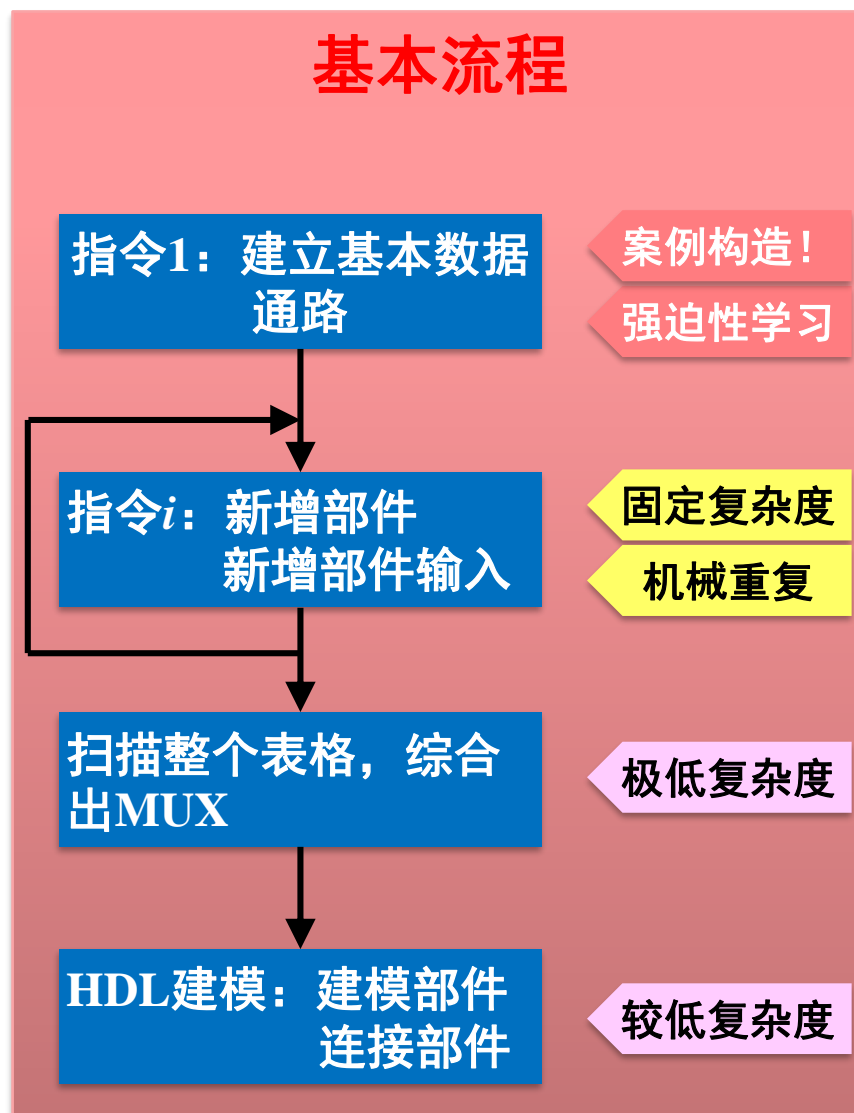

部件描述示例——PC

4.1.1. 基本描述

PC 模块的主要功能是将 NPC[31:0] 的值保存并输出。PC 的各种取值将根据所执行的指令、外部状态(中断)及处理器控制器的当前状态的不同, 由数据通路其他部件生成。

4.1.2. 模块接口

表 4-1 PC 接口信号定义

信号名	方向	描述
<u>Clk</u>	I	MIPS-C 处理器时钟
<u>Reset</u>	I	复位信号
<u>NextPC</u> [31:0]	I	下一个 PC 值
<u>PCWr</u>	I	PC 写使能
<u>PC</u> [31:0]	O	PC 输出

4.1.3. 功能定义

PC 模块的核心是一个寄存器。该寄存器在 PCWr 有效时将 NextPC[31:0] 锁存并输出。

表 4-2 PC 功能需求定义

编号	功能名称	功能描述
1	初始化	当 Reset 信号有效后, PC 输出 0xBFC00000。
2	PC 更新	当时钟上升沿到来时, <u>PCWr</u> 有效则将 NPC 写入 PC 内部, 并且从 PC 端口输出。

部件HDL建模示例 —— PC

```
16  `timescale 1ns/1ns
17
18  module PC( CLK_I, Reset_I, Addr_I, PCWrite_I, PC_O ) ;
19      input          CLK_I;          // system clock
20      input          Reset_I;        // reset signal
21      input [31:0]   Addr_I;        // next PC
22      input          PCWrite_I;      // write enable
23      output [31:0]  PC_O;          // PC output
24
25
26      /* internal reg and wire */
27      reg [31:0]  addr ;            // latch the address
28
29      /* read register */
30      assign PC_O = addr;
31
32      always@ ( posedge CLK_I or posedge Reset_I )
33      begin
34          if (Reset_I)
35              addr <= 'hBFC00000;
36          else if ( PCWrite_I )
37              addr <= Addr_I;
38      end
39
40  endmodule
```

第六讲 MIPS处理器设计

一. 处理器设计概述

1. 处理器的功能与组成
2. 处理器设计的一般方法

二. MIPS模型机


三. MIPS单周期处理器设计

1. 单周期数据通路设计
2. 单周期控制器设计
3. 单周期性能分析

四. MIPS流水线处理器设计


3.3 单周期数据通路性能分析

❖ R型指令的指令周期

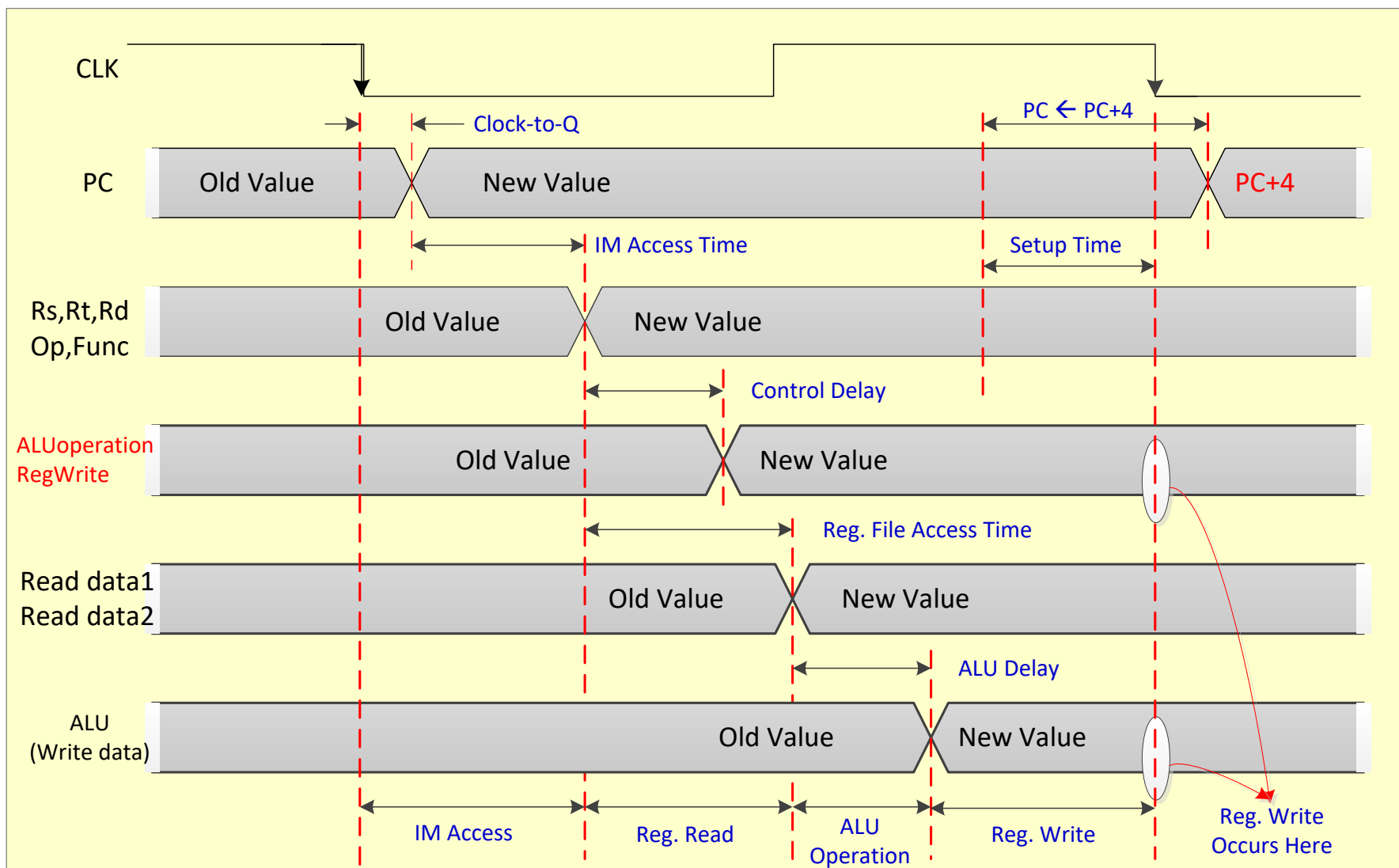

3.3 单周期数据通路性能分析

❖ LW指令的指令周期

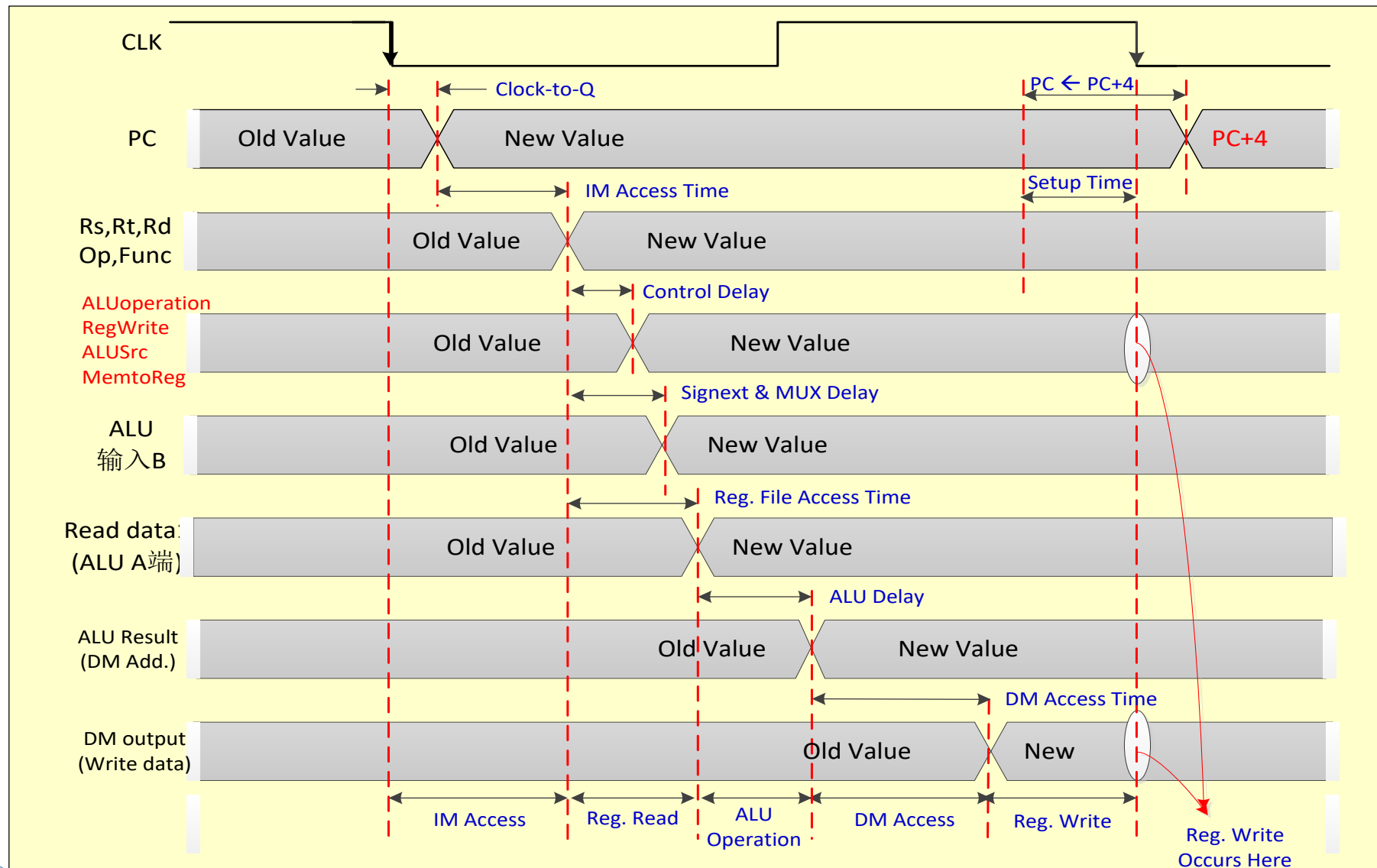

3.3 单周期数据通路性能分析

❖ 指令周期（指令执行时间）

➤ R指令周期

- 取指令（IM Access Time）
- 读寄存器（Register File Access Time）
- ALU运算（ALU Operation）
- 写寄存器（Register File Access Time）

➤ LW指令周期

- 取指令（IM Access Time）
- 读寄存器（Register Access Time）
- ALU运算（ALU Operation）
- 读数据（DM Access Time）
- 写寄存器（Register File Access Time）

实际上，不同类型的指令可能具有不同的指令周期

3.3 单周期数据通路性能分析

MIPS不同类型指令的指令周期

Instruction class	Functional units used by the instruction class				
R-type	Instruction fetch	Register access	ALU	Register access	
Load word	Instruction fetch	Register access	ALU	Memory access	Register access
Store word	Instruction fetch	Register access	ALU	Memory access	
Branch	Instruction fetch	Register access	ALU		
Jump	Instruction fetch				

数据通路各部分以及各类指令的执行时间

Instruction class	Instruction memory	Register read	ALU operation	Data memory	Register write	Total
R-type	200	50	100	0	50	400 ps
Load word	200	50	100	200	50	600 ps
Store word	200	50	100	200		550 ps
Branch	200	50	100	0		350 ps
Jump	200					200 ps

3.3 单周期数据通路性能分析

❖ 指令执行时间计算

1. 方式一：采用单周期，即所有指令周期固定为单一时钟周期

- 时钟周期有最长的指令决定（LW指令），为 **600ps**

- 指令平均周期 = **600ps**

2. 方式二：不同类型指令采用不同指令周期（可变时钟周期）

- 假设指令在程序中出现的频率

- lw指令（600ps） : 25%

- sw指令（550ps） : 10%

- R型指令（400ps） : 45%

- beq指令（350ps） : 15%

- j指令（200ps） : 5%

- 平均指令执行时间

$$600 \times 25\% + 550 \times 10\% + 400 \times 45\% + 350 \times 15\% + 200 \times 5\% = 447.5\text{ps}$$

— 若采用可变时钟周期，时间性能比单周期更高；

— 但控制比单周期要复杂、困难，得不偿失。

— 改进方法：改变每种指令类型所用的时钟数，即采用多周期实现

第六讲 MIPS处理器设计

- 一. 处理器设计概述
- 二. MIPS模型机
- 三. MIPS单周期处理器设计
 - 1. 单周期数据通路设计
 - 2. 单周期控制器设计
 - 3. 单周期性能分析
- 四. MIPS多周期处理器设计**
 - 1. 多周期数据通路设计**
 - 2. 多周期控制器设计**
 - 3. 多周期性能分析**

4.1 MIPS 多周期数据通路设计

❖ 为什么不使用单周期实现方式？

- 单周期设计中，时钟周期对所有指令等长
- 而时钟周期由计算机中可能的最长路径决定，如：取数指令
- 但某些指令类型本来可以在更短时间内完成，如：跳转指令


❖ 多周期方案

- 将指令执行分解为多个步骤，每一步骤一个时钟周期，则指令执行周期为多个时钟周期，不同指令的指令周期包含时钟周期数不一样
- 优点：
 - **提高性能**：不同指令的执行占用不同的时钟周期数
 - **降低成本**：一个功能单元可以在一条指令执行过程中使用多次，只要是在不同时钟周期中（这种共享可减少所需的硬件数量）

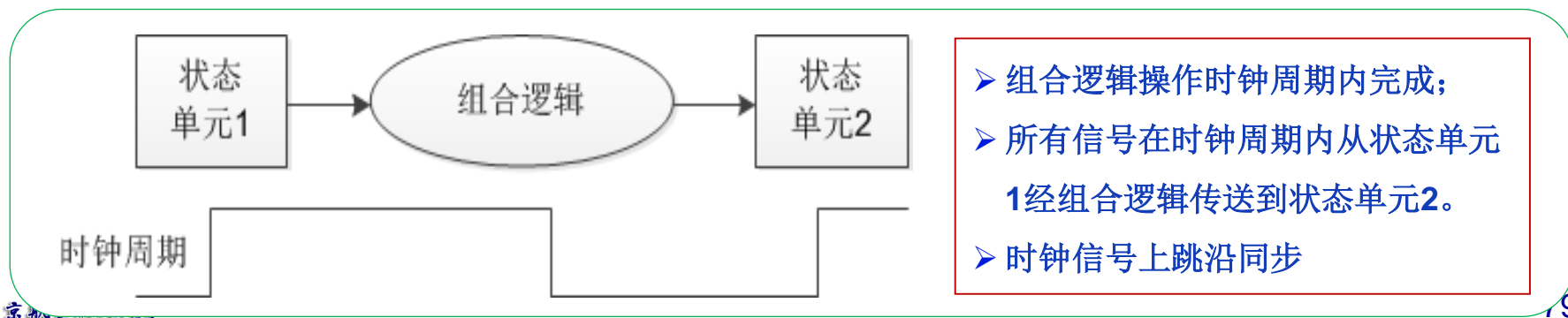4.1 MIPS多周期数据通路设计

❖ 多周期数据通路设计总体考虑

- **普林斯顿结构**：指令和数据使用同一个存储器
- **共享一个ALU**：
 - R型指令算术逻辑运算、取指令后形成PC+4新值、及Beq指令转向地址计算（ $PC + \text{Signext}(\text{imm16}) \ll 2$ ），都在ALU中完成
- **时钟同步方法**：
 - 一个时钟周期内，信号总是从一个状态单元，经过组合逻辑处理后，传送到另一个状态单元
 - 指令每一步的执行，总是从前一个状态单元接收输入，经过功能单元处理，在下一个时钟周期触发沿将结果写入下一个状态单元
 - 因此，数据通路中需要增加一个或多个寄存器，以保存指令各执行步骤形成的结果（输出值），以便在指令的后续时钟周期内继续使用



4.1 MIPS多周期数据通路设计

R型指令多周期分析


Op (31-26)	Rs (25-21)	Rt (20-16)	Rd (15-11)	Shamt (10-6)	Func (5-0)
---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	---------------

◆ $R[rd] \leftarrow R[rs] \text{ op } R[rt]$

步骤	时钟周期	RTL描述	执行部件	备注
取指令	T1	$IR \leftarrow M[PC]$ $PC \leftarrow PC + 4$	存储器 ALU	增加一个寄存器保存指令: IR
读寄存器	T2	$A \leftarrow R[IR[25:21]]$ $B \leftarrow R[IR[20:16]]$	寄存器堆	增加两个寄存器保存读取的数据R[rs]和R[rt]: A、B
计算	T3	$ALUOut \leftarrow A \text{ op } B$	ALU	增加一个寄存器保存ALU结果: ALUOut
写寄存器	T4	$R[IR[15:11]] \leftarrow ALUOut$	寄存器堆	完成寄存器数据写入

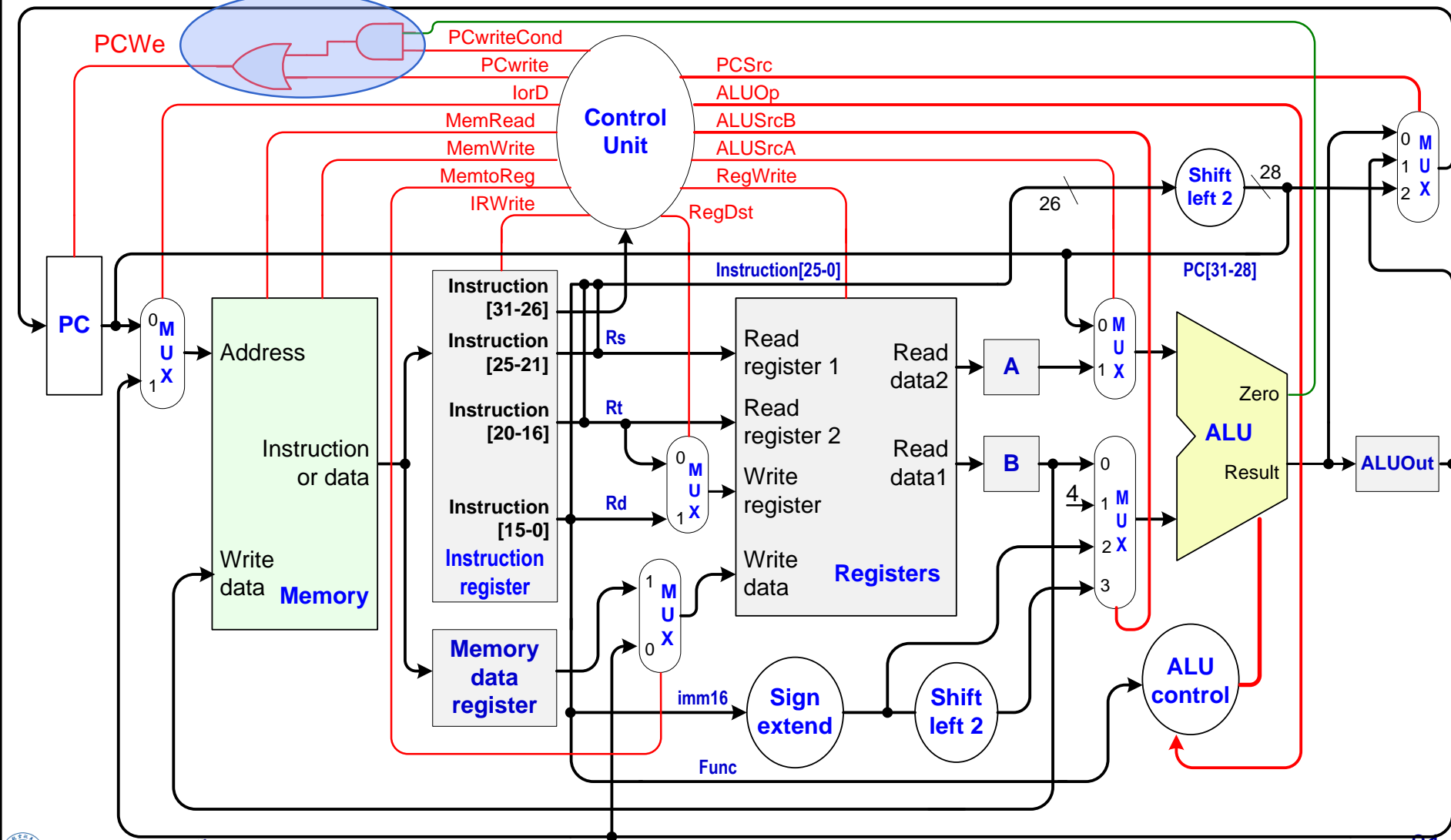4.2 多周期处理器的完整数据通路和控制信号

$$PCWe = PCWrite \mid PCWriteCond \ \& \ Zero$$



第六讲 MIPS处理器设计

- 一. 处理器设计概述
- 二. MIPS模型机
- 三. MIPS单周期处理器设计
 - 1. 单周期数据通路设计
 - 2. 单周期控制器设计
 - 3. 单周期性能分析
- 四. MIPS多周期处理器设计**
 - 1. 多周期数据通路设计
 - 2. 多周期控制器设计
 - 3. 多周期性能分析**

4.3 多周期性能分析

❖ 假设主要功能单元的操作时间

- 存储器 : 200ps
- ALU : 100ps
- 寄存器堆: 50ps
- 多路复用器、控制单元、PC、符号扩展单元、线路没有延迟

各类指令执行时间

步骤	R型指令	Lw指令	Sw指令	Beq指令	J指令	执行时间
取指令	$IR \leftarrow M[PC], PC \leftarrow PC + 4$					200ps
读寄存器/ 译码	$A \leftarrow R[IR[25:21]], B \leftarrow R[IR[20:16]]$ $ALUOut \leftarrow PC + Signext[IR[15:0]] \ll 2$					100ps
计算	$ALUOut \leftarrow A \text{ op } B$	$ALUOut \leftarrow A + Signext(IR[15:0])$		If $(A-B==0)$ then $PC \leftarrow ALUout$	$PC \leftarrow PC[31:28] \parallel IR[25:0] \ll 2$	100ps
R型完成/ 访问内存	$R[IR[15:11]] \leftarrow ALUOut$	$DR \leftarrow M[ALUOut]$	$M[ALUOut] \leftarrow B$			200ps
写寄存器		$R[IR[20:16]] \leftarrow DR$				50ps

4.3 多周期性能分析

❖ 时钟周期

➤ 时钟周期取各步骤中最长的时间: **200ps**

各类指令执行时间

时钟周期	R型指令	Lw指令	Sw指令	Beq指令	J指令	周期时间
TC1	$IR \leftarrow M[PC], PC \leftarrow PC + 4$					200ps
TC2	$A \leftarrow R[IR[25:21]], B \leftarrow R[IR[20:16]]$ $ALUOut \leftarrow PC + Signext[IR[15:0]] \ll 2$					200ps
TC3	$ALUOut \leftarrow A \text{ op } B$	$ALUOut \leftarrow A + Signext(IR[15:0])$		If $(A-B==0)$ then $PC \leftarrow ALUout$	$PC \leftarrow PC[31:28] \parallel IR[25:0] \ll 2$	200ps
TC4	$R[IR[15:11]] \leftarrow ALUOut$	$DR \leftarrow M[ALUOut]$	$M[ALUOut] \leftarrow B$			200ps
TC5		$R[IR[20:16]] \leftarrow DR$				200ps

4.3 多周期性能分析

❖ 各型指令所需的时钟周期数和时间

- R型指令 : 800ps
- lw指令 : 1000ps
- sw指令 : 800ps
- beq指令 : 600ps
- j指令 : 600ps

❖ 假设指令在程序中出现的频率

- lw指令 : 25%
- sw指令 : 10%
- R型指令: 45%
- beq指令: 15%
- j指令 : 5%

❖ 则一条指令的平均CPI

- $5 \times 25\% + 4 \times 10\% + 4 \times 45\% + 3 \times 15\% + 3 \times 5\% = 4.05$

❖ 一条指令的平均执行时间:

- $1000 \times 25\% + 800 \times 10\% + 800 \times 45\% + 600 \times 15\% + 600 \times 5\% = 810\text{ps}$

4.4 计算机性能评价

❖ 响应时间与吞吐量

➤ **响应时间**：从提交作业到完成作业所花费的时间

- 响应时间是完成一个任务所花的时间总和，包括：运算时间、内存访问时间、执行IO操作的时间、以及运行必要的操作系统代码所需的时间等

➤ **吞吐量**：一定时间间隔内完成的作业数

- 多任务操作系统更侧重于优化系统的整体吞吐量，而不会特别最小化某个特定程序的响应时间

➤ 个人用户更关心响应时间，企业级计算机的管理人员更关心吞吐量

➤ 对于企业级计算机以外的应用，响应时间是评价计算机性能的主要依据

4.4 计算机性能评价

❖ 响应时间与CPU执行时间

- 对于多任务系统，应该从**响应时间**中去除因为等待I/O操作而花去的时间和CPU执行其他程序所花费的时间，为此引入**CPU执行时间**的概念。
- CPU执行时间是CPU真正花在运行一个程序上的时间。

程序的**CPU**执行时间

= 程序的**CPU**时钟周期数 × 时钟周期长度

= $\frac{\text{程序的CPU时钟周期数}}{\text{时钟频率}}$

程序的**CPU**时钟周期数

= 程序的指令数 × 每条指令的平均时钟周期数

4.4 计算机性能评价

❖ CPI: 指令平均执行时钟周期数

- CPI: **C**lock **c**ycles **P**er **I**nstruction。
- 不同指令功能不同, 所需时间也不同, CPI只是某一机器中一个程序或程序片段每条指令所用时钟周期的平均值。
- 不同指令集的CPI比较没有实际意义。

$$\text{CPU 的时钟周期数} = \sum_{i=1}^n (CPI_i \times I_i)$$

平均时钟周期数 $CPI = \text{CPU 时钟周期数} / IC$ (指令的条数)

$$CPI = \frac{\sum_{i=1}^n (CPI_i \times I_i)}{IC} = \sum_{i=1}^n (CPI_i \times \frac{I_i}{IC})$$

CPU 时间 = CPU 时钟周期数 * 时钟周期长 = CPU 时钟周期数 / 频率

CPU 时间 = $(IC * CPI) / \text{频率 } f$

4.4 计算机性能评价

❖ MIPS: 百万指令每秒

- MIPS: **M**illion **I**nstruction **P**er **S**econd
- 不同指令集的MIPS比较没有实际意义
- 即使同一台机器, 用不同的测试程序测出来的MIPS值也可能不一样。

$$\text{MIPS} = \frac{\text{指令条数}}{\text{执行时间} * 10^6} = \frac{\text{IC}}{(\text{IC} * \text{CPI}) / \text{频率 } f * 10^6} = \frac{f}{\text{CPI} * 10^6}$$

❖ MFLOPS: 百万浮点数操作每秒

- MFLOPS: **M**illion **F**loating point **O**perations **P**er **S**econd
- 可以比较不同机器的浮点运算能力, 但有局限性
- MFLOPS不仅和机器有关, 也和所用测试程序有关
- MFLOPS与整数、浮点操作的比例有关

$$\text{MFLOPS} = \frac{\text{程序中的浮点操作次数}}{\text{执行时间} * 10^6}$$

4.4 计算机性能评价

❖ 影响计算机性能的因素

- **指令数**：取决于指令集体系结构（ISA），与指令集的具体实现无关；编译器对指令数具有很大的影响；
- **CPI**：机器的实现细节（存储系统结构、处理器结构）；测试程序包含的各类指令的组成等；
- **时钟周期**：与机器的实现细节密切相关

影响因素	影响
算法	指令数、CPI
程序设计语言	指令数、CPI
编译器	指令数、CPI
ISA	指令数、CPI、时钟周期
硬件实现	CPI、时钟周期

4.4 计算机性能评价

❖ 示例一

假设在一台 40MHZ 处理机上运行 200,000 条指令的目标代码, 程序主要由四种指令组成。根据程序跟踪实验结果, 已知指令混合比和每种指令所需的指令数如下。计算在单处理机上用跟踪数据运行程序的平均 CPI, 并根据所得的 CPI, 计算相应的 MIPS 速率。

指令类型	CPI	指令混合比
算术和逻辑	1	60%
高速缓存命中的加载/存储	2	18%
转移	4	12%
高速存储缺失的存储器访问	8	10%

[解]

$$\text{CPI} = 1 \times 60\% + 2 \times 18\% + 4 \times 12\% + 8 \times 10\% = 2.24$$

$$\text{MIPS} = f / (\text{CPI} \times 10^6) = (40 \times 10^6) / (2.24 \times 10^6) = 17.86$$

4.4 计算机性能评价

❖ 示例二

对于一台 400MHz 计算机执行标准测试程序，程序中指令类型，执行数量和平均时钟周期数如下：

指令类型	指令执行数量	平均时钟周期数
整数	45000	1
数据传送	75000	2
浮点	8000	4
分支	1500	2

求该计算机的有效 CPI、MIPS 和程序执行时间。

解： $CPI = \sum (IC_i \times CPI_i) / IC$

$$CPI = \frac{45000 \times 1 + 75000 \times 2 + 8000 \times 4 + 1500 \times 2}{45000 + 75000 + 8000 + 1500} = 1.776$$

$$MIPS \text{ 速率} = \frac{f}{CPI} = \frac{400 \times 10^6}{1.776} = 225.225 MIPS$$

程序执行时间=

$$(45000 \times 1 + 75000 \times 2 + 8000 \times 4 + 1500 \times 2) / (400 \times 10^6) = 5.75 \times 10^{-4} s$$